



• مبناهای عددی و تبدیل مبنا

در حالت کلی یک عدد مانند A در مبنا r بصورت زیر نوشته می‌شود

$$A = A_{n-1}A_{n-2} \dots A_1A_0.A_{-1}A_{-2} \dots A_{-m} = \sum_{i=-m}^{n-1} A_i \times r^i$$

در این حالت عدد A دارای n رقم صحیح و m رقم ناصحیح (اعشار) می‌باشد و هر رقم با توجه به جایگاه خودش در توانی از مبنا (radix) ضرب می‌گردد.

مثال عدد 243.19 در مبنا 10

$$243.19 = 9 \times 10^{-2} + 1 \times 10^{-1} + 3 \times 10^0 + 4 \times 10^1 + 2 \times 10^2 = 0.09 + 0.1 + 3 + 40 + 200$$

اگر عددی در مبنا r باشد آنگاه ارقام آن عدد بین 0 و r-1 خواهد بود. بطور مثال در مبنا 4 ارقام بین 0 تا 3 می‌باشد.

مثال عدد 23.56 از مبنا 7 به مبنا 10 تبدیل نمایید

$$(23.56)_7 = 6 \times 7^{-2} + 5 \times 7^{-1} + 3 \times 7^0 + 2 \times 7^1 = \frac{6}{49} + \frac{5}{7} + 3 + 2 \times 7 \approx (17.83)_{10}$$

برای تبدیل از هر مبنا به مبنا دیگر می‌توانیم از مبنا 10 به عنوان واسطه استفاده کنیم.



نکته: مبنا معادل انگلیسی radix بوده و در برخی منابع از واژه پایه معادل base استفاده می‌شود

که تفاوتی ندارد

مثال عدد 23 را از مبنا 4 به مبنا 5 تبدیل نمایید

$$(23)_4 = 3 \times 4^0 + 2 \times 4^1 = 3 + 8 = 11 = 1 + 10 = 1 + (2 \times 5)$$

$$= 1 \times 5^0 + 2 \times 5^1 = (21)_5$$

در مبنا 2 ارقام 0 و 1 هستند. عددی که در مبنا 2 باشد را باینری گویند. برای تبدیل یک عدد از مبنا 10 به مبنا 2 دو روش وجود دارد در روش اول عدد ورودی را بر 2 تقسیم می‌کنیم و باقی‌مانده را محاسبه می‌کنیم سپس خارج قسمت حاصل از این تقسیم را مجدداً بر 2 تقسیم می‌نماییم و باقی‌مانده را حساب



می‌کنیم این کار را تا جایی ادامه می‌دهیم که خارج قسمت برابر با 1 گردد. سپس خارج قسمت نهایی (عدد 1) را در سمت چپ قرار داده و باقی مانده‌ها را از آخر به اول به ترتیب در سمت راست آن قرار می‌دهیم مانند مثال زیر

147

$$\begin{array}{r}
 147 \quad \overline{) 2} \\
 - 146 \\
 \hline
 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 73 \quad \overline{) 2} \\
 - 72 \\
 \hline
 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 36 \quad \overline{) 2} \\
 - 36 \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 18 \quad \overline{) 2} \\
 - 18 \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 9 \quad \overline{) 2} \\
 - 8 \\
 \hline
 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 4 \quad \overline{) 2} \\
 - 4 \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 2 \quad \overline{) 2} \\
 - 2 \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1 \quad \overline{) 2} \\
 - 1 \\
 \hline
 1
 \end{array}$$

10010011

در کنار روش تقسیمات متوالی روش هوشمندانه حدس زدن نیز وجود دارد برای این روش باید توان‌های 2 را تا توان 10 حفظ باشیم

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 ⁿ	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024

برای هر عدد ورودی ابتدا حساب می‌کنیم بین کدام دو توان قرار می‌گیرد و از عدد ورودی مقدار 2 به توان پایینتر را کم می‌کنیم و عدد 1 را در جایگاه متناظر با آن توان قرار می‌دهیم سپس دوباره بررسی می‌کنیم تا بینیم بین کدام دو توان قرار می‌گیرد و دوباره توان پایینتر را کم می‌کنیم و عدد 1 را در جایگاه متناظر با آن توان قرار می‌دهیم. به این ترتیب عدد باینری بدست می‌آید بعد از تبدیل بهتر است نتیجه را بیازماییم.

مثال عدد 169 در مبنای 10 را به مبنای 2 تبدیل نمایید.



ابتدا تعدادی خط رسم می‌کنیم و زیر آن اعداد 0 الی 10 (در این مثال تا 7 کافی است) را قرار می‌دهیم هر جایگاه معادل توانی از عدد 2 می‌باشد. سپس توجه می‌کنیم که عدد 169 بین 128 و 256 قرار دارد پس حتما عدد 128 یا 2 به توان 7 در عدد 169 وجود دارد در محل توان 7 عدد 1 را درج می‌کنیم پس از کم کردن 128 از 169 به عدد 41 می‌رسیم که بین 32 و 64 قرار دارد عدد 32 معادل توان 5 عدد 2 است لذا در محل متناظر با توان 5 عدد 1 قرار می‌دهیم و از عدد 41 مقدار 32 را کم می‌کنیم و به عدد 9 می‌رسیم عدد 9 بین 8 و 16 قرار دارد پس عدد 8 که توان 3 عدد 2 می‌باشد در عدد 9 وجود دارد لذا در محل متناظر با توان 3 عدد 1 را قرار می‌دهیم و از عدد 9 مقدار 8 را کم می‌کنیم و به عدد 1 می‌رسیم که معادل توان صفر عدد 2 می‌باشد لذا در محل متناظر با توان صفر عدد 1 قرار می‌دهیم. در بقیه جاهای خالی عدد 0 را درج می‌کنیم.

$$149 = 128 + 32 + 8 + 1$$

1	0	1	0	1	0	0	1
7	6	5	4	3	2	1	0

در واقع در روش دوم یک عدد را بصورت جمعی از توانهای 2 می‌نویسیم و سپس به ازای هر قسمت عدد 1 را در جایگاه متناظر قرار می‌دهیم. این روش سریعتر است و کمتر در معرض اشتباه قرار دارد زیرا نتیجه را می‌توان به سرعت با تبدیل معکوس چک کرد.

برای تبدیل از مبنای 2 به مبنای 10 کافی است مطابق فرمول اول فصل اعداد متناظر با توان‌های عدد 2 را باهم جمع بزنیم

مثال عدد 110101011 را از مبنای 2 به مبنای 10 تبدیل نمایید

$$(110101011)_2 = 2^8 + 2^7 + 2^5 + 2^3 + 2^1 + 2^0 = 256 + 128 + 32 + 8 + 2 + 1 = (427)_{10}$$

$$\frac{1}{8} \frac{1}{7} \frac{0}{6} \frac{1}{5} \frac{0}{4} \frac{1}{3} \frac{0}{2} \frac{1}{1} \frac{1}{0}$$

$$256 + 128 + 32 + 8 + 2 + 1$$



برای تبدیل اعداد اعشاری از مبنای 10 به مبنای 2 ابتدا قسمت صحیح را به یکی از روشهای قبل تبدیل می‌کنیم و برای قسمت اعشاری آن را در عدد 2 ضرب می‌کنیم سپس قسمت صحیح حاصل از عمل ضرب را یادداشت نموده و قسمت اعشار آن را به مرحله بعد منتقل می‌کنیم این عملیات ادامه می‌یابد در برخی از اعداد با رسیدن به عدد صحیح 1 خاتمه می‌یابد در برخی اعداد یک الگوی تکرار پذیر از صفر و یک در قسمت صحیح حاصل ضرب تولید می‌شود که در صورت کامل شدن الگو عملیات متوقف می‌شود زیرا در صورت ادامه همان الگو تکرار می‌شود و در مورد برخی اعداد هرگز به عدد صحیح 1 و یا الگوی تکرار پذیر نخواهیم رسید در این مورد به دلخواه و با رسیدن به دقت لازم عملیات را متوقف می‌کنیم. پس از توقف اعداد صحیح را از اولین تا آخرین در سمت راست ممیز قرار می‌دهیم.

در مثال زیر سمت چپ عدد خاتمه پذیر و در سمت راست یک الگوی تکرار شونده 1001 بعد از اولین صفر تولید شد. می‌توانیم یکبار الگو را نوشته و بالای آن خط بکشیم (به معنای تکرار).



نکته: اگر قسمت اعشاری (صرف نظر از اعشار) توانی از عدد 5 باشد، آنگاه قطعاً عدد اعشاری در تبدیل به مبنای 2 خاتمه‌پذیر خواهد بود.

12.625

$$12 = 8 + 4$$

$$1100$$

$$0.625 \times 2 = 1.25$$

$$0.25 \times 2 = 0.5$$

$$0.5 \times 2 = 1.0$$

1100.101

0.3

$$0.3 \times 2 = 0.6$$

$$0.6 \times 2 = 1.2$$

$$0.2 \times 2 = 0.4$$

$$0.4 \times 2 = 0.8$$

$$0.8 \times 2 = 1.6$$

$$0.6 \times 2 = 1.2$$

$$0.2 \times 2 = 0.4$$

$$0.4 \times 2 = 0.8$$

$$0.8 \times 2 = 1.6$$

$$0.6 \times 2 = 1.2$$

⋮

0.01001100110011001...

0.01001



نکته: بزرگترین عدد n رقمی در مبنای r برابر است با $r^n - 1$ بطور مثال بزرگترین عدد 3 رقمی در مبنای 10 برابر است با 999 که همان $10^3 - 1 = 1000 - 1 = 999$ است در هر مبنایی که باشیم بزرگترین عدد n رقمی برابر است با تکرار n بار عدد $r-1$ مثلا در مبنای 5 بزرگترین عدد 8 رقمی برابر است با 44444444 و یک عدد بزرگتر از آن برابر است با اولین عدد $n+1$ رقمی یا همان r^n



نکته: در تمام مبنایها عدد r^n بصورت $\underbrace{1000...000}_n$ نوشته می شود که تعداد صفرها برابر است با n و ارتباطی با مبنا ندارد.

مبنای دو (باینری) در رایانه بسیار مهم است به دلیل آنکه در مبنای دو فقط ارقام صفر و یک داریم و هر عدد یا داده ای را با همین دو رقم نشان می دهیم. همچنین عملکرد مدارات اصلی رایانه بر اساس روشن و خاموش بودن ترانزیستورها می باشد اگر وضعیت روشن بودن ترانزیستور را معادل عدد یک، و وضعیت خاموش بودن ترانزیستور را معادل عدد صفر در نظر بگیریم آنگاه کلیه داده های تشکیل شده از صفر و یک را می توانیم با این مدارات پردازش کنیم. مبنایی که توانی از 2 هستند نیز مهم به شمار می آیند مانند مبنای 4، 8 و 16. به مبنای 4 کوaternری به مبنای 8 اکتال و به مبنای 16 هگزادسیمال می گویند.



نکته: به مبنای 4 کوaternری (Quaternary) به مبنای 8 اکتال (Octal) و به مبنای 16 هگزادسیمال (Hexadecimal) می گویند.

در مبنای 16 (هگزادسیمال) به دلیل آنکه ارقام بین 0 تا 15 هستند برای نمایش رقم های بزرگتر از 9 از کاراکترهای انگلیسی A الی F استفاده می کنیم. (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15)

برای تبدیل از مبنای 2 (باینری) به 16 ارقام صحیح را از محل ممیز به سمت چپ 4 تا 4 تا دسته بندی می کنیم و مطابق جدول مقادیر متناظر با هر 4 بیت را نمایش می دهیم. در خصوص قسمت ناصحیح (اعشاری) از محل ممیز به سمت راست ارقام را 4 تا 4 تا دسته بندی می کنیم و مطابق جدول مقادیر متناظر با هر 4 بیت را نمایش می دهیم. اگر در سمت اعداد صحیح تعداد به 4 نرسید از سمت چپ صفر اضافه می کنیم تا یک دسته 4 تایی



ایجاد شود. اگر در قسمت ناصحیح تعداد به 4 نرسید از سمت راست صفر اضافه می‌کنیم تا یک دسته 4 تایی ایجاد شود.

0	1	2	3	4	5	6	7
0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111

8	9	A	B	C	D	E	F
1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

1 1 0 1 0 1 0 1 . 1 1 1 0 1 1 0 0
D 5 E C

D5.EC

برای تبدیل از مبنای 2 (باینری) به مبنای 8 (اکتال) ارقام صحیح را از محل ممیز به سمت چپ 3 تا 3 تا دسته‌بندی می‌کنیم و مطابق جدول مقادیر متناظر با هر 3 بیت را نمایش می‌دهیم. در خصوص قسمت ناصحیح (اعشاری) از محل ممیز به سمت راست ارقام را 3 تا 3 تا دسته‌بندی می‌کنیم و مطابق جدول مقادیر متناظر با هر 3 بیت را نمایش می‌دهیم. اگر در سمت اعداد صحیح تعداد به 3 نرسید از سمت چپ صفر اضافه می‌کنیم تا یک دسته 3 تایی ایجاد شود. اگر در قسمت ناصحیح تعداد به 3 نرسید از سمت راست صفر اضافه می‌کنیم تا یک دسته 3 تایی ایجاد شود. در مورد تبدیل از مبنای 2 به 4 نیز روش به همین صورت است ولی دسته‌ها دو تا دو تا هستند. در تبدیل برعکس از مبنای 16 به مبنای 2 نیز به ازای هر رقم رشته 4 بیتی متناظر با آن را قرار می‌دهیم. در تبدیل از مبنای 8 به مبنای 2 نیز همین روش استفاده می‌شود به ازای هر رقم از مبنای 8 یک رشته 3 بیتی متناظر با آن عدد را قرار می‌دهیم.

0	1	2	3	4	5	6	7
000	001	010	011	100	101	110	111

001 1 0 1 0 1 1 1 0 1 . 1 1 1 0 1 0
1 5 3 5 7 2



مثال: عدد $7E4D.2A$ را از مبنای 16 (هگزادسیمال) به مبنای 2 (باینری) تبدیل نمایید

$$7E4D.2A = \underbrace{0111}_7 \underbrace{1110}_E \underbrace{0100}_4 \underbrace{1101}_D . \underbrace{0010}_2 \underbrace{1010}_A = (111111001001101.0010101)_2$$

پس از تبدیل نهایی صفرهای اضافی سمت راست و چپ حذف می‌شوند

مثال: عدد 75.32 را از مبنای مبنای 8 (اکتال) به مبنای 2 (باینری) تبدیل نمایید

$$75.32 = \underbrace{111}_7 \underbrace{101}_5 . \underbrace{011}_3 \underbrace{010}_2 = (111101.01101)_2$$



نکته: در هنگام تبدیل از مبنای 16 به 8 یا بالعکس ابتدا به مبنای 2 منتقل می‌کنیم سپس

دوباره دسته بندی می‌کنیم

مثال: عدد $A4.25$ را از مبنای 16 (هگزادسیمال) به مبنای 8 (اکتال) تبدیل نمایید

$$A4.25 = \underbrace{1010}_A \underbrace{0100}_4 . \underbrace{0010}_2 \underbrace{0101}_5 = (10100100.00100101)_2$$

$$= \underbrace{010}_2 \underbrace{100}_4 \underbrace{100}_4 . \underbrace{001}_1 \underbrace{001}_1 \underbrace{010}_2 = (244.112)_8$$



نکته: روش تبدیل بین مبنای 9 و 3 نیز به همین ترتیب می‌باشد معادل هر رقم در مبنای 9 یک

عدد دو رقمی در مبنای 3 وجود دارد

$$(00)_3 = (0)_9, (01)_3 = (1)_9, (02)_3 = (2)_9, (10)_3 = (3)_9, (11)_3 = (4)_9,$$

$$(12)_3 = (5)_9, (20)_3 = (6)_9, (21)_3 = (7)_9, (22)_3 = (8)_9$$

مثال: عدد 48.15 را از مبنای 9 به مبنای 3 تبدیل نمایید

$$48.15 = \underbrace{11}_4 \underbrace{22}_8 . \underbrace{01}_1 \underbrace{12}_5 = (1122.0112)_3$$

با در اختیار داشتن n رقم در مبنای 2 می‌توانیم اعداد صفر تا $2^n - 1$ را در مبنای 10 نمایش دهیم. هر رقم

مبنای 2 را یک بیت داده می‌نامیم. لذا با یک بیت فقط اعداد 0 و 1 با دو بیت اعداد 0 الی 3 و با سه بیت اعداد

0 الی 7 را می‌توانیم بصورت باینری بنویسیم.



نکته: برای آنکه بتوانیم عدد X در مبنای 10 را در مبنای 2 نمایش دهیم نیاز به n بیت (رقم) داریم که در رابطه زیر صدق نماید. البته بعد از حصول نتیجه باید کنترل کنیم که $2^n > X$ باشد. یک روش ساده‌تر برای این کار آنست که تعداد ارقام X را در 10 ضرب کرده و بر 3 تقسیم کنیم آنگاه عدد بدست آمده را به سمت بالا روند کنیم و نتیجه را با رابطه $2^n > X$ آزمایش کنیم.

$$n = 1 + \lceil \log_2 X \rceil = 1 + \left\lceil \frac{\log_{10} X}{\log_{10} 2} \right\rceil \cong 1 + \left\lceil \frac{\log_{10} X}{0.3} \right\rceil$$

• مکمل اعداد (مکمل 10، مکمل 2، مکمل 1)

برای رسیدن به درک درستی از کاربرد مکمل اعداد فرض کنید می‌خواهیم با استفاده از عملیات جمع تک رقمی عملیات تفریق را شبیه‌سازی کنیم برای اینکار بجای عملیات $A-B$ عملیات $A + \text{Complement}(B)$ را انجام می‌دهیم که $\text{Complement}(B)$ همان مکمل عدد B است. مکمل یعنی کامل کننده و به این معنی است که عدد B با کدام عدد اگر جمع شود اولین عدد دو رقمی یعنی عدد 10 را ایجاد می‌کند. لذا باید رابطه $B + \text{Complement}(B) = 10$ صدق نماید در نتیجه $\text{Complement}(B) = 10 - B$ اکنون به جای B مکمل عدد B یعنی $10 - B$ را قرار می‌دهیم لذا به جای $A - B$ خواهیم داشت $A + 10 - B$ حاصل این عملیات به لحاظ ریاضی $A - B$ و یک رقم نقلی خواهد بود که خود ما در ایجاد آن نقش داشتیم و می‌توانیم از آن صرف نظر کنیم. به یک مثال توجه کنید.

$$5 - 3 = 5 + \text{Complement}(3) = 5 + (10 - 3) = 5 + 7 = 12 = 10 + 2 = 2$$

در مثال فوق پس از انجام عملیات رقم نقلی (عدد 10) را دور می‌ریزیم و به عدد 2 می‌رسیم که جواب درست است.

تعریف مکمل عدد: مکمل r یک عدد مانند A در مبنای r عبارتست از $r^n - A$ که در این رابطه n تعداد ارقام صحیح عدد A می‌باشد. مکمل r را در زبان انگلیسی radix complement گویند.

تعریف مکمل کاهش یافته عدد: مکمل $r-1$ یک عدد مانند A در مبنای r عبارتست از $r^n - r^{-m} - A$ که در این رابطه n تعداد ارقام صحیح عدد A و m تعداد ارقام ناصحیح (اعشاری) عدد A می‌باشد. مکمل $r-1$ را مکمل کاهش یافته یا diminished radix complement گویند.



مثال: مکمل 5 عدد 3412 در مبنای 5 را بدست آورید

$$\begin{array}{r}
 444 \\
 05555 \\
 \hline
 10000 \\
 - 3412 \\
 \hline
 1033
 \end{array}$$

مثال: مکمل 6 عدد 5624.14 در مبنای 7 را بدست آورید

$$\begin{array}{r}
 66666 \\
 077777 \\
 \hline
 1000000 \\
 - 0000001 \\
 \hline
 6666.66
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 6666.66 \\
 - 5624.14 \\
 \hline
 1042.52
 \end{array}$$



نکته: برای آنکه مکمل r یک عدد در مبنای r را محاسبه کنیم لازم است هر یک از ارقام آن را از عدد $r-1$ کم کنیم و کوچکترین عدد را از r کم کنیم. برای آنکه مکمل کاهش یافته یک عدد را محاسبه نماییم کافی است هر یک از ارقام آن را از عدد $r-1$ کم کنیم.

مکمل 1: در مبنای 2 مکمل کاهش یافته بصورت $r-1 = 2-1$ مکمل 1 نامیده می شود و روش محاسبه آن به این صورت است که هریک از ارقام را معکوس می کنیم. در واقع از عدد 1 کم می کنیم اگر 1 را از 1 کم کنیم به صفر می رسیم و اگر صفر را از یک کم کنیم به یک می رسیم پس در واقع با معکوس کردن بیتها می توانیم به مکمل 1 برسیم.

مثال: مکمل 1 عدد 10110101101110 در مبنای 2 را بدست آورید

$$10110101101110 \text{ 1's complement} = 01001010010001$$

و مکمل 2: در مبنای باینری مکمل 2 به دو روش محاسبه می شود

روش اول: با توجه به اینکه عدد ورودی صحیح می باشد لذا تعداد ارقام اعشار برابر با صفر است $m=0$ و رابطه مکمل کاهش یافته $r^n - r^{-m} - A$ بصورت $2^n - 1 - A = 2^n - 2^0 - A$ می باشد که با مقایسه با رابطه



مکمل 2 که بصورت $2^n - A$ می توان نتیجه گرفت که اگر به مکمل 1 عدد A یک واحد اضافه کنیم مکمل 2 بدست می آید پس روش اول به این صورت است که ابتدا کلیه بیتها را معکوس می کنیم (تا مکمل 1 بدست آید) سپس حاصل را با عدد 1 جمع می کنیم.

روش دوم: از سمت راست حرکت کرده تا به اولین 1 برسیم تا اولین 1 را کاری نداریم از آن به بعد بیتها را معکوس می کنیم.

مثال: مکمل 2 عدد 1101011 در مبنای 2 را بدست آورید

$\begin{array}{r} 1101011 \\ \downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow \\ \overline{0010100} \\ \hline 0010101 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1101011 \\ \downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow \\ \overline{0010101} \end{array}$
$\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ \downarrow & \downarrow \\ 1 & 0 \end{array}$	

• نمایش اعداد علامت دار

در حالت کلی سه روش برای نمایش اعداد علامت دار وجود دارد. روش اول «علامت-مقدار» sign-value روش دوم مکمل 1 (1's complement) و روش سوم مکمل 2 (2's complement) نام دارد. روش اول از لحاظ تبدیل بسیار راحت است زیرا برای آنکه عددی را منفی کنیم کافی است بیت (رقم) پرارزش (سمت چپ) را 1 قرار دهیم. روش مکمل 1 نیز از لحاظ تبدیل ساده است زیرا برای آنکه عددی را به روش مکمل 1 منفی کنیم باید بیت های آن عدد را معکوس کنیم. روش مکمل 2 نیز مانند روش مکمل 1 است با این تفاوت که پس از معکوس کردن بیت ها عدد بدست آمده را باید با عدد 1 جمع کنیم. روش علامت مقدار به لحاظ محاسباتی هیچ مزیتی ندارد ولی دو روش دیگر مزیت محاسباتی دارند. وجود صفر منفی در روش های علامت-مقدار و مکمل 1 یک نقطه ضعف است. به بیت سمت چپ در نمایش اعداد علامت دار بیت علامت می گویند.



نکته: به آخرین بیت (رقم) سمت چپ پرارزشتین بیت (most significant bit MSB) گویند و به اولین بیت از سمت راست کم ارزشترین بیت (least significant bit LSB) گویند.

عدد	بدون علامت	روش علامت مقدار	روش مکمل ۱	روش مکمل ۲
000	0	0	0	0
001	1	1	1	1
010	2	2	2	2
011	3	3	3	3
100	4	-0	-3	-4
101	5	-1	-2	-3
110	6	-2	-1	-2
111	7	-3	-0	-1



نکته: در روش مکمل 1 بزرگترین عدد n بیتی $2^{n-1} - 1$ و کوچکترین عدد $1 - 2^{n-1}$ می باشد. در روش مکمل 2 بزرگترین عدد n بیتی $2^{n-1} - 1$ و کوچکترین عدد -2^{n-1} می باشد.

• محاسبات در روش مکمل

در محاسبات به روش مکمل در حالت کلی دو دسته محاسبات وجود دارد. دسته اول محاسبات بدون علامت (unsigned) می باشد. و دسته دوم محاسبات signed می باشد.

در روش محاسبات بدون علامت عملیات جمع به همان روش عادی انجام می گردد و در خصوص عملیات تفریق عملوند دوم (مفروق/کاسته) را به روش مکمل منفی می کنیم و آن را با عملوند اول جمع می کنیم حال در روش مکمل 2 از رقم نقلی تولید شده صرف نظر می نماییم ولی در روش مکمل 1 رقم نقلی تولید شده را دوباره با حاصل جمع می نماییم. در این روش رقم نقلی زمانی تولید می شود که حاصل عملیات تفریق عددی مثبت گردد اگر رقم نقلی تولید نشود حاصل عمل تفریق عددی منفی خواهد بود که باید از آن مکمل گرفته شود و بصورت عددی منفی تعبیر گردد.



نکته: در عملیات تفریق A-B به عملوند اول A مفروق منه یا کاهشیب (minuend) و به عملوند دوم B مفروق یا کاسته (subtrahend) گویند و به حاصل تفریق تفاضل (difference) گویند.



مثال عملیات 18-37 را به دو روش مکمل 1 و مکمل 2 انجام دهید

$$37 = 100101 \quad 18 = 010010 \quad 2\text{'s Complement}(18) = 101110$$

$$\begin{array}{r} 100101 \\ + 101110 \\ \hline 1010011 = 19 \end{array}$$

$$37 = 100101 \quad 18 = 010010 \quad 1\text{'s Complement}(18) = 101101$$

$$\begin{array}{r} 100101 \\ + 101101 \\ \hline 010010 \\ \quad \quad 1 \\ \hline 010011 = 19 \end{array}$$

مثال عملیات 18-12 را به دو روش مکمل 1 و مکمل 2 انجام دهید

$$12 = 01100 \quad 18 = 10010 \quad 2\text{'s complement}(18) = 01110$$

$$\begin{array}{r} 01100 \\ + 01110 \\ \hline 11010 \quad 2\text{'s complement}(11010) = 00110 = -6 \end{array}$$

$$12 = 01100 \quad 18 = 10010 \quad 1\text{'s complement}(18) = 01101$$

$$\begin{array}{r} 01100 \\ + 01101 \\ \hline 11001 \quad 1\text{'s complement}(11001) = 00110 = -6 \end{array}$$

در روش محاسبات علامت‌دار، عملیات جمع به همان روش عادی انجام می‌گردد ولی باید دقت داشت که عمل جمع دو عدد مثبت حتماً باید عددی مثبت تولید نماید و جمع دو عدد منفی حتماً باید عددی منفی تولید نماید در غیر این صورت سرریزی (overflow) رخ داده است و حاصل اشتباه خواهد بود. در خصوص عملیات تفریق عملوند دوم (مفروق/کاسته) را به روش مکمل منفی می‌کنیم و آن را با عملوند اول جمع می‌کنیم حال در روش مکمل 2 از رقم نقلی تولید شده صرف نظر می‌نماییم و در روش مکمل 1 هرگاه رقم نقلی تولید شود باید آن را دوباره با حاصل جمع می‌نماییم.



مثال عملیات 5-2 را به دو روش مکمل 1 و مکمل 2 در سیستم 4 بیتی انجام دهید

$$\begin{array}{r}
 5 = 0101 \quad 2\text{'s complement}(2) = 1110 \\
 2 = 0010 \\
 \hline
 0101 \\
 + 1110 \\
 \hline
 0011 = 3
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 5 = 0101 \quad 1\text{'s complement}(2) = 1101 \\
 2 = 0010 \\
 \hline
 0101 \\
 + 1101 \\
 \hline
 10010 \\
 + \quad 1 \\
 \hline
 0011 = 3
 \end{array}$$



نکته: هرگاه در جمع رقم نقلی ورودی به ستون آخر وارد شود ولی خارج نشود سرریزی رخ می‌دهد. هرگاه در جمع رقم نقلی ورودی به ستون آخر وارد نشود ولی در ستون آخر رقم نقلی ایجاد و خارج شود سرریزی رخ می‌دهد. به رقم نقلی ورودی به هر ستون carry in و به رقم نقلی خروجی از هر ستون carry out می‌گویند.

• کدینگ

کدینگ در این درس به معنی برقراری نگاشت بین اعداد و رشته‌های ارقام است در اینجا بحث را محدود به اعداد 0 الی 9 می‌نماییم. کدینگ BCD ساده‌ترین روش برای نگاشت اعداد به رشته‌های ارقام 4 بیتی است. در کدینگ BCD هر عدد را بصورت باینری 4 بیتی می‌نویسیم. روش افزونه 3 (excess-3) همان BDC است که با عدد 3 جمع شده است. دو روش نمایش وزن دار دیگر نیز در جدول نشان داده شده. علامت منفی بالای عدد به آن معنی است که وزن آن عدد منفی است. کد وزن دار کدی است که ارزش هر جایگاه توانی از 2 باشد در روش افزونه 3 چون هر رقم متناظر با توانی از 2 نیست لذا این روش وزن دار نیست.



عدد	BCD	EXCESS-3	2421	8421
0	0000	0011	0000	0000
1	0001	0100	0001	0111
2	0010	0101	0010	0110
3	0011	0110	0011	0101
4	0100	0111	1010	0100
5	0101	1000	0101	1011
6	0110	1001	1100	1010
7	0111	1010	1101	1001
8	1000	1011	1110	1000
9	1001	1100	1111	1111

هرگاه در یک کد با معکوس کردن ارقام (تبدیل $0 \rightarrow 1$ و $1 \rightarrow 0$) و به مکمل 9 همان عدد برسیم آن کد را خود مکمل گویند. در جدول فوق همگی کدها به جز BCD خود مکمل هستند. در حالت کلی برای آنکه مکمل 9 عددی یک رقمی را بدست آوریم باید آن عدد را از 9 کم کنیم و $9 - A$ را بدست آوریم.



نکته: دو روش برای محاسبه مکمل 9 یک عدد 1 رقمی مانند A وجود دارد روش اول ابتدا A را با عدد 6 جمع نموده سپس از حاصل مکمل یک می گیریم یعنی بیت‌های عدد باینری 4 بیتی را معکوس می کنیم. روش دوم آنست که ابتدا از عدد A بصورت باینری مکمل یک می گیریم یعنی بیت‌های آن را معکوس می کنیم سپس حاصل را با عدد ده (10) دسیمال (مبنای 10) جمع می کنیم و رقم نقلی را دور می ریزیم. باید توجه داشت که اگر عدد باینری A 4 بیتی باشد $A - 15 = 16 - 1 - A = 15 - A$ یا $2^4 - 1 - A = 15 - A$ به بیان دیگر عمل مکمل 1 گرفتن از عدد 4 بیتی A که با معکوس کردن بیت‌های آن انجام می گیرد معادل محاسبه $15 - A$ خواهد بود.

$$1's \text{ complement } (X) = 15 - X$$

$$1's \text{ complement } (A+6) = 15 - (A+6) = 9 - A$$

$$1's \text{ complement } (A) = 15 - A$$

$$15 - A + 10 = 25 - A = 16 + 9 - A = 9 - A$$


در کدهای خودمکمل هیچ نیازی به این محاسبات نخواهد بود و با معکوس کردن بیت‌ها عمل مکمل 9 به انجام می رسد.




مثال عملیات تفریق 198-325 را به روش مکمل 9 انجام دهید از کدینگ BCD استفاده کنید.

$$\begin{array}{r}
 325 \\
 -198 \\
 \hline
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 198 = 0001\ 1001\ 1000 \\
 \text{complement digit by digit} \\
 1000\ 0000\ 0001 \\
 \\
 325 \qquad 0011\ 0010\ 0101 \\
 -198 \qquad 1000\ 0000\ 0001 \\
 \qquad 0001\ 0010\ 0110 \\
 + \qquad \qquad \qquad 1 \\
 \hline
 127 \qquad 0001\ 0010\ 0111
 \end{array}$$

کد انعکاسی گری: در حرکت از عدد باینری صفر (0000) تا عدد باینری 15 (1111) مشاهده می‌گردد که در برخی حالات انتقال بین دو عدد مستلزم تغییر 1 بیت است مانند 0000 به 0001 در برخی حالات بین دو عدد متوالی 2 بیت تغییر خواهند کرد مانند 0001 به 0010 و در برخی موارد تغییر بین دو عدد متوالی مستلزم تغییر 3 بیت است مانند 0011 به 0100 کد انعکاسی گری برای آن طراحی شده که تغییر بین هر دو عدد متوالی آن مستلزم تغییر یک بیت باشد.

 

 قبل از بیان روش تبدیل باینری به گری و بالعکس لازم است عملگر منطقی XOR (بای انحصاری) را تعریف کنیم. عملگر XOR به این صورت کار می‌کند که اگر فقط یکی از ورودی‌های آن 1 باشد در خروجی 1 را نمایش می‌دهد اگر دو ورودی 1 باشند آنگاه خروجی 0 خواهد بود. اگر هم هر دو ورودی 0 باشند در خروجی باز هم 0 را نمایش می‌دهد.






برای تبدیل باینری به گری ابتدا بیت پرارزش را منتقل می‌کنیم سپس به سمت راست حرکت می‌کنیم و دو بیت دو بیت XOR می‌کنیم و حاصل را زیر عدد باینری می‌نویسیم.



 برای تبدیل گری به باینری ابتدا بیت پرارزش را منتقل می‌کنیم سپس به سمت راست حرکت می‌کنیم اگر به یک رسیدیم معکوس بیت منتقل شده قبل را قرار می‌دهیم اگر به صفر رسیدیم همان بیت منتقل شده قبل را ادامه می‌دهیم



یک فرمول دیگر برای تبدیل گری به باینری وجود دارد و آن فرمول به این صورت است که تعداد یک‌ها را از آخر تا بیت مورد نظر شمرده و باقی‌مانده آنرا بر 2 محاسبه می‌کنیم.

$$(g_{n-1}g_{n-2} \dots g_i \dots g_1g_0)_g \rightarrow (b_{n-1}b_{n-2} \dots b_i \dots b_1b_0)_b$$

$$b_i = \left(\sum_{k=i}^{n-1} g_k \right) \text{mod } 2$$

نکته: پس از تبدیل از باینری به گری و بالعکس حتماً نتیجه را یکبار با تبدیل معکوس چک کنید.



نکته: کد گری در مخابرات و طراحی شماره‌ده‌ها و رمزگذاری و تصحیح خطا کاربرد دارد.





سوالات تحقیقی:

- 1- برای تبدیل یک عدد n رقمی در مبنای r به مبنای b چند رقم در مبنای جدید لازم است؟
- 2- مکمل 10 یک عدد BCD چگونه حساب می‌شود؟
- 3- آیا می‌توان با سیستم 4113 یک سیستم خود مکمل ساخت؟ آنرا بسازید

• کدهای تشخیص و تصحیح خطا

هرگاه بخواهیم اطلاعات را در قالب اعداد باینری ذخیره و منتقل کنیم ممکن است در اثر وجود نویز (تداخل امواج) و سایر عوامل محیطی یک یا چند بیت تغییر نماید در این صورت داده‌های اولیه دچار خطا می‌گردد در این بخش روشهایی را برای تشخیص و اصلاح خطا بررسی خواهیم نمود. در این بخش وقتی داده را در قالب یک عدد n بیتی قرار می‌دهیم به آن یک کلمه **word** می‌گوییم. ابتدا به تعریف فاصله بین دو کلمه می‌پردازیم. فاصله همینگ بین دو کلمه که در قالب اعداد باینری قرار دارند، عبارتست از تعداد بیت‌هایی که در آن دو کلمه متفاوت هستند مثلاً فاصله همینگ بین **0010** و **0111** برابر با 2 می‌باشد زیرا دو بیت بین دو کلمه اختلاف وجود دارد. در یک مجموعه اعداد که آن را کدینگ می‌نامیم فاصله مینیمم همینگ برابر است با کمترین فاصله همینگ بین دو کلمه. هرگاه از کل ظرفیت n بیت که 2^n عدد می‌شود برای کدینگ استفاده کنیم کمترین فاصله همینگ در آن کدها برابر با 1 خواهد شد و لذا با خراب شدن 1 بیت داده‌های ما تخریب می‌گردد. هرگاه ظرفیت n بیت را به دو دسته کد-کلمه **Code-word** و ضد کلمه **Anti-word** تقسیم کنیم به نحوی که کمترین فاصله همینگ بین دو کلمه بیش از 1 باشد آنگاه به قابلیت تشخیص خطا دست یافته‌ایم در این صورت با بروز یک خطا کلمه به ضد کلمه تبدیل می‌گردد و چون ضد کلمه معتبر نیست خطا مشخص می‌گردد.

یکی از روشهای ایجاد قابلیت تشخیص 1 خط استفاده از بیت توازن (**parity**) است. بیت توازن دو نوع می‌باشد توازن فرد و توازن زوج. هرگاه یک بیت به کلمه اضافه کنیم به نحوی که تعداد یک‌ها زوج گردد بیت توازن زوج را اضافه کرده‌ایم. هرگاه به یک کلمه یک بیت توازن اضافه کنیم به نحوی که تعداد کل یک‌ها فرد گردد بیت توازن فرد اضافه کرده‌ام در این صورت فضای 2^n کلمه‌ای ما به دو زیرفضا 2^{n-1} کلمه‌ای تقسیم خواهد شد در یک نیمه تعداد یک‌ها فرد است و در یک نیمه تعداد یک‌ها زوج است اگر



فرض کنیم نیمه شامل تعداد یک فرد نیمه معتبر یا کد-کلمه‌ها باشند نیمه دیگر ضد کلمه‌ها خواهند بود و روش ما توازن فرد نام دارد.

رشته بیت	وضعیت	کلمه یا ضد کلمه	عدد	رشته بیت	وضعیت	کلمه یا ضد کلمه	عدد
000	معتبر	کلمه	0	000	نامعتبر	ضد کلمه	
001	نامعتبر	ضد کلمه		001	معتبر	کلمه	1
010	نامعتبر	ضد کلمه		010	معتبر	کلمه	2
011	معتبر	کلمه	3	011	نامعتبر	ضد کلمه	
100	نامعتبر	ضد کلمه		100	معتبر	کلمه	0
101	معتبر	کلمه	1	101	نامعتبر	ضد کلمه	
110	معتبر	کلمه	2	110	نامعتبر	ضد کلمه	
111	نامعتبر	ضد کلمه		111	معتبر	کلمه	3
توازن زوج (بیت سمت چپ را به عنوان توازن در نظر بگیرید)				توازن فرد (بیت سمت چپ را به عنوان توازن در نظر بگیرید)			

در روش توازن هرگاه یک بیت دچار خطا گردد از یک کلمه معتبر (کد کلمه) به یک کلمه نامعتبر (ضد کلمه) می‌رسیم و لذا سیستم متوجه بروز خطا می‌گردد.



نکته: در روش توازن اگر تعداد فرد بیت دچار خطا گردد آن خطا قابل آشکارسازی است.

مثال در کد زیر فاصله همینگ مینیمم را محاسبه نمایید.

d0 : 1 1 1 0 0 0
d1 : 0 0 0 1 1 1
d2 : 1 0 0 1 0 1
d3 : 1 1 0 1 0 0


hd(d0,d1) = 6 hd(d0,d2) = 4 hd(d0,d3) = 4 hd(d0,d3) = 2
hd(d1,d2) = 2 hd(d1,d3) = 4 hd(d2,d3) = 2

d min = 2



نکته: برای درک بهتر مفهوم توازن، کد-کلمه‌ها و ضدکلمه‌ها را روی رئوس یک مکعب نمایش

 می‌دهند. هر کد-کلمه با کد-کلمه بعدی به اندازه دو واحد فاصله دارد.



هرگاه مینیمم فاصله همینگ در یک کد برابر با d باشد آنگاه این کد قادر است $d-1$ خطا را فقط تشخیص دهد و اگر بخواهیم خطا را اصلاح کنیم باید به سمت کد-کلمه نزدیک تر اصلاح کنیم همانطور که در شکل دیده می‌شود باید از رابطه $\lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$ استفاده کنیم یعنی فاصله منهای 1 را تقسیم بر 2 نموده و کف آنرا محاسبه کنیم مثلا اگر مینیمم فاصله همینگ برابر با 4 باشد 3 را بر 2 تقسیم کرده و کف عدد 1.5 را در نظر می‌گیریم همانطور که مشاهده می‌گردد کدی با مینیمم فاصله همینگ برابر با 4 فقط می‌تواند یک خطا را اصلاح کند زیرا اگر دو خطا رخ دهد فاصله تا کد قبل و بعد یکسان می‌گردد و امکان تشخیص فاصله کمتر میسر نمی‌باشد.

● — ● $d_{min} = 1 \quad S = 0 \quad T = 0$

● — ○ — ● $d_{min} = 2 \quad S = 1 \quad T = 0$

● — ○ — ○ — ● $d_{min} = 3 \quad S = 0 \quad T = 1 \quad (T=0, S=2)$

● — ○ — ○ — ○ — ● $d_{min} = 4 \quad S = 1 \quad T = 1 \quad (T=0, S=3)$

● — ○ — ○ — ○ — ○ — ● $d_{min} = 5 \quad S = 0 \quad T = 2 \quad (T=1, S=2) \quad (T=0, S=4)$

● — ○ — ○ — ○ — ○ — ○ — ● $d_{min} = 6 \quad S = 1 \quad T = 2 \quad (T=1, S=3) \quad (T=0, S=5)$



نکته: کدی که مینیمم فاصله آن d_{min} است می‌تواند T خطا را اصلاح نماید و علاوه بر آن S خطای دیگر را تشخیص دهد و رابطه آن برابر است با $d_{min} \geq S + 2T + 1$ باشد.

مثال در موارد زیر حداقل d_{min} را محاسبه نمایید:

الف) کدی با قابلیت اصلاح 3 خطا و تشخیص 2 خطای دیگر $d_{min} \geq 2 + 2 \times 3 + 1 \rightarrow d_{min} \geq 9$

ب) کدی با قابلیت اصلاح 1 خطا و تشخیص 3 خطای دیگر $d_{min} \geq 3 + 2 \times 1 + 1 \rightarrow d_{min} \geq 6$



نکته: با n بیت می‌توانیم 2^n عدد تولید کنیم به این معنی که یک فضای به اندازه 2^n را می‌توانیم شماره‌گذاری کنیم یا اصطلاحاً آدرس‌دهی نماییم.

برای آنکه بتوانیم کدی داشته باشیم که امکان اصلاح یک خطا را داشته باشد باید به داده ورودی تعدادی بیت توازن اضافه کنیم اگر داده‌های ما n بیتی باشند با افزودن k بیت قابلیت تشخیص یک خطا ایجاد می‌گردد. در این حالت طول کلمه ما $k+n$ بیت خواهد شد سازوکار کنترلی باید بتواند مشخص کند خطا در کدام بیت رخ داده یا اصلاً خطایی رخ نداده پس باید بتواند $n+k+1$ بیت را آدرس‌دهی نماید لذا $2^k \geq n + k + 1$ این سازوکار کد همینگ نام دارد و برای اصلاح یک خطا بهینه است.

مثال برای اصلاح یک خطا در داده 25 بیتی چند بیت باید اضافه نماییم:

باید رابطه $2^k \geq 25 + k + 1$ صدق نماید با حدس و خطا $k=5$



نکته: عملگر XOR که قبلاً به آن اشاره شده برای n ورودی به این صورت محاسبه می‌شود که اگر تعداد یک در ورودی فرد باشد حاصل یک می‌گردد و اگر تعداد یک در ورودی زوج باشد حاصل صفر می‌باشد. عملگر XOR را برای سهولت در محاسبات با نماد \oplus نشان می‌دهیم.

کد اصلاح خطای همینگ

کد همینگ یک روش برای اصلاح یک خطا در داده n بیتی است که با افزودن k بیت توازن انجام می‌گیرد. کدهای همینگ متعدد است. ساده‌ترین آن همینگ 4 و 7 می‌باشد که 4 بیت داده و 3 بیت توازن و مجموع آن 7 بیت می‌باشد. برای محاسبه همینگ ابتدا باید بیت‌های توازن را با استفاده از فرمول XOR محاسبه نمود. سپس بیت‌های توازن محاسبه شده در جایگاه قرار گرفته و داده ارسال می‌گردد در مقصد بیت‌های توازن با گروه خود XOR می‌گردند و باید حاصل آن 000 گردد هر عددی غیر از 000 نشان دهنده بروز خطا در همان موقعیت است. مثلاً 001 یعنی بروز خطا در خانه اول یا $p1$ یا 011 یعنی بروز خطا در خانه سوم یا $d1$.



D4	D3	D2	P3	D1	P2	P1
----	----	----	----	----	----	----

7 6 5 4 3 2 1

$$P1 = D1 \oplus D2 \oplus D4$$

$$P2 = D1 \oplus D3 \oplus D4$$

$$P3 = D2 \oplus D3 \oplus D4$$

$$S1 = P1 \oplus D1 \oplus D2 \oplus D4$$

$$S2 = P2 \oplus D1 \oplus D3 \oplus D4$$

$$S3 = P3 \oplus D2 \oplus D3 \oplus D4$$

مثال داده 0110 را به روش همینگ ارسال نمایید.

0	1	1	0	0	1	1
D4	D3	D2	P3	D1	P2	P1

7 6 5 4 3 2 1

$$P1 = D1 \oplus D2 \oplus D4 \quad P1 = 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

$$P2 = D1 \oplus D3 \oplus D4 \quad P2 = 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$$

$$P3 = D2 \oplus D3 \oplus D4 \quad P3 = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

مثال یک گیرنده در مقصد رشته 1101101 را دریافت نموده با فرض اینکه احتمال وقوع یک خطا وجود دارد بررسی کنید آیا خطا رخ داده است در صورت بروز خطا محل خطا را به روش همینگ مشخص نمایید سپس داده را اصلاح کنید.

1	1	0	1	1	0	1
D4	D3	D2	P3	D1	P2	P1

7 6 5 4 3 2 1

$$S1 = P1 \oplus D1 \oplus D2 \oplus D4$$

$$S2 = P2 \oplus D1 \oplus D3 \oplus D4$$

$$S3 = P3 \oplus D2 \oplus D3 \oplus D4$$

$$S1 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$


$$S2 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$S3 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

d4 error
correct = 0101101

• نمایش اعداد اعشاری در استاندارد IEEE754

 استاندارد IEEE 754 برای نمایش اعداد اعشاری بکار در رایانه بکار می‌رود. این استاندارد در دو نوع 32 و 64 بیتی وجود دارد که در این کلاس استاندارد 32 بیتی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این استاندارد از 4 بایت برای ذخیره‌سازی عدد اعشاری استفاده می‌گردد. بیت پرارزش (بیت 31) برای علامت در نظر گرفته شده و بیت‌های 23 الی 30 توان (exponent) و بیت‌های 0 الی 22 مانتیس (mantissa) را در خود نگه می‌دارد.



در این روش ابتدا علامت عدد ورودی را در نظر می‌گیریم و آن را در جایگاه بیت علامت (31) قرار می‌دهیم. سپس عدد اعشاری که به صورت اعشاری نوشته شده نرمال می‌گردد عددی نرمال است بصورت $a \times 2^b$ که عدد a بصورت $1.XX....$ می‌باشد یعنی یک رقم صحیح 1 دارد و بلافاصله بعد از ممیز قرار می‌گیرد (خود عدد صفر استثنا است) بطور مثال عدد 1101.11011 نرمال نیست شکل نرمال آن بصورت 1.10111011×2^3 می‌باشد.



نکته: برای نرمال کردن عدد ممیز را به سمت چپ حرکت می‌دهیم و توان 2 را اضافه می‌کنیم تا به وضعیت $1.XX....$ برسیم یا ممیز را به سمت راست حرکت می‌دهیم و از توان 2 کم می‌کنیم.

مثال اعداد زیر را نرمال کنید

الف) 101.1101011×2^2

ب) $0.000001101 \times 2^{-6}$

پس از نرمال کردن به عدد بدست آمده بدون توان 2 مانتیس می‌گویند. با توجه به اینکه همیشه عدد سمت چپ ممیز در مانتیس یک است آن را بدیهی فرض کرده و آن را حذف می‌کنیم و بقیه را در قسمت مانتیس قرار می‌دهیم. عدد مانتیس را به نحوی قرار می‌دهیم که بیت چپ آن $1.XYZ....$ (همان X) در جایگاه 22 قرار



گیرد. سپس توان را با عدد 127 جمع می‌کنیم و به فرم باینری در قسمت توان قرار می‌دهیم. عدد 127 آفست نام دارد و کاربرد آن این است که توان‌های منفی را مثبت می‌کند.

مثال عدد 17.75 را در استاندارد IEEE 754 32 بیتی ذخیره نمایید.


$$17.75 = 17 + 0.75 = 10001 + 0.5 + 0.25 = 0.11$$

$$17.75 = 10001.11$$

$$\text{sing bit} = 0 \quad 10001.11 = 1.000111 \times 2^4$$

$$\text{Mantissa} = \cancel{1}.000111 \quad 000111$$


$$4 + 127 = 131 = 1000 \ 0011$$

 

IEEE 754 32 bit

برای تبدیل معکوس نیز ابتدا بیت 31 را به عنوان علامت منظور کرده بیت های 23 الی 30 را دسیمال کرده و از آن 127 را کم می‌کنیم تا توان واقعی بدست آید. سپس مانتیس را از بیت‌های 0 الی 22 خارج کرده و یک 1. در سمت چپ آن قرار می‌دهیم حاصل بصورت مانتیس ضرب در 2 به توان واقعی است.

 مثال عدد زیر مطابق استاندارد IEEE 754 32 بیتی ذخیره شده مقدار آن را در مبنای 10 آن را محاسبه نمایید



IEEE 754 32 bit

sign bit = 1 the number is negative

$$\text{exponent} + 127 = 10000011 = 131 \quad 131 - 127 = 4$$

$$\text{Mantissa} = 1.0011001$$

$$-1.0011001 \times 2^4 \quad -10011.001 = -(16 + 3 + 0.125) = -19.125$$

• جبر بول

یک سیستم جبری است با دو مقدار 0 و 1 که آنرا true و false نیز می‌گویند و سه عملگر AND, OR, NOT مقدار A AND B فقط زمانی مساوی 1 است که هر دو مقدار آن 1 باشد و در بقیه حالات 0 است و مقدار عملگر A OR B فقط زمانی مساوی 0 است که هر دو مقدار آن 0 باشد و در بقیه حالات 1 است. عملگر NOT (نقیض یا معکوس کننده) نیز 0 را به 1 و 1 را به 0 تبدیل می‌کند. عملگر OR را با + و عملگر AND را با نقطه نمایش می‌دهند برای سهولت نقطه را هم حذف می‌کنند لذا خواهیم داشت $A \text{ AND } B = A \cdot B = AB$ و $A \text{ OR } B = A + B$ برای نشان دادن عمل نقیض بالای متغیر خط قرار

$$\text{NOT}(A) = \bar{A} \text{ می‌دهیم.}$$



نکته: تابع بولی از متغیرهایی با مقادیر بولی 0 و 1 و عملگرها تشکیل شده. مانند تابع زیر

$$f(x, y, z) = x\bar{y} + \bar{x}y + xz + \bar{z}$$



نکته: دوگان یک تابع با تبدیل AND به OR و تبدیل OR به AND و تبدیل 1 به 0 و تبدیل 0

به 1 بدست می‌آید.

خواص جبر بول

(1) خاصیت عضو خنثی یا همانی (null element)

$$a + 0 = a \quad a \cdot 1 = a$$

(2) خاصیت جابجایی (Commutative property)

$$a + b = b + a \quad ab = ba$$

(3) خاصیت شرکت پذیری (associative property)

$$a + (b + c) = (a + b) + c \quad a(bc) = (ab)c$$

(4) خاصیت توزیع پذیری (Distributive Property)

$$a + (bc) = (a + b)(a + c) \quad a(b + c) = ab + ac$$

(5) خاصیت خودتوانی (Idempotence)

$$a + a = a \quad aa = a$$

(6) مکمل معکوس (reverse complement)

$$a + \bar{a} = 1 \quad a\bar{a} = 0$$



(7) خاصیت جذب (absorption)

$$a(a + b) = a \quad a + ab = a$$

(8) خاصیت شبه جذب

$$a(\bar{a} + b) = ab \quad a + \bar{a}b = a + b$$

(9) قاعده دمـرگان (De Morgan's Law)

$$\overline{(a + b)} = \bar{a}\bar{b} \quad \overline{(ab)} = \bar{a} + \bar{b}$$

(10) قاعده اجماع (Consensus)

$$ab + \bar{a}c + bc = ab + \bar{a}c$$

$$(a + b)(\bar{a} + c)(b + c) = (a + b)(\bar{a} + c)$$

(11) نظریه بسط شانـون (Shannon's Expansion Theorem)

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 f(1, x_2, \dots, x_n) + \bar{x}_1 f(0, x_2, \dots, x_n)$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + f(0, x_2, \dots, x_n))(\bar{x}_1 + f(1, x_2, \dots, x_n))$$



سوالات تحقیقی:

- 1- نظریه بسط شانـون را برای بیش از یک متغیر بنویسید (مثلا 2 متغیره)
- 2- برای آنکه بتوانیم خطاهای 2 بیتی را در معادله $2^k \geq n + k + 1$ در نظر بگیریم چه تغییری باید در فرمول ایجاد کنیم؟

• گیت‌های منطقی

همانگونه که قبلا بیان شد جبر بول دارای سه عملگر AND و OR و NOT و دو مقدار 0 و 1 است. توابع بولی بر اساس همین عملگرها ساخته می‌شوند. گیت‌های منطقی نمایش عملگرها و توابع منطقی هستند.



A	B	AB
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



A	\bar{A}
0	1
1	0



A	B	\overline{AB}
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



A	B	$\overline{A+B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0




A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0




A	B	$A \odot B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



$$f(xyz) = \bar{x}y\bar{z} + x\bar{y}z$$

 
 
$$f(a, b, c) = (\bar{a} + b)(a + \bar{b} + c)(b + \bar{c})$$






توابع اصلی AND و OR و NOT هستند و از روی آنها NAND و NOR و XOR و XNOR بدست می آیند.



نکته: NAND چند ورودی به این صورت است که ابتدا همه ورودیها را با هم AND می کنیم

   سپس حاصل را معکوس می کنیم. NOR چند ورودی به این صورت است که ابتدا همه ورودیها را با هم OR می کنیم سپس حاصل را معکوس می کنیم. NAND و NOR خاصیت شرکت پذیری ندارند.





نکته: XOR چند ورودی به این صورت است که تعداد یک‌های ورودی را شمارش می‌کند اگر تعداد فرد یک در ورودی قرار داشت خروجی 1 می‌شود. XNOR چند ورودی به این صورت است که تعداد یک‌های ورودی را شمارش می‌کند اگر تعداد زوج یک در ورودی قرار داشت خروجی 1 می‌شود.

• فرم‌های استاندارد مینترم و ماکسترم

به هر جمله که از چند متغیر و عملگر تشکیل شده باشد یک ترم می‌گویند مثلاً xyz یک ترم است (حاصلضرب) و $x+z$ نیز یک ترم محسوب می‌شود که به شکل حاصلجمع است. دو فرم اصلی برای بیان توابع بولی وجود دارد فرم اول جمع حاصلضرب‌ها یا **SOP (Sum of Products)** نام دارد و فرم دوم ضرب حاصلجمع‌ها است که به آن **POS (Product of Sums)** می‌گویند.

$$\text{SOP example : } f(x, y, z) = x\bar{y} + \bar{x}yz + \bar{y}z$$

$$\text{POS example : } f(x, y, z) = (x + \bar{y})(\bar{x} + y + z)(\bar{y} + z)$$

مینترم یک **product** یا حاصلضرب است که در آن هر متغیر یا نقیض آن به ترتیب قرار دارند. ماکسترم یک **sum** یا حاصلجمع است که در آن هر متغیر یا نقیض آن به ترتیب قرار دارند. هر مینترم و یا ماکسترم متناظر با یک عدد باینری است. برای مینترم‌ها عدد باینری را در نظر می‌گیریم به ازای 1 خود متغیر و به ازای 0 نقیض متغیر را قرار می‌دهیم. برای ماکسترم‌ها عدد باینری را در نظر می‌گیریم به ازای 1 نقیض متغیر و به ازای 0 خود متغیر را قرار می‌دهیم.

	minterm	maxterm
000	$\bar{x}\bar{y}\bar{z}$	$(x+y+z)$
001	$\bar{x}\bar{y}z$	$(x+y+\bar{z})$
010	$\bar{x}y\bar{z}$	$(x+\bar{y}+z)$
011	$\bar{x}yz$	$(x+\bar{y}+\bar{z})$
100	$x\bar{y}\bar{z}$	$(\bar{x}+y+z)$
101	$x\bar{y}z$	$(\bar{x}+y+\bar{z})$
110	$xy\bar{z}$	$(\bar{x}+\bar{y}+z)$
111	xyz	$(\bar{x}+\bar{y}+\bar{z})$



نکته: هر مینترم فقط به ازای یک حالت **1** است (به ازای عدد متناظر با آن) و به ازای بقیه حالات **0** است. هر ماکسترم به ازای همه حالات **1** است و فقط در یک حالت **0** است که همان عدد متناظر با آن ماکسترم است.

هر تابع بولی **n** متغیره را می توان در یک جدول نشان داد که به آن جدول درستی **truth table** می گویند. خروجی تابع به ازای کلیه حالات ورودی، در جدول نشان داده می شود. هر تابع بولی را می توان به صورت جمع مینترمها و یا ضرب ماکسترمها نوشت. بطور مثال تابع بولی سه متغیره **f(a,b,c)** که در جدول زیر نشان داده شده است را به فرم استاندارد **Canonical** جمع حاصلضربها و فرم استاندارد ضرب حاصل جمعها نمایش می دهیم.

a b c	f(a,b,c)
000	0
001	1
010	1
011	0
100	1
101	0
110	0
111	1

$$f(a, b, c) = \sum m(1,2,4,7)$$

$$f(a, b, c) = \prod M(0,3,5,6)$$

همانطور که مشاهده می گردد اگر بخواهیم تابع را به فرم استاندارد **Canonical** جمع حاصلضربها بنویسیم به ازای **1** در خروجی مینترم متناظر با آن را درون سیگما قرار می دهیم برای مینترمها از **m** استفاده می کنیم برای می گردد اگر بخواهیم تابع را به فرم استاندارد **Canonical** ضرب حاصلجمعها بنویسیم به ازای **0** در خروجی ماکسترم متناظر با آن را درون پای \prod قرار می دهیم برای ماکسترمها از **M** استفاده می کنیم.



نکته: به فرم استاندارد **Canonical Form** نیز می گویند. به فرم استاندارد جمع حاصلضربها **DNF Disjunctive Normal Form** و به فرم استاندارد ضرب حاصلجمعها **CNF Conjunctive Normal Form** نیز می گویند.



نکته: گاهی اوقات در تابع بولی خروجی تابع به ازای برخی ورودی‌ها اصلا مهم نیستند زیرا هرگز ورودی در چنین وضعیتی قرار نمی‌گیرد و یا هرگاه در آن وضعیت قرار گرفت خروجی تابع هرچه باشد اصلا مهم نیست به این حالات بی اهمیت **Don't care** گویند و در جدول بصورت **x** و در فرم استاندارد بصورت **d** نشان می‌دهند.

a b c	f(a,b,c)
000	0
001	1
010	1
011	0
100	1
101	0
110	x
111	x

$$f(a, b, c) = \sum m(1,2,4) + d(6,7)$$

$$f(a, b, c) = \prod M(0,3,5)D(6,7)$$

هر تابع بولی به فرم استاندارد را می‌توان با خود متغیرها نیز نشان داد برای این کار ترم های آن را می‌نویسیم.

$$f(a, b, c) = \sum m(1,3,5) = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}bc + a\bar{b}c$$

$$f(x, y, z) = \prod M(0,2,4,6,7) = (x + y + z)(x + \bar{y} + z)(\bar{x} + y + z)(\bar{x} + \bar{y} + z)(\bar{x} + \bar{y} + \bar{z})$$

هرگاه یک تابع بولی به فرم استاندارد نباشد و بخواهیم آنرا به فرم استاندارد جمع حاصلضربها بنویسیم باید در هر ترم آن تابع متغیرهای ناموجود را ایجاد کنیم برای این کار در هر ترم به ازای متغیر ناموجود یک پرانتز قرار داده و درون پرانتز حاصلجمع آن متغیر و نقیض آن را قرار می‌دهیم حاصلجمع متغیر و نقیض آن از نظر منطق جبر بول برابر با 1 است و تاثیری در آن ترم ندارد به بیان دیگر آن ترم را در 1 منطقی ضرب (AND) می‌کنیم سپس با استفاده از خواص توزیع پذیری بسط می‌دهیم باید حتما ترتیب قرار گیری متغیرها را رعایت کنیم سپس جملات تکراری را حذف می‌کنیم و پس از آن به ازای هر مینترم عدد متناظر را درون سیگما قرار می‌دهیم.

$$f(a, b, c) = ab + b\bar{c} \rightarrow ab(c + \bar{c}) + (a + \bar{a})b\bar{c} = abc + ab\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}b\bar{c}$$

$$= abc + ab\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} = \sum m(2,6,7)$$

هرگاه یک تابع بولی به فرم استاندارد نباشد و بخواهیم آنرا به فرم استاندارد ضرب حاصلجمعها بنویسیم باید در هر ترم آن تابع متغیرهای ناموجود را ایجاد کنیم برای این کار در پرانتز هر ترم به ازای متغیر ناموجود حاصلضرب آن متغیر و نقیض آن را قرار می‌دهیم حاصلضرب متغیر و نقیض آن از نظر منطق جبر بول برابر با 0 است و اگر با آن ترم جمع شود تاثیری در آن ترم ندارد به بیان دیگر آن ترم را با 0 منطقی جمع (OR) می‌کنیم سپس با استفاده از خواص توزیع پذیری بسط می‌دهیم باید حتما ترتیب قرار گیری متغیرها را رعایت کنیم سپس جملات تکراری را حذف می‌کنیم و پس از آن به ازای هر ماکسترم عدد متناظر را درون پای \prod قرار می‌دهیم.

$$\begin{aligned} f(a, b, c) &= (a + b)(\bar{b} + \bar{c}) = (a + b + c\bar{c})(a\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}) \\ &= (a + b + c)(a + b + \bar{c})(a + \bar{b} + \bar{c})(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}) = \prod M(0,1,3,7) \end{aligned}$$

• ساده‌سازی توابع بولی به روش نقشه‌های کارنو

توابع بولی که به فرم استاندارد بیان می‌شوند یا از روی جدول استخراج می‌گردند با تعدادی گیت منطقی پیاده‌سازی می‌گردند. هرچه تعداد گیت‌ها کمتر باشد تعداد ترانزیستورها کمتر و مدار کوچکتر و سریعتر و به لحاظ مصرف انرژی بهینه‌تر خواهد بود لذا توابع بولی را ساده کنیم تا تعداد ترم‌ها کمتر و تعداد متغیرهای هر ترم نیز کمتر گردد. اولین روش برای ساده‌سازی توابع بولی استفاده از جداول یا نقشه‌های کارنو است. برای ساده سازی توابع که به فرم استاندارد جمع مینترمها بیان شده‌اند در جدول به ازای هر مینترم 1 در خانه مورد نظر قرار می‌دهیم. سپس آن یک‌هایی که همسایه هستند را گروه‌هایی از توان 2 دسته‌بندی می‌کنیم از گروه‌های بزرگتر شروع می‌کنیم و اگر گروه‌ها همپوشانی هم داشته باشند اشکالی ندارد. پس از آنکه همه یک‌ها گروه‌بندی شدند بر اساس آنکه بین کدام متغیرها مشترک هستند ترم‌های جدید بدست می‌آیند. جدول کارنو از اطراف هم به هم متصل است. جداول 2، 3، 4 و 5 متغیره را باید حفظ نماییم البته روش نوشتن اعداد درون جدول مانند کد گری است.



	b	0	1
a	0	0	1
	1	2	3

	bc	00	01	11	10
a	0	0	1	3	2
	1	4	5	7	6

		cd	00	01	11	10
ab	00	0	1	3	2	
	01	4	5	7	6	
	11	12	13	15	14	
	10	8	9	11	10	

a = 0

	de	00	01	11	10
bc	00	0	1	3	2
	01	4	5	7	6
	11	12	13	15	14
	10	8	9	11	10

a = 1

	de	00	01	11	10
bc	00	16	17	19	18
	01	20	21	23	22
	11	28	29	31	30
	10	24	25	27	26

برای ساده سازی توابع که به فرم استاندارد ضرب ماکسترمها بیان شده‌اند در جدول به ازای هر ماکسترم (عدد صفر در خروجی تابع) 0 در خانه مورد نظر قرار می‌دهیم. سپس آن صفرهایی که همسایه هستند را در گروه‌هایی از توان 2 دسته‌بندی می‌کنیم از گروه‌های بزرگتر شروع می‌کنیم و سپس هر گروه معادل یک ترم جدید خواهد شد. اکنون باید هر ترم را NOT کنیم تا به فرم POS تبدیل گردد.

وقتی یک تابع دارای حالات بدون اهمیت باشد لازم نیست آن حالات را گروه‌بندی کنیم ولی می‌توانیم هر کجا لازم است X ها را برای ایجاد گروه‌های بزرگتر پوشش دهیم در واقع X ها را هر وقت بخواهیم 1 فرض می‌کنیم و هر وقت بخواهیم 0 فرض می‌کنیم. در ادامه ساده‌سازی توابع 3 متغیره را به روش SOP در جداول کارنو ارائه می‌دهیم باید توجه داشت که در توابع سه متغیره گروه 1 عضوی معادل مینترم (سه متغیره) است گروه 2 عضوی 2 متغیره دارد و گروه 4 عضوی یک متغیره است گروه 4 عضوی هم تابع همیشه درست را نشان می‌دهد. توابع XOR و XNOR طرح‌های شطرنجی ایجاد می‌کنند که اصلاً قابل ساده‌سازی نیستند.

	bc		b	
a	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

$$\bar{b}\bar{c} + ab$$

1 0

	bc		b	
a	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

$$a\bar{c} + \bar{a}c$$

	bc		b	
a	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

$$b\bar{c} + ab$$

	bc		b	
a	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

$$\text{XOR}(a,b,c) = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}\bar{c} + abc$$





	bc		b	
a	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

$$\bar{c}$$



	bc		b	
a	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

$$\bar{a}$$

   
 
ساده‌سازی توابع سه متغیره به روش POS با گروه‌بندی 0 ها انجام می‌گیرد سپس به ازای هر گروه یک حاصلضرب می‌نویسیم مانند SOP ولی باید حاصلضرب را NOT کنیم تا به حاصلجمع برسیم.



 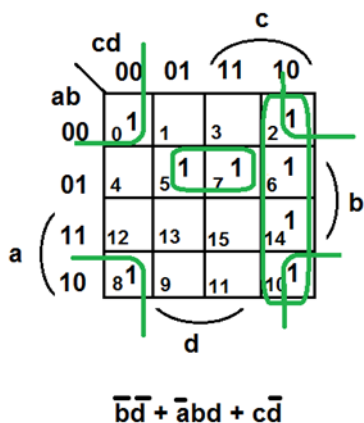
ساده‌سازی توابع چهار متغیره به روش SOP در مثالهای زیر ارائه شده است لازم به ذکر است هر جا بتوانیم گروه بزرگتری ایجاد می‌کنیم.



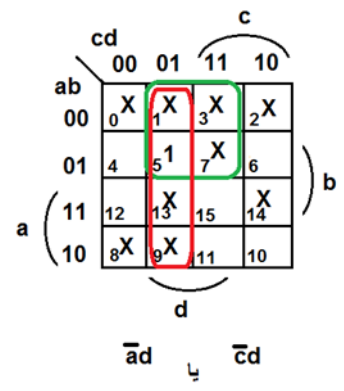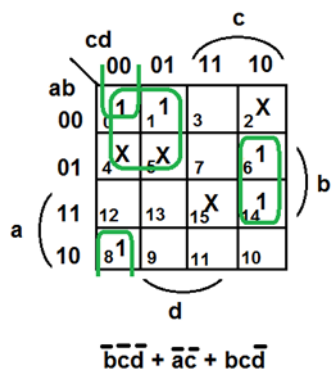ساده‌سازی توابع چهار متغیره به روش SOP با در نظر داشتن حالات بدون اهمیت در مثالهای زیر آمده است. همانطور که در شکل سمت راست دیده می‌شود دو جواب برای ساده‌سازی وجود دارد. وجود جوابهای متعدد برای ساده‌سازی به شرط آنکه از لحاظ تعداد ترم‌ها و تعداد متغیرهای هر ترم مساوی باشند پذیرفته شده است.




 
ساده‌سازی توابع چهار متغیره به روش POS در مثال زیر ارائه شده



$$\overline{\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}bd + b\bar{c}\bar{d}}$$


$$(b+c+d)(a+\bar{b}+\bar{d})(\bar{b}+\bar{c}+d)$$

  ساده‌سازی توابع پنج متغیره نیز مانند چهار متغیره است فقط با این تفاوت که باید فرض کنید دو صفحه روی هم قرار دارند و نظیر به نظیر می‌توانند همسایگی تشکیل دهند.




• روش کوئین مک کلاسیکی

یک روش دیگر برای ساده‌سازی توابع بولی روش کوئین مک کلاسیکی است. این روش الگوریتمیک بوده و برای پیاده‌سازی در رایانه مناسب است. قبل از پرداختن به روش کوئین مک کلاسیکی ابتدا لازم است مفاهیم آن را مرور کنیم. ابتدا به تعریف ایجاب کننده **implicant** در تابع SOP می‌پردازیم¹. هر مینترم و یا هر گروهی از مینترم‌ها که با هم ساده می‌شوند یک ایجاب کننده یا **implicant** هستند. ایجاب کننده نخستین یا **prime implicant** ایجاب کننده‌ای است که توسط ایجاب کننده‌های دیگر پوشش داده نمی‌شود به بیان دیگر ساده‌تر نمی‌شود. ایجاب کننده نخستین اساسی **Essential Prime Implicant** آن دسته از ایجاب کننده‌هایی هستند که شامل حداقل یک مینترم هستند که هیچ ایجاب کننده دیگری آن مینترم را پوشش نمی‌دهد. در شکل زیر سمت چپ 7 ایجاب کننده 4 متغیره (تک خانه‌ای) دیده می‌شود هیچکدام از آنها نخستین نیستند زیرا همه آنها با ایجاب کننده‌های بزرگتر پوشش داده می‌شوند. در شکل وسط 8 ایجاب کننده دیده می‌شود که 7 تا از آنها 3 متغیره (دو خانه‌ای) و یکی از آنها 2 متغیره (4 خانه‌ای) است. در شکل سمت راست ایجاب کننده‌های نخستین اساسی که تابع را پوشش می‌دهند نشان داده شده است.

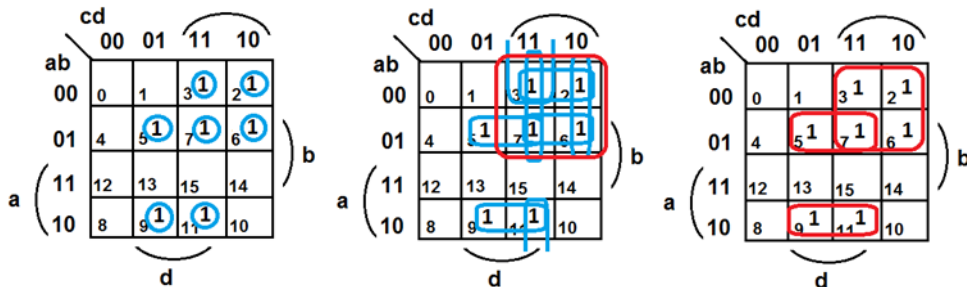


در شکل زیر در مجموع 16 ایجاب کننده داریم. 8 ایجاب کننده 4 متغیره (یک خانه‌ای) داریم که نخستین نیستند زیرا توسط 8 ایجاب کننده 3 متغیره (دو خانه‌ای) دیگر پوشش داده می‌شوند با استفاده از چهار ایجاب کننده تابع بولی در دو شکل مختلف ساده می‌گردد هیچیک از ایجاب کننده‌ها اساسی نیستند زیرا هیچکدام شامل مینترمی نیست که در ایجاب کننده دیگر نباشد.

 ¹ در POS نیز تعریف مشابه است فقط به جای مینترم باید ماکسترم را جایگزین کنیم



نکته: گاهی فرم ساده شده بهینه یک تابع بولی یکتا نیست.

 جدول پوشش برای انتخاب ایجاب‌کننده‌ها استفاده می‌گردد هر ستون آن یک مینترم است و هر سطر آن یک ایجاب‌کننده است که تعدادی مینترم را پوشش می‌دهد. ایجاب‌کننده‌های نخستین اساسی حتما باید انتخاب شوند زیرا شامل مینترم‌هایی هستند که سایر ایجاب‌کننده‌ها آن را پوشش نمی‌دهند. از بین سایر ایجاب‌کننده‌ها آنهایی که شامل مینترم‌هایی بیشتری هستند اولویت انتخاب دارند.



در این شکل دو ایجاب‌کننده 1 و 2 در جدول پوشش، ایجاب‌کننده‌های نخستین اساسی هستند و برای ساده‌سازی انتخاب می‌گردند پس از انتخاب دو ایجاب‌کننده اول باید به نحوی انتخاب کنیم که مینترمهای 10 و 14 پوشش داده شوند از بین سایر ایجاب‌کننده‌ها می‌توانیم 3 و 4 را انتخاب کنیم در آن صورت مانند شکل وسط ساده کرده ایم و یا 5 و 6 را انتخاب کنیم که مانند شکل سمت چپ ساده کرده باشیم. هر دو حالت درست است. زیرا دو ایجاب‌کننده 3 متغیره (دو خانه‌ای) به مجموعه جواب اضافه کرده‌ایم.



قبل از بیان روش کوئین مک کلاسکی لازم است ساده کردن مینترم‌ها را به روش عددی بیان کنیم. هر مینترم معادل یک عدد است هرگاه تفاضل اعداد دو مینترم به اندازه توانی از 2 باشند می‌توانیم آن دو مینترم را ساده کنیم به این صورت که به ازای توان 2 مشترک یک خط تیره قرار می‌دهیم و سایر ارقام را می‌نویسیم مثلا 12 و 4 به صورت 100-12,4 نوشته می‌شود اگر به جای خط 0 قرار دهیم عدد کمتر ساخته می‌شود و اگر به جای خط 1 قرار دهیم عدد بزرگتر ساخته می‌شود. مثال دیگر 14 و 10 است که بصورت 10-1,10 ساده می‌شود زیرا تفاضل آن دو عدد برابر با 4 است لذا در محل 4 خط قرار می‌دهیم.

در روش کوئین مک کلاسکی ابتدا اعداد مینترم‌ها را بصورت باینری می‌نویسیم سپس آنها را بر اساس تعداد 1 دسته بندی می‌کنیم سپس اعداد مینترم‌های هر دسته را زیر هم بصورت صعودی نوشته و بین دسته‌ها خط می‌کشیم سپس هر عدد مینترم را با عدد مینترم‌های دسته پایینی مقایسه می‌کنیم اگر عدد مینترم پایینی بزرگتر بود و تفاضل آن دو عدد مینترم توانی از عدد 2 بود آن دو عدد مینترم با هم ساده می‌شوند آن دو را خط زده و در یک جدول دیگر به ازای آن دو عدد یک عدد بصورت **a,b** می‌نویسیم و شکل باینری آن دو عدد را در قالب یک عدد می‌نویسیم پس از آنکه تمام اعداد هر دسته با دسته زیرین مقایسه شد به سراغ دسته پایینی می‌رویم پس از اتمام این مرحله به جدول جدید می‌رویم و دوباره مقایسه می‌کنیم این بار بین دو عدد قسمت خط را باهم مقایسه می‌کنیم اگر محل خط در دو عدد با هم انطباق داشت و بین سایر بیت‌ها فقط یک بیت تفاوت داشت آن دو عدد با هم ساده می‌شوند و به جای آن بیت دوم هم خط قرار می‌گیرد مثلا 11-1 با 10-1 ساده می‌شود و به 1-1 می‌رسد عدد 11-1 معادل 15,11 و 10-1 معادل 14,10 می‌باشد لذا ساده شده آن بصورت 14,10,15,11 خواهد بود. روند ساده‌سازی تا جایی پیش می‌رود که امکان ساده شدن بیشتر میسر نباشد پس از اتمام آن هر مجموعه عدد یک ایجاب‌کننده نخستین خواهد بود ایجاب‌کننده‌های غیر نخستین همگی باید در فرآیند ساده‌سازی خط خورده باشند. پس از آن جدول پوشش را ترسیم می‌کنیم و ایجاب‌کننده‌های نخستین اساسی را انتخاب کرده و سایر ایجاب‌کننده‌های نخستین را به نحوی انتخاب می‌کنیم که پوشش کامل با حداقل جملات و متغیرها انجام گردد. به ازای هر عدد مانند 01-1 به جای 1 متغیر مربوط را قرار می‌دهیم به ازای 0 معکوس متغیر و به ازای خط متغیر حذف می‌گردد لذا $01 - 1 = a\bar{c}d$



نکته: جملات بی اهمیت را در فرآیند ساده‌سازی مانند مینترم‌ها می‌بینیم ولی در جدول پوشش

قرار نمی‌دهیم.



نکته: در هنگام ساده شدن مرحله دوم به بعد ایجاب کننده‌های تکراری ایجاد می‌شوند آنها را حذف می‌کنیم.

مثال تابع $f(a, b, c, d) = \sum m(2,4,6,8,9,10,12,13,15)$ را به روش کوئین مک کلاسکی ساده نمایید

2	4	6	8	9	10	12	13	15
0010	0100	0110	1000	1001	1010	1100	1101	1111
1	1	2	1	2	2	2	3	4


2	PI 7 2,6 0-10	PI 1 8,12,9,13 1-0-	2	4	6	8	9	10	12	13	15
4	PI 6 2,10 -010										
8	PI 5 4,6 01-0										
6	PI 4 4,12 -100										
9	8,9 100										
10	PI 3 8,10 10-0	PI 1				X	X		X	X	
12	8,12 1-00	PI 2								X	X
13	9,13 1-01	PI 3				X		X			
15	12,13 110	PI 4		X					X		
	PI 2 13,15 11-1	PI 5		X	X						
		PI 6	X					X			
		PI 7	X		X						

PI 1 = 1-0- $a\bar{c}$
 PI 2 = 11-1 abd
 PI 5 = 01-0 $\bar{a}b\bar{d}$
 PI 6 = -010 $\bar{b}c\bar{d}$


$$f(a,b,c,d) = a\bar{c} + abd + \bar{a}b\bar{d} + \bar{b}c\bar{d}$$

• پیاده‌سازی با یک گیت

در الکترونیک دیجیتال ساخت مدارات با یک گیت خاص راحت است تا ساخت با گیت‌های متنوع. از جبر بول می‌دانیم تمامی توابع را می‌توانی با AND و NOT یا با OR و NOT بسازیم در ادامه روشهایی برای ساخت مدار یا یک نوع گیت NAND یا NOR ارائه می‌دهیم. برای آنکه یک مدار را فقط با گیت NAND پیاده‌سازی کنیم ابتدا آنرا بصورت SOP نوشته و سپس بین لایه AND و OR گیت NOT (بصورت حباب) قرار می‌دهیم دو حباب متوالی دو NOT متوالی هستند که یکدیگر را خنثی می‌کنند در یک سمت NAND تولید شده و در سمت دیگر NOT-OR تولید می‌شود که طبق دموگان معادل NAND است.

 

 برای آنکه یک تابع را فقط با گیت NOR پیاده‌سازی کنیم ابتدا آنرا بصورت POS نوشته و سپس بین لایه OR و AND گیت NOT (بصورت حباب) قرار می‌دهیم دو حباب متوالی دو NOT متوالی هستند که یکدیگر را خنثی می‌کنند در یک سمت NOR تولید شده و در سمت دیگر NOT-AND تولید می‌شود که طبق دموورگان معادل NOR است.






نکته: اگر تابع به شکل POS داده شده بود و خواستند با گیت NAND پیاده‌سازی گردد از روی ماکسترم‌ها آن ماکسترم‌هایی که نیستند را در نظر گرفته و به جای آن مینترم درج می‌کنیم تا به فرم SOP در آید.

• مخاطره و رفع مخاطره

در الکترونیک دیجیتال هر گیت با استفاده از چند ترانزیستور ساخته می‌شود و هنگامی که وروی گیت تغییر می‌کند خروجی گیت بلافاصله تغییر نمی‌کند بلکه زمان بسیار کوتاهی در حد نانو ثانیه یا میکرو ثانیه (بستگی به تکنولوژی ساخت) طول می‌کشد تا خروجی تغییر نماید که به آن تاخیر انتشار گوئیم. در اینجا برای سادگی فرض میکنیم تاخیر انتشار هر گیت 2 نانو ثانیه است. در مدار زیر مقادیر هر سه متغیر 1 است هرگاه متغیر B از 1 به 0 تغییر کند طبق منطق جبر بول نباید خروجی مدار تغییر نماید اما با بررسی دقیقتر متوجه می‌شویم که خروجی به مدت 2 نانوثانیه تغییر می‌کند و از 1 به 0 رفته سپس باز می‌گردد. زیرا وقتی متغیر B از 1 به

   0 تغییر می کند ابتدا گیت AND بالایی متاثر شده و خروجی آن 0 می شود سپس گیت پایینی متاثر شده زیرا در مسیر انتشار آن یک گیت NOT وجود دارد که باعث تاخیر می گردد.



تغییر ناخواسته در خروجی را مخاطره (Hazard) می گویند و می تواند مدار را ناپایدار نماید. همانگونه که در شکل مشاهده می شود مخاطره زمانی رخ می دهد که دو ترم (جمله) با هم مرز باشند ولی جمله مشترکی نداشته باشند اگر جمله مشترک مانند ac در شکل فوق اضافه شود مخاطره رفع می گردد.




نکته: در مدارات SOP مخاطره به صورت حرکت از 1 به 0 رخ می دهد و در مدارات POS مخاطره به صورت حرکت از 1 به 0 رخ می دهد.




نکته: با افزودن جملاتی که مرزهای جملات را پوشش می دهد مخاطره رفع شده ولی تابع دیگر بهینه نخواهد بود.

 در مثال زیر با افزودن جملات سبب مخاطره رفع می گردد.




• دیکدر² - اینکدر³ - اینکدر با اولویت⁴

برای آنکه تمامی مینترم‌های موردنیاز برای تولید یک تابع بولی را ایجاد نماییم از ساختاری بنام دیکدر استفاده می‌کنیم در دیکدر n ورودی داریم و 2^n خروجی خواهیم داشت هر خروجی متناظر با یک مینترم است که بر اساس آرایش بیت‌های ورودی تعیین می‌گردد. مثلاً در شکل زیر یک دیکدر 2 به 4 ساخته شده است بر این اساس هرگاه ورودی 00 گردد که متناظر با مینترم $\bar{A}_1 \bar{A}_0$ است آنگاه خروجی D_0 فعال (مساوی یک) خواهد شد و به همین صورت ورودی 01 متناظر با مینترم $\bar{A}_1 A_0$ خواهد بود و باعث فعال شدن D_1 خواهد شد و ورودی 10 متناظر با مینترم $A_1 \bar{A}_0$ خواهد بود و باعث فعال شدن D_2 خواهد شد و در نهایت ورودی 11 متناظر با مینترم $A_1 A_0$ خواهد بود و باعث فعال شدن D_3 خواهد شد.

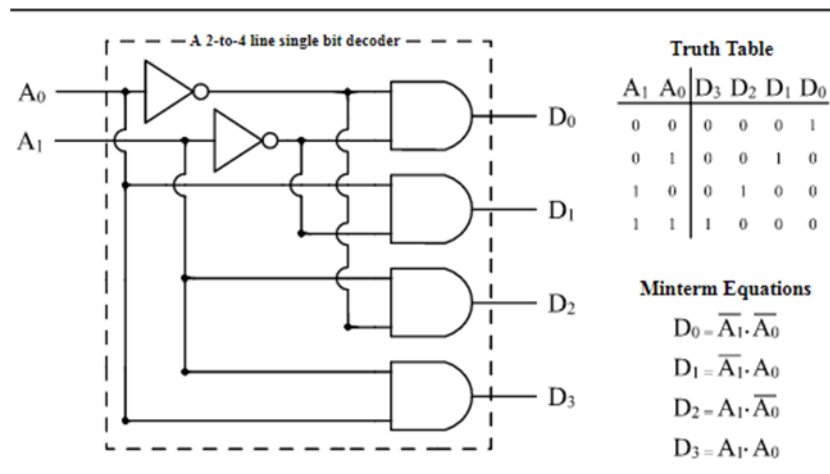


- ² decoder
- ³ encoder
- ⁴ priority encoder

 دیکدر مولد مینترم است و اگر خروجی‌های آن را معکوس کنیم مولد ماکسترم خواهد بود. دیکدر با ورودی 3 نیز در شکل نشان داده شده است بیت پرارزش ورودی در پایین قرار گرفته و بیت کم ارزش در بالا بیت پرارزش متناظر با متغیر سمت چپ خواهد بود. برای ساختن یک تابع مانند $f(A, B, C) = \sum m(2,4,6)$ کافی است خروجی‌های 2 و 4 و 6 را با هم OR کنیم.




نکته: معمولا برای دیکدرها یک ورودی دیگر بنام **En** یا فعالساز قرار می‌دهند در صورتی که فعالساز برابر با 1 باشد دیکدر عملکرد طبیعی خود را خواهد داشت و اگر 0 باشد آنگاه تمامی پایه‌های خروجی دیکدر صرف نظر از ورودی برابر با 0 خواهد شد. چنین فعالسازی را با **EN** نشان می‌دهند و به آن **Active High** (فعالساز مثبت) می‌گویند در صورتی که آنرا با \overline{EN} نشان دهیم به آن فعالساز منفی **Active Low** می‌گوییم و عملکرد آن برعکس فعالساز مثبت است.


هر تابع بولی را می‌توان با استفاده از دیکدر و یک گیت **OR** یا **AND** یا **NAND** یا **NOR** پیاده‌سازی نمود. برای پیاده‌سازی با **OR** مینترم‌های معین شده در تابع را با هم **OR** می‌کنیم. برای پیاده‌سازی با **AND** معکوس تابع را در فرم **POS** (بصورت Π) پیاده‌سازی می‌کنیم. تبدیل یک تابع که بصورت Σ داده شده به فرم Π به این صورت است که از 2^n عدد تولید شده توسط n متغیر آن اعدادی که در Σ حضور ندارند در Π حضور خواهند داشت. مثلا تابع $f(a, b, c) = \sum m(2,4,6)$ معادل $f(a, b, c) = \Pi M(0,1,3,5,7)$ خواهد بود زیرا از اعداد 0 الی 7 اعداد 2,4,6 در Σ حضور دارند و لذا اعداد 0,1,3,5,7 باید در Π باشند. برای پیاده‌سازی تابع با دیکدر و گیت **AND** بر سر خروجی‌های دیکدر گیت **NOT** بصورت دایره توخالی (**Bubble**) قرار داده و سپس اعداد متناظر با فرم Π تابع را از خروجی‌های معکوس شده دیکدر گرفته و با هم **AND** می‌کنیم.

 

 برای پیاده‌سازی با گیت NOR می‌توانیم از این ایده استفاده کنیم که NOT-AND معادل NOR است لذا ابتدا مانند روش AND پیاده‌سازی کرده ولی Bubble ها را به سمت گیت حرکت می‌دهیم و NOT-AND می‌سازیم سپس آنرا با NOR جایگزین می‌کنیم. پس فرم Π تابع را با دیکدری که خروجی آن NOT نشده با گیت NOR پیاده‌سازی می‌کنیم.



 برای پیاده‌سازی با گیت NAND ابتدا تابع را به همان شکل Σ و گیت OR در نظر می‌گیریم سپس به خروجی‌های دیکدر و پشت گیت OR گیت NOT بصورت Bubble قرار می‌دهیم قرار دادن دو Bubble پشت سر هم یعنی دو بار NOT کردن یک خروجی از نظر منطقی تغییری در آن ایجاد نمی‌کند سپس NOT-OR را به NAND تبدیل می‌کنیم





به بیان دیگر فرم Σ تابع را با دیکدری با خروجی‌های معکوس و گیت NAND پیاده‌سازی می‌کنیم.



نکته: گاهی به دیکدر رمزگشا و به اینکدر رمزگذار نیز می‌گویند.

اینکدر برعکس دیکدر است و 2^n ورودی و n خروجی دارد. در اینکدر فرض بر آن است که همه ورودی‌ها به غیر از یک ورودی **0** هستند و آن یک ورودی **1** است. اینکدر بر اساس آنکه کدام ورودی آن **1** است شماره آن ورودی را در خروجی بصورت باینری نشان می‌دهد. به جدول زیر توجه نمایید.

abcd	f1	f0
0000	X	X
0001	0	0
0010	0	1
0011	X	X
0100	1	0
0101	X	X
0110	X	X
0111	X	X
1000	1	1
1001	X	X
1010	X	X
1011	X	X
1100	X	X
1101	X	X
1110	X	X
1111	X	X

  

این اینکدر دارای یک اشکال است در شرایطی که $a = 0$ باشد ولی $b = 1$ و $c = 1$ باشد می‌تواند خروجی **11** تولید کند به معنی آنکه $a = 1$ است و این غلط است اگرچه نباید بیش از یک ورودی **1** باشد ولی در عمل ممکن است اتفاق بیفتد. برای رفع این مشکل باید تغییری در آن ایجاد کرد که آنرا به یک اینکدر اولویت⁵ تبدیل خواهد کرد. فلسفه اینکدر اولویت آنست که زمانی که ورودی $a=1$ باشد صرف نظر از بقیه ورودی‌ها خروجی باید بصورت **11** باشد و اگر $b = 1$ باشد صرف نظر از بقیه ورودی‌ها خروجی باید بصورت **10** باشد و اگر $c = 1$ باشد صرف نظر از بقیه ورودی‌ها خروجی باید بصورت **01** باشد و هرگاه $d = 1$ شد صرف نظر از بقیه ورودی‌ها خروجی باید بصورت **00** باشد. جدول و معادلات این اینکدر به صورت زیر خواهد بود.


a	b	c	d	f1	f0	valid
1	x	x	x	1	1	1
0	1	x	x	1	0	1
0	0	1	x	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	x	x	0

$f0 = a + \bar{b}c$
 $f1 = a + b$
 $valid = a + b + c + d$


⁵ Priority encoder

می‌توان یک خروجی با عنوان **valid** به معنای معتبر نیز تولید نمود که هرگاه یک شود خروجی معتبر است.

 
برای توسعه دیکدرها از ورودی **En** یا فعالساز استفاده می‌کنیم مثلاً اگر بخواهیم با دو دیکدر 2 به 4 یک دیکدر 3 به 8 بسازیم باید ورودی سوم (پرازش) را بصورت مستقیم به فعالساز دیکدر پایینی وصل کرده و نقیض آن را به فعالساز دیکدر بالایی وصل نماییم در این صورت هرگاه در نیمه بالایی جدول باشیم و ورودی پرازش 0 باشد



 دیکدر بالایی فعال خواهد بود و بر اساس دو ورودی دیگرش تصمیم خواهد گرفت و اگر در نیمه پایینی جدول باشیم و ورودی سوم 1 باشد آنگاه دیکدر بالایی غیرفعال و دیکدر پایینی فعال خواهد بود. توسعه دیکدرها بر همین اساس است بطور مثال با دو دیکدر 3 به 8 می‌توانیم یک دیکدر 4 به 16 ایجاد کنیم.



 
هرگاه یک دیکدر 2 به 4 به همراه 4 دیکدر 3 به 8 داشته باشیم می‌توانیم یک دیکدر 5 به 32 بسازیم کافی است فعالسازهای دیکدرهای 3 به 8 را از خروجی‌های دیکدر 2 به 4 بگیریم.



5-to-32 line decoder

• مالتی پلکسر⁶ – دی مالتی پلکسر⁷

هرگاه هر خروجی یک دیکدر را مستقلاً با یک ورودی مستقل **AND** کنیم سپس تمامی خروجی‌های بدست آمده را **OR** نماییم (شکل سمت چپ) به یک ساختار جدید دست می‌یابیم متناظر با ورودی دیکدر یکی از خروجی‌ها 1 می‌شود و همان 1 باعث می‌شود که ورودی کنار آن از گیت **AND** عبور نموده و به گیت **OR** برسد این ساختار جدید مالتی پلکسر نام دارد و اگر بخواهیم آنرا ساده‌تر بسازیم می‌توانیم ورودی‌ها را به عنوان ورودی سوم گیت‌های **AND** اعمال کنیم (شکل وسط) و در نهایت یک مالتی پلکسر خواهیم داشت (شکل سمت راست) که بر اساس خطوط انتخابگر **S1 S0** یکی از ورودی‌ها را در خروجی اعمال می‌نماید.

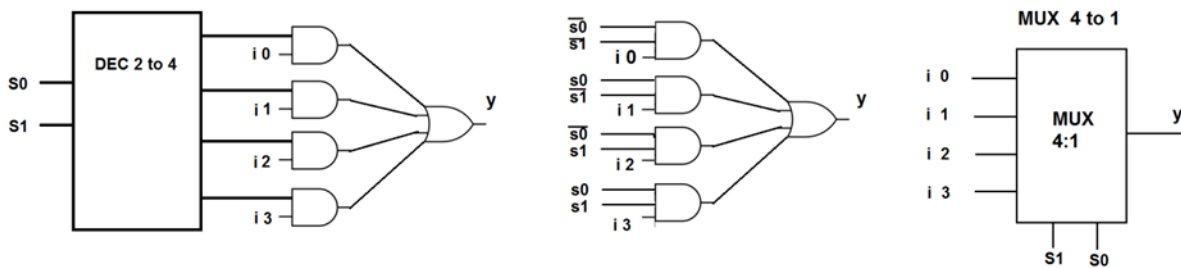

مالتی پلکسرها در معماری رایانه کاربردی وسیع دارند به نحوی که می‌توانند خروجی‌های مختلف را مدیریت نموده و در زمان دلخواه به سیستم اعمال نمایند. مالتی پلکسری که دارای n خط انتخاب است می‌تواند از میان 2^n ورودی یکی را انتخاب کرده و در خروجی قرار دهد.


⁶ Multiplexer = mux

⁷ Demultiplexer = DEMUX

توسعه مالتی پلکسرها نیز با استفاده از ورودی فعالساز امکان پذیر است. برای تجميع خروجی دو مالتی پلکسر از گیت OR استفاده می کنیم.


مالتی پلکسرها برای پیاده سازی توابع نیز استفاده می شوند برای مثال برای پیاده سازی یک تابع سه متغیره می توان از یک مالتی پلکسر 4 به 1 با دو خط انتخاب استفاده کرد دو متغیر پر ارزش را به خطوط انتخاب متصل می کنیم و ورودی های مالتی پلکسر بر اساس خروجی تابع تعیین می شود یا 0 است یا 1 است یا معادل متغیر سوم است یا معادل نقیض متغیر سوم است.

 مثال تابع $f(a, b, c) = \sum m(0,1,4,7)$ را با یک مالتی پلکسر 4:1 پیاده سازی کنید.




دی مالتی پلکسر بر عکس مالتی پلکسر عمل می کند و تعیین می کند ورودی تکی باید روی کدام خروجی قرار گیرد ساخت دی مالتی پلکسر از روی دیکدر بسیار آسان است کافی است به هر خروجی آن یک گیت AND اضافه نموده و ورودی دی مالتی پلکسر را به آن اعمال کنیم در این صورت هرگاه بر اساس خطوط انتخاب یکی از خروجی ها فعال (مساوی 1) شود همان خروجی با ورودی اصلی AND می گردد و بقیه خروجی ها 0 خواهند بود.

 
در شکل زیر در سمت چپ دی مالتی پلکسر 4 به 1 با استفاده از دیکدر ساخته شده و در وسط با استفاده از گیت دی مالتی پلکسر 4 به 1 ساخته شده و در سمت راست یک دی مالتی پلکسر 1 به 8 را بصورت بلاک نشان داده شده است.



1:2 demux

 


2:4 demux

 



• جمع کننده

 فرض کنید می‌خواهیم دو بیت را با هم جمع کنیم برای این کار یک مدار طراحی می‌کنیم که نیم جمع‌کننده⁸ نام دارد. نیم جمع‌کننده دارای دو ورودی و دو خروجی است خروجی دوم همان رقم نقلی است که در اثر جمع دو یک بدست می‌آید.



همانگونه که مشاهده می‌گردد ساخت نیم‌جمع‌کننده با استفاده از یک گیت AND (برای تولید رقم نقلی) و یک گیت XOR برای تولید حاصلجمع امکان‌پذیر است. حال اگر بخواهیم یک جمع‌کننده داشته باشیم که رقم نقلی ورودی نیز دریافت نماید باید عمل جمع را روی سه متغیر انجام دهیم و به آن تمام جمع‌کننده⁹ می‌گوییم. لذا دو تابع 3 ورودی ایجاد خواهد شد که یکی حاصلجمع و دیگری رقم نقلی را تولید می‌نماید مقادیر را از روی جدول درستی برداشته و در جداول کارنو وارد می‌نماییم تا بتوانیم توابع ساده شده را بدست بیاوریم.


C _{in}	a	b	C _{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

  

⁸ Half adder

⁹ Full adder

همانگونه که جدول نشان می‌دهد تابع S یک طرح شطرنجی است و لذا ساده نمی‌شود طرح‌های شطرنجی یا XOR هستند (اگر خانه یک مقدار 1 داشته باشد) در غیر آن صورت $XNOR$ هستند. در شکل فوق تابع مورد نظر XOR سه ورودی تمام جمع‌کننده است. می‌توانیم تمام جمع‌کننده را با استفاده از دو نیم‌جمع‌کننده ساخت تابع بولی حاصل از آن دقیقا معادل تابع ایجاد شده در جدول می‌باشد. در شکل زیر (سمت چپ) یک تمام جمع‌کننده با استفاده از دو نیم‌جمع‌کننده ساخته شده در شکل وسط همان طراحی بصورت بلوک دیاگرام نشان داده شده و در سمت راست بلوک دیاگرام یک تمام جمع‌کننده نشان داده شده است.

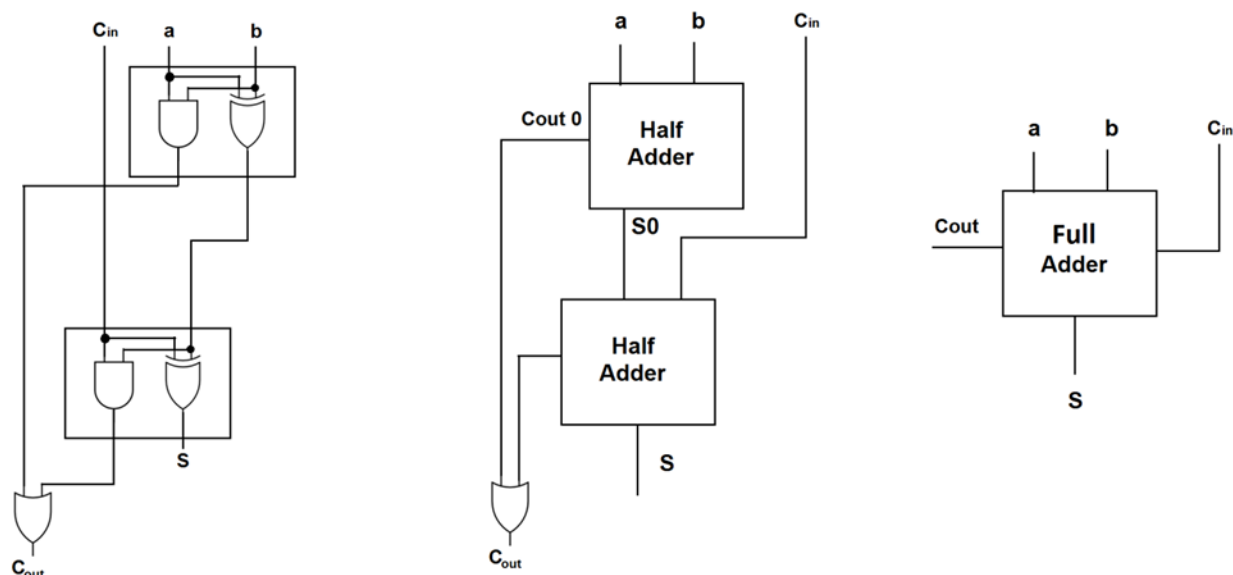


نکته: می‌توان به جای گیت OR مولد C_{out} یک گیت XOR قرار داد. زیرا هیچگاه ab و $a \text{ xor } b$ با هم یک نمی‌شوند.

در اثر اتصال تمام جمع‌کننده‌ها به هم جمع‌کننده چند بیتی ساخته می‌شود. در شکل زیر یک جمع‌کننده چهاربیتی با استفاده از چهار جمع‌کننده یک بیتی ساخته شده است به آن جمع‌کننده موج‌گونه¹⁰ می‌گویند زیرا رقم نقلی مانند موج از سمت راست به چپ حرکت می‌کند. تاخیر چنین جمع‌کننده‌ای به اندازه مجموع تاخیر تمام جمع‌کننده‌ها است زیرا برای آنکه رقم جمع نهایی محاسبه شود باید رقم نقلی به آن برسد. برای آنکه بتوانیم بر این مشکل غلبه کنیم باید از جمع‌کننده دیگری با قابلیت پیش‌بینی رقم نقلی¹¹ استفاده نماییم.

¹⁰ Ripple carry adder

¹¹ Carry lookahead adder

 

برای پیش‌بینی رقم نقلی ابتدا دو مولفه مولد و منتشر کننده را تعریف می‌کنیم. مولد رقم نقلی بصورت $A_i B_i$ می‌باشد و منتشرکننده رقم نقلی بصورت $A_i \oplus B_i$ خواهد بود. اکنون می‌توانی بدون آنکه منتظر باشیم رقم نقلی محاسبه شود رقم نقلی هر طبقه را مستقلاً محاسبه کنیم. اشکال این روش آنست که اولاً سخت افزار بیشتری نیاز دارد و ثانیاً برای رقم نقلی طبقه n ام نیاز به یک گیت با $n+1$ ورودی داریم که باید آنرا با گیت‌های دیگری پیاده‌سازی کنیم گیت‌های با ورودی زیاد اصلاً مطلوب نیستند.

$$P_i = A_i \oplus B_i \quad \text{Carry propagate}$$

$$G_i = A_i B_i \quad \text{Carry generate}$$

$$S_i = P_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = G_i + P_i C_i$$

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1(G_0 + P_0 C_0) = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$


$$C_4 = G_3 + P_3 C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0$$

• تفریق‌کننده

برای ساخت تفریق‌کننده¹² (تفریق‌گر) دوبیتی ابتدا جدول درستی آن را می‌نویسیم باید توجه داشته باشیم که همانگونه که در جمع‌کننده رقم نقلی داریم در تفریق‌کننده رقم قرضی داریم اگر در تفریق $a-b$ رقم قرضی برابر با 1 شود به آن معنی است که a از b کوچکتر است و باید از طبقه بعدی خود قرض بگیرد در این صورت عدد 2 به a اضافه می‌شود و تفریق بصورت $2+a-b$ خواهد بود. در شکل زیر جدول درستی تفریق‌کننده دو بیتی نشان داده شده در مورد تفریق‌کننده سه بیتی که دارای رقم قرضی ورودی است هرگاه رقم قرضی ورودی یک شود به معنی آنست که این طبقه به طبقه قبل از خودش قرض داده است لذا $a-b$ بصورت $a-b-1$ خواهد بود.


¹² subtractor

a	b	B _{out}	d
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	0	0

 


در شکل زیر جدول درستی و توابع تمام تفریق کننده نشان داده شده است.

a	b	B _{in}	B _{out}	D
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1



 

 
$$B_{out} = \bar{a}B_{in} + \bar{a}b + bB_{in}$$





$$D = a \oplus b \oplus B_{in}$$

 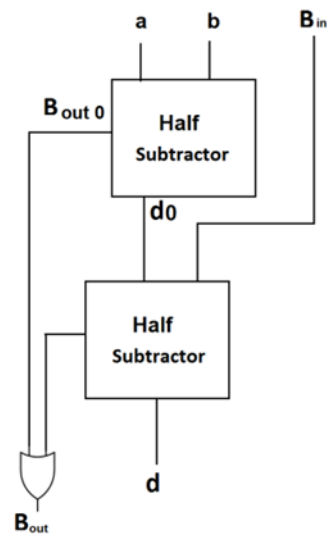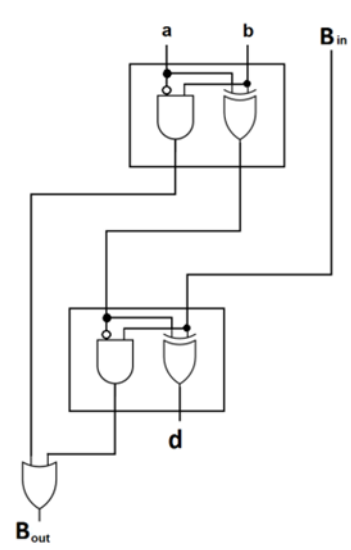مانند قبل می توان با استفاده از دو نیم تفریق کننده یک تمام تفریق کننده ساخت. می توان نشان داد که به جای OR مولد Bout می توان XOR قرار داد.



• مقایسه‌گر

  برای مقایسه دو بیت می‌توان از یک گیت **XNOR** استفاده کرد اگر دو بیت برابر باشند حاصل برابر با **1** خواهد بود و اگر برابر نباشند حاصل **0** خواهد بود. برای آنکه تشخیص دهیم کدام بیت **a** یا **b** بزرگتر است از یک گیت **And** و گیت **NOT** استفاده خواهیم کرد. در شکل زیر دو طراحی برای مقایسه‌گر تک بیت ارائه شده.




طراحی مقایسه‌گرها با ورودی بالاتر نیز از همین اصل استفاده می‌کنیم. بطور مثال مقایسه‌گر 2 بیتی (برای مقایسه دو عدد دو بیتی) بصورت زیر خواهد بود.

$$L = b_1 \bar{a}_1 + (a_1 \odot b_1) b_0 \bar{a}_0$$

$$E = (a_1 \odot b_1) (a_0 \odot b_0)$$


$$G = \bar{L} \bar{E}$$

 

• حافظه‌ها

همانگونه که در خصوص دیکدر نشان داده شد، یک دیکدر مولد کلیه مینترم‌ها می‌باشد به این معنی که می‌توان با انتخاب مینترم‌های مناسب و انجام عمل **OR** تمامی توابع منطقی را ایجاد نمود. هرگاه خروجی‌های دیکدر بشکل زیر به گیت‌های **OR** مجزا متصل گردد چندین تابع منطقی بطور همزمان تولید می‌گردد می‌توان

 تصور کرد که موجودیت ایجاد شده مانند یک حافظه است زیرا به ازای هر ترکیب ورودی (آدرس یا ردیف) یک مقدار چهاربیتی در خروجی قرار می‌دهد در واقع شکل زیر یک حافظه 8 در 4 است که به ازای هر یک از 8 آدرس 000 الی 111 مقدار مشخصی را در خروجی ایجاد می‌کند. مثلا در آدرس 101 مقدار 0110 قرار دارد.



حافظه‌ها به چند دسته تقسیم می‌گردند. یک نوع تقسیم‌بندی بر اساس قابلیت نگهداری اطلاعات بدون اتصال به منبع تغذیه است اگر حافظه بتواند پس از قطع شدن جریان الکتریسیته (منبع تغذیه) اطلاعات خود را نگهداری نماید به آن حافظه غیر فرار¹³ می‌گویند در صورتی که پس از قطع شدن جریان الکتریسیته (منبع تغذیه) اطلاعات پاک شود به آن حافظه فرار¹⁴ می‌گویند. حافظه‌ها با توجه به نحوه برنامه‌ریزی (نوشتن در خانه‌های حافظه) نیز به چند دسته تقسیم می‌شوند. اولین دسته حافظه ROM نامیده می‌شود که مخفف **Read Only Memory** یا حافظه فقط خواندنی است به این معنا که نگارش داده‌ها در خانه‌های حافظه بخشی از فرآیند ساخت بوده و پس از ساخته شدن در کارخانه دیگر امکان تغییر و برنامه‌ریزی مجدد آن وجود ندارد. نوع دیگر حافظه PROM نام دارد که مخفف **Programable ROM** است یعنی قابلیت برنامه‌ریزی توسط کاربر وجود دارد و کاربر می‌تواند بر اساس نیاز خود مقادیر دلخواه را در خانه‌های مورد نظر خود در حافظه قرار دهد. نوع دیگر حافظه EPROM نام دارد که مخفف **Erasable PROM** (به معنی PROM با قابلیت پاک شدن) است یعنی مانند حافظه PROM که قابلیت برنامه‌ریزی توسط کاربر وجود دارد ولی امکان پاک کردن اطلاعات و برنامه‌ریزی مجدد وجود دارد. برای پاک کردن حافظه EPROM معمولا آن را در معرض اشعه فرابنفش قرار می‌دهند. نوع دیگری از حافظه‌ها EEPROM نام دارد که مخفف **Electrically EPROM** است


¹³ Non volatile

¹⁴ Volatile

یعنی حافظه مانند EPROM قابلیت برنامه‌ریزی مجدد دارد با این تفاوت که پاک کردن از طریق اعمال سیگنال الکتریکی صورت می‌پذیرد. امروزه حافظه فلش جایگزین موارد فوق شده است حافظه فلش دارای این قابلیت است که برای برنامه‌ریزی مجدد نیاز نیست کل حافظه پاک شود و می‌توان به تک تک بایت‌های آن دسترسی مستقل داشت.

• آرایه‌های منطقی برنامه‌پذیر

همانگونه که در خصوص دیکدر بیان شد، یک دیکدر تمامی مینترم‌ها را تولید می‌نماید دیکدر با گیت AND پیاده‌سازی می‌گردد لذا در پیاده‌سازی با دیکدر (PROM) قسمت AND ثابت است و با انتخاب مینترم‌های مختلف در قسمت OR برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد لذا قسمت OR برنامه‌پذیر است. اگر بخواهیم یک تابع را که حالات بی اهمیت زیادی دارد با دیکدر پیاده‌سازی نماییم با اتلاف مواجه می‌شویم از این جهت ساختارهای دیگری را مانند PLA¹⁵ و PAL¹⁶ مورد بررسی قرار خواهیم داد. در PAL قسمت AND برنامه‌پذیر است و قسمت OR ثابت است در PLA هر دو قسمت AND و OR برنامه‌پذیر هستند در شکل زیر تفاوت PAL، PLA و PROM نشان داده شده است. در PLA از جملات مشترک استفاده می‌شود ولی در PAL از جملات مشترک استفاده نمی‌شود. در PAL گاهی از یک تابع خروجی برای ساخت توابع دیگر استفاده می‌شود.

 

(a) Programmable read-only memory (PROM)



(b) Programmable array logic (PAL)



(c) Programmable logic array (PLA)


¹⁵ Programmable Logic Array

¹⁶ Programmable Array Logic

• فلیپ‌فلاپ‌ها و مدارات ترتیبی


مداراتی که تاکنون به آنها پرداختیم مدارات ترکیبی بودند به آن معنی که خروجی مدار تابع ترکیب ورودی‌های آن است. از این به بعد با وارد کردن عناصر حافظه‌دار مانند فلیپ‌فلاپ‌ها مدارات ترتیبی مورد بحث قرار خواهند گرفت که در آن، خروجی مدار تابع ترکیب ورودیها و حالت مدار می‌باشد.

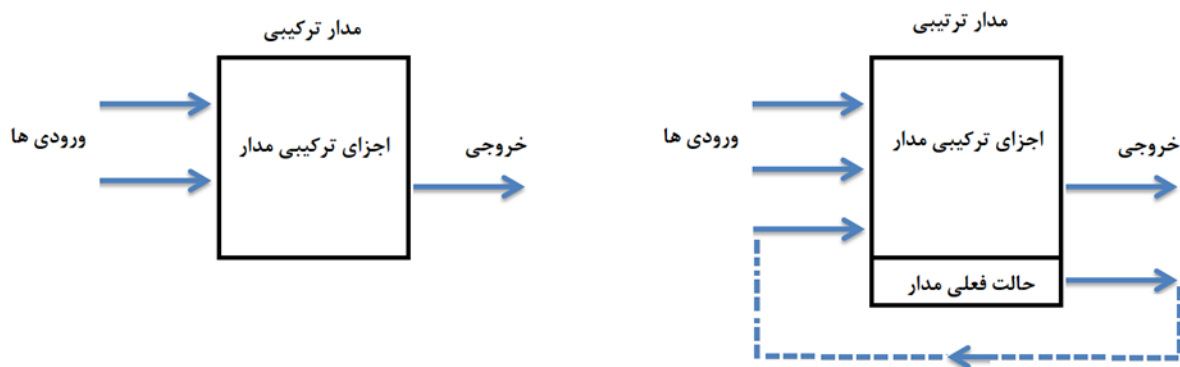در شکل زیر تفاوت مدارات ترکیبی و ترتیبی نشان داده شده است



ساده‌ترین عنصر حافظه‌دار لچ اس آر (SR Latch) نام دارد و می‌توان آن را مطابق شکل زیر با گیت‌های NAND یا NOR ساخت

 نکته: هرگاه یکی از پایه‌های NAND برابر با 0 شود خروجی NAND برابر با 1 خواهد بود و هرگاه یکی از پایه‌های گیت NOR برابر با 1 شود خروجی آن گیت 0 خواهد شد.




دقت نمایید که Q خروجی اصلی است و \bar{Q} نقیض (معکوس منطقی) Q است. برای هر یک از لچ‌ها چهار حالت را بررسی می‌کنیم هر یک از چهار حالت یک پیکربندی (set up) نام دارد. برای لچ سمت چپ (طراحی شده با گیت NAND) خواهیم داشت

پیکربندی شماره یک : $S = 1, R = 0$ را پیکربندی را **set** می‌نامیم زیرا خروجی مساوی یک است $Q = 1$


پیکربندی شماره دو : $S = 0, R = 1$ را پیکربندی را **reset** می‌نامیم زیرا خروجی مساوی صفر است $Q = 0$

پیکربندی شماره سه : $S = 1, R = 1$ را پیکربندی را **hold** می‌نامیم زیرا سیستم حالت خود را حفظ می‌کند

 
پیکربندی شماره چهار: $S = 0, R = 0$ را پیکربندی را **invalid** می‌نامیم زیرا $Q \neq \bar{Q}$ و نادرست خواهد بود. در حالت آخر هر دو خروجی برابر با 1 خواهد بود که درست نمی‌باشد نباید ورودی در این حالت قرار گیرد.




پیکربندی دو
reset

 

پیکربندی یک
set

 


پیکربندی چهار
invalid نامعتبر

 



پیکربندی سه
نگهداری hold

 برای شکل سمت راست (طراحی شده با گیت NOR) شرایط **set** و **reset** مشابه خواهند بود با این تفاوت که حالت نگهداری $S = 0, R = 0$ خواهد بود و حالت غیر مجاز یا نامعتبر $S = 1, R = 1$ می‌گردد.





هرگاه مطابق شکل دو گیت NAND دیگر به ورودی اضافه کنیم و یک ورودی دیگر به لچ اضافه کنیم آنگاه یک فلیپ فلاپ پایه SR ساخته‌ایم ورودی جدید کلاک حساس به سطح نام دارد و با CLK نشان داده می‌شود. هرگاه $CLK = 0$ باشد ورودی میانی بصورت حالت hold خواهد بود و هر مقدار در Q باشد همان مقدار ثابت خواهد بود و ورودی هر تغییری نماید تاثیری در خروجی نخواهد داشت (مانند سمت چپ) اگر مانند شکل سمت راست $CLK=1$ شود آنگاه ورودی اثر خواهد کرد به دلیل آنکه ورودی از یک گیت NAND عبور می‌کند که یکی از پایه‌های آن یک است و مانند NOT عمل می‌کند جای S و R در شکل زیر نسبت به لچ تغییر نموده است. عملکرد فلیپ فلاپ پایه به این صورت است که هرگاه ورودی کلاک (حساس به سطح) صفر باشد ورودی از خروجی جدا شده و فلیپ فلاپ مقدار قبلی خود را حفظ می‌کند و نسبت به تغییرات ورودی بی تفاوت است ولی زمانی که کلاک برابر با یک می‌شود ورودی موثر واقع شده و مطابق پیکربندی فلیپ فلاپ set یا reset می‌شود. به دلیل آنکه کلاک در حالت 1 موثر است به آن کلاک حساس به سطح مثبت¹⁷ می‌گوییم.

¹⁷ Positive level trigger

  


  میتوان مانند شکل زیر فلیپ فلاپ پایه را با گیت NOR ساخت تفاوت در آنست که برای آنکه ورودی موثر واقع شود کلاک باید 0 باشد هرگاه کلاک برابر با 1 باشد در ورودی میانی حالت hold ایجاد می شود و لذا ورودی از خروجی جدا شده و فلیپ فلاپ مقدار قبلی خود را حفظ می کند.




فلیپ فلاپ SR


فلیپ فلاپ SR پایه که بر اساس گیت NAND ساخته شده در شکل زیر نشان داده شده است. همانطور که قبلا مرور شد پیکربندی $S = 1, R = 0$ را پیکربندی SET می گوئیم که در آن زیرا $Q = 1$ و $\bar{Q} = 0$ خواهد شد و پیکربندی $S = 0, R = 1$ را پیکربندی RESET می گوئیم که در آن زیرا $Q = 0$ و $\bar{Q} = 1$ خواهد شد و پیکربندی $S = 0, R = 0$ را پیکربندی HOLD می گوئیم زیرا مقدار قبلی حفظ می گردد و در نهایت پیکربندی $S = 1, R = 1$ را پیکربندی INVALID یا نامعتبر یا غیرمجاز می گوئیم زیرا در آن زیرا $Q = 1$ و $\bar{Q} = 1$ خواهد شد و دیگر که Q نقیض \bar{Q} نخواهد شد. باید توجه داشت که در هر یک از پیکربندی ها هرگاه $CLK = 0$ شود حالت HOLD رخ خواهد داد و دیگر تغییر ورودی در خروجی اثر نخواهد کرد.

 


SET

 

RESET

 


HOLD

 


INVALID

فلیپ فلاپ D

فلیپ فلاپ SR پایه یک حالت غیر معتبر یا غیر مجاز دارد در فلیپ ساخته شده با گیت NAND هرگاه دو ورودی با هم 1 شوند حالت غیر مجاز رخ می دهد و در فلیپ ساخته شده با گیت NOR هرگاه دو ورودی با هم 0 شوند حالت غیر مجاز رخ می دهد زیرا Q دیگر نقیض (معکوس منطقی) \bar{Q} نخواهد بود. هرگاه یک ورودی اصلی در نظر بگیریم و آن را به S متصل نماییم و نقیض آنرا به R متصل نماییم هرگز مشکل حالت غیر مجاز رخ نخواهد داد هرگاه ورودی اصلی را D بنامیم آنگاه $D = 1$ مانند حالت set و $D = 0$ مانند حالت reset عمل خواهد کرد و یک فلیپ فلاپ D ساخته ایم. (مطابق شکل)

 


SET

 

RESET


فلیپ فلاپ JK

هرگاه در فلیپ فلاپ SR خروجی \bar{Q} را به NAND ورودی بالایی و خروجی Q را به NAND ورودی پایینی متصل نماییم فلیپ فلاپ JK ساخته می‌شود پایه ورودی بالایی را J (حرف اول JUMP به معنی پرش) و ورودی پایینی را K (حرف اول KILL به معنی فرونشاندن) پیکربندی JUMP به صورت $J = 1$ $K = 0$ می‌باشد که در آن $Q = 1$ و عمل پرش و یک شدن صورت گرفته و پیکربندی KILL به صورت $J = 0$ $K = 1$ می‌باشد که در آن $Q = 0$ خواهد شد و عمل KILL فرونشاندن صورت گرفته است. هرگاه هر دو ورودی 0 باشد پیکربندی HOLD رخ می‌دهد و هرگاه هر دو ورودی 1 باشد اصطلاحاً TOGGLE رخ می‌دهد که خروجی معکوس می‌شود. البته عمل toggle با CLK حساس به سطح درست عمل نخواهد کرد.

 

فلیپ فلاپ T

 هرگاه در فلیپ فلاپ JK هر دو ورودی J و K را به هم متصل نماییم فلیپ فلاپ T بدست می‌آید. هرگاه ورودی آن 1 باشد خروجی معکوس (اصطلاحاً toggle) شده و هرگاه ورودی آن 0 باشد خروجی همان قبل باقی می‌ماند. در ادامه خواهیم دید که فلیپ فلاپ T با CLK حساس به سطح به درستی کار نخواهد کرد.




پالس ساعت (کلاک پالس)¹⁸

در بخش‌های قبل در خصوص وروری CLK بحث نمودیم و اینکه هرگاه ورودی $CLK = 1$ باشد ورودی در خروجی تاثیر خواهد گذاشت اما سیگنال CLK در مثالهای ما حساس به سطح مثبت است یعنی هرگاه مقدار

¹⁸ clock pulse

آن در سطح یک منطقی باشد ورودی در خروجی تاثیرگذار خواهد بود و با صفر شدن CLK ورودی از خروجی جدا شده و فلیپ فلاپ مقدار قبلی خود را حفظ خواهد کرد. در دو فلیپ فلاپ JK و T مشاهده کردیم که هرگاه هر دو ورودی JK برابر با یک منطقی باشد یا معادلا ورودی $T = 1$ باشد فلیپ فلاپ مقدار فعلی خود را معکوس خواهد کرد اما وجود $CLK = 1$ و حساس به سطح باعث خواهد شد که این عمل بی نهایت بار تکرار شود و فلیپ فلاپ عملکرد درستی نداشته باشد. برای آنکه رفع این مشکل فلیپ فلاپ باید بتواند در یک لحظه مشخص و بسیار کوتاه ورودی را دریافت نموده و عملکرد خود را نشان دهد. سیگنال پالس ساعت یک موج مربعی مانند شکل زیر است که هرگاه مقدار آن 0 باشد به آن سطح منفی و هرگاه مقدار آن 1 باشد به آن سطح مثبت اطلاق می شود و لحظه تبدیل از سطح منفی به سطح مثبت لبه صعودی¹⁹ و لحظه تبدیل از سطح مثبت به سطح منفی لبه نزولی²⁰ نام دارد.

 


اگر بخواهیم فلیپ فلاپ در لبه صعودی یا نزولی ورودی خود را دریافت و اعمال نماید و در باقی زمانها یعنی سطوح مثبت و منفی ورودی را اثر ندهد باید تغییراتی در ساختار فلیپ فلاپ ایجاد نماییم و یا از دو فلیپ فلاپ تابع²¹ و متبوع²² استفاده نماییم در شکل زیر سمت چپ با افزودن دو گیت NAND در بالا و پایین فلیپ فلاپ D بصورت حساس به لبه صعودی تبدیل شده و فقط در هنگام گذار سیگنال پالس ساعت از سطح صفر به یک یعنی در لبه صعودی ورودی خود را به خروجی اعمال می نماید.

¹⁹ rising edge


²⁰ falling edge

²¹ slave


²² master

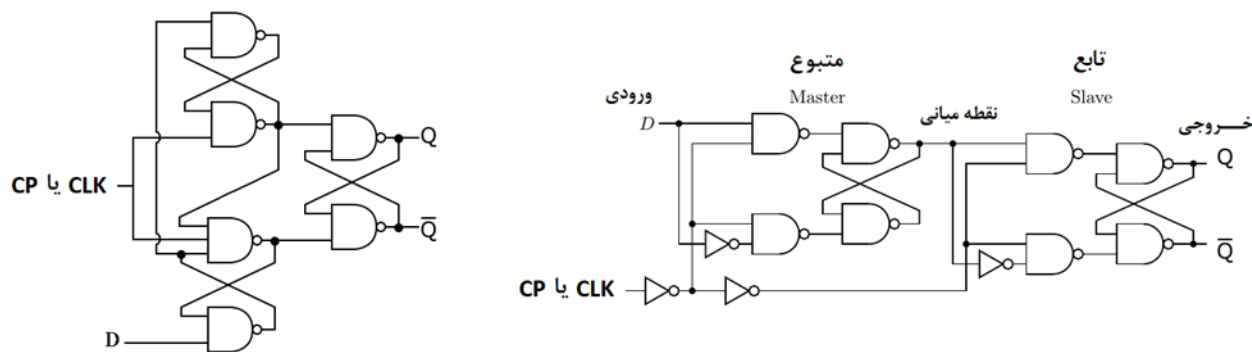

سمت راست شکل فوق فلیپ فلاپ تابع و متبوع را نشان می‌دهد هنگامی که پالس ساعت در سطح صفر است به دلیل وجود گیت NOT مقدار یک به فلیپ فلاپ متبوع اعمال می‌گردد لذا ورودی در خروجی قرار می‌گیرد و نقطه میانی مانند ورودی می‌شود در این هنگام به دلیل آنکه NOT دومی در مسیر سیگنال پالس ساعت قرار دارد مقدار صفر در فلیپ فلاپ تابع اعمال شده و لذا رابطه نقطه میانی و خروجی قطع است و خروجی مقدار فعلی خود را حفظ می‌نماید. وقتی سیگنال پالس ساعت یک می‌شود به دلیل وجود NOT اول مقدار صفر در فلیپ فلاپ متبوع وارد شده و ارتباط ورودی و نقطه میانی قطع می‌شود در همین حال به دلیل وجود NOT دوم مقدار یک به فلیپ فلاپ تابع متصل می‌شود و ارتباط نقطه میانی و خروجی برقرار می‌شود لذا خروجی در این هنگام مقدار نقطه میانی را دریافت می‌نماید در حالیکه نقطه میانی از ورودی اصلی جدا شده و این به این معنی است که آخرین مقداری که در نقطه میانی ذخیره شده یعنی لحظه قبل از تغییر سطح پالس ساعت از صفر به یک در خروجی ظاهر می‌شود و در این حالت به دلیل جدا بودن ورودی از نقطه میانی، تغییرات ورودی به نقطه میانی منتقل نمی‌شود و تاثیری هم در خروجی نخواهد داشت. در شکل صفحه بعد نحوه اعمال تغییرات ورودی در فلیپ فلاپ‌های تابع و متبوع و خروجی بر اساس تغییرات ورودی نشان داده شده است. همانگونه که مشاهده می‌شود فقط در لبه‌های صعودی فلیپ فلاپ تابع مقدار ورودی را در خروجی خود قرار می‌دهد.

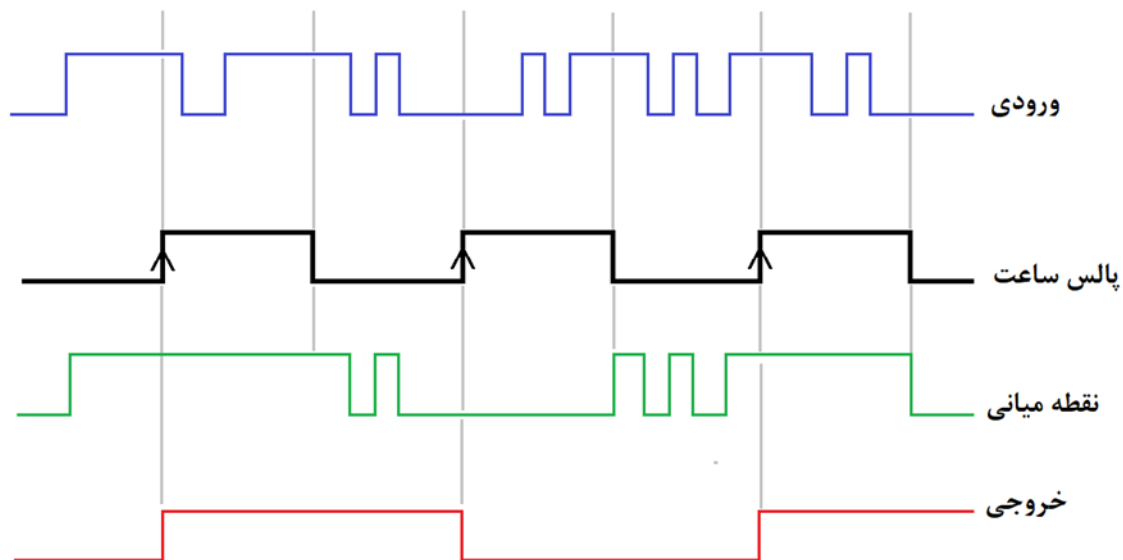

فلیپ فلاپ می‌تواند حساس به لبه صعودی یا حساس به لبه نزولی باشد از این پس فرض می‌کنیم همه فلیپ‌فلاپ‌های مورد بحث حساس به لبه هستند. فلیپ فلاپ را بصورت یک مستطیل (بلوک دیاگرام) نشان می‌دهیم و بدون نشان دادن ساختار داخل ورودی‌ها و خروجی‌های آن را ترسیم می‌کنیم و برای آنکه نشان دهیم حساس به لبه است در نقطه ورود پالس ساعت مثلث قرار می‌دهیم و برای آنکه نشان دهیم حساس به لبه منفی یا سطح منفی است یک دایره کوچک (حباب یا bubble) در ورودی پالس ساعت قرار می‌دهیم. در شکل زیر از راست به چپ فلیپ‌فلاپ‌های **T**، **JK**، **SR** و **D** نشان داده شده است ردیف بالا حساس به لبه صعودی و ردیف پایین حساس به لبه نزولی است.

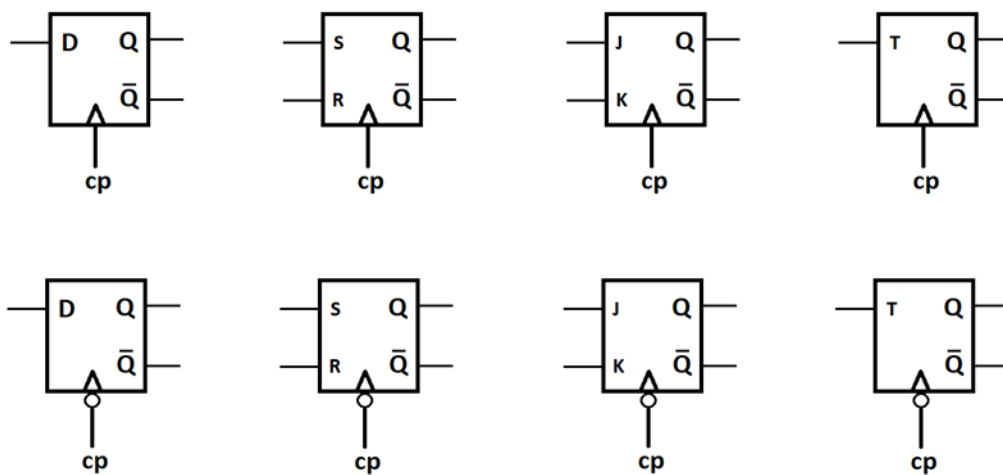



نکته: وقتی می‌خواهیم فلیپ فلاپ ورودی را دریافت کند باید قبل از آمدن لبه پالس ساعت ورودی را اعمال کنیم حداقل زمان لازم برای آنکه ورودی قبل از اعمال پالس ساعت تثبیت شده باشد را زمان راه‌اندازی²³ می‌گوییم پس از عبور لبه پالس حداقل مدتی کوتاه باید ورودی ثابت بماند به این زمان نگهداری²⁴ می‌گوییم.



معادلات فلیپ فلاپ‌ها


اکنون با این فرض که فلیپ‌فلاپ‌های مورد بحث حساس به لبه هستند در نظر خواهیم داشت یک پالس ساعت به فلیپ‌فلاپ‌ها اعمال گردد در این صورت در هر لبه بالارونده یا در صورت حساس بودن به لبه نزولی در هر لبه پایین رونده فلیپ‌فلاپ خروجی خود را بر اساس پیکربندی ورودی خود تغییر می‌دهد مثلاً اگر فلیپ فلاپ SR در وضعیت $Q = 0$ باشد و پیکربندی set یعنی $S = 1, R = 0$ روی ورودی اعمال گردد در اولین لبه پالس خروجی آن بصورت $Q = 1$ خواهد شد. برای آنکه بین حالت فعلی و حالت بعدی فلیپ فلاپ تمایز قائل شویم حالت فعلی را با Q و حالت بعدی (بعد از اولین لبه پالس ساعت) را بصورت Q^* نمایش می‌دهیم بر همین اساس رابطه‌ای بین حالت فعلی Q و حالت بعدی Q^* وجود خواهد داشت به عبارت دیگر Q^* تابعی از پیکربندی ورودی و حالت فعلی Q است در مورد هر فلیپ‌فلاپ این رابطه تفاوت خواهد داشت و به آن معادله فلیپ‌فلاپ می‌گویند.

در خصوص فلیپ‌فلاپ D حالت بعدی فقط تابع ورودی D است لذا خواهیم داشت $Q^* = D$. در خصوص فلیپ‌فلاپ SR لازم است ورودی‌های S و R و حالت فعلی را در جدول درستی وارد کرده سپس با استفاده از روش نقشه‌های کارنو ساده نماییم دقت نمایید که طبق قرار داد حالت $S=0, R=0$ را حالت نگهداری می‌دانیم.

²³ setup time
²⁴ hold time




	S	R	Q	Q*
HOLD	0	0	0	0
HOLD	0	0	1	1
RESET	0	1	0	0
RESET	0	1	1	0
SET	1	0	0	1
SET	1	0	1	1
INVALID	1	1	0	X
INVALID	1	1	1	X

 

$$Q^* = S + \bar{R}Q$$

در خصوص فلیپ‌فلاپ JK حالت غیرمجاز نداریم و اگر همزمان $J = K = 1$ شود حالت بعدی نقیض حالت فعلی خواهد بود و به آن پیکربندی toggle می‌گویند.

	J	K	Q	Q*
HOLD	0	0	0	0
HOLD	0	0	1	1
KILL	0	1	0	0
KILL	0	1	1	0
JUMP	1	0	0	1
JUMP	1	0	1	1
TOGGLE	1	1	0	1
TOGGLE	1	1	1	0

 

$$Q^* = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

در خصوص فلیپ‌فلاپ T مقدار Q^* تابع مقدار ورودی T و حالت فعلی Q است.

	T	Q	Q*
HOLD	0	0	0
HOLD	0	1	1
TOGGLE	1	0	1
TOGGLE	1	1	0

$$Q^* = T \oplus Q$$

$$Q^* = \bar{T}Q + T\bar{Q}$$

جدول تحریک²⁵ فلیپ‌فلاپ‌ها

جدول تحریک فلیپ‌فلاپ‌ها نشان می‌دهد اگر فلیپ‌فلاپ در وضعیت Q باشد برای رسیدن به وضعیت Q^* چه پیکربندی را باید در ورودی اعمال کنیم. همانطور که مشاهده می‌گردد چهار حالت تغییر به عنوان سطرهای جدول قرار گرفته و ستون‌ها ورودی‌های فلیپ‌فلاپ‌های مختلف را نشان می‌دهد.

²⁵ excitation table



Q	Q*	S	R	J	K	D	T
0	0	0	X	0	X	0	0
0	1	1	0	1	X	1	1
1	0	0	1	X	1	0	1
1	1	X	0	X	0	1	0

در سطر اول تغییر حالت وجود ندارد لذا در فلیپ فلاپ SR یا حالت HOLD رخ داده که به صورت پیکربندی $S = 0, R = 0$ است یا عمل RESET رخ داده بنابراین دو حالت $S = 0, R = 0$ و یا $S = 0, R = 1$ صحیح است لذا S قطعاً باید 0 باشد و R می‌تواند 0 یا 1 باشد و ترکیب این دو حالت بصورت $S = 0, R = X$ خواهد بود. در فلیپ فلاپ JK هم می‌توان با پیکربندی KILL به صفر رسید هم می‌توان hold نمود لذا هر دو پیکربندی $J = 0, K = 1$ و $J = 0, K = 0$ صحیح است لذا J قطعاً باید 0 باشد و K هم می‌تواند 0 باشد و هم 1 باشد بنابراین $J = 0, K = X$. فلیپ فلاپ D حالت بعدی تابع ورودی است لذا برای 0 شدن باید $D = 0$ باشد در فلیپ فلاپ T چون تغییر حالت وجود نداشته $T = 0$ خواهد بود.

در سطر دوم تغییر 0 به 1 رخ داده لذا در فلیپ فلاپ SR به صورت پیکربندی SET است یعنی $S = 1, R = 0$ در فلیپ فلاپ JK هم می‌توان با پیکربندی JUMP به 1 رسید هم می‌توان toggle نمود لذا هر دو پیکربندی $J = 1, K = 0$ و $J = 1, K = 1$ صحیح است لذا J قطعاً 1 است و K می‌تواند هم 0 باشد و هم 1 باشد بنابراین خواهیم داشت $J = 1$ و $K = X$. فلیپ فلاپ D حالت بعدی تابع ورودی است لذا برای 1 شدن باید $D = 1$ باشد در فلیپ فلاپ T چون تغییر حالت وجود داشته $T = 1$ خواهد بود.

در سطر سوم تغییر 1 به 0 در فلیپ فلاپ SR به صورت پیکربندی $S = 0, R = 1$ است زیرا عمل RESET شدن باید صورت بگیرد در فلیپ فلاپ JK هم می‌توان با پیکربندی KILL به صفر رسید هم می‌توان toggle نمود لذا هر دو پیکربندی $J = 0, K = 1$ و $J = 1, K = 1$ صحیح است لذا J می‌تواند هم 0 باشد و هم 1 باشد بنابراین $J = X$ و $K = 1$. فلیپ فلاپ D حالت بعدی تابع ورودی است لذا برای 0 شدن باید $D = 0$ باشد در فلیپ فلاپ T چون تغییر حالت وجود داشته $T = 1$ خواهد بود.

در سطر چهارم تغییر حالت وجود ندارد لذا در فلیپ فلاپ SR یا حالت HOLD رخ داده که به صورت پیکربندی $S = 0, R = 0$ است یا عمل SET رخ داده بنابراین دو حالت $S = 0, R = 0$ و یا $S = 1, R = 0$ صحیح است لذا R قطعاً باید 0 باشد و S می‌تواند 0 یا 1 باشد و ترکیب این دو حالت بصورت $S = X, R = 0$ خواهد بود. در



فلیپ فلپ JK هم می توان با پیکربندی JUMP به یک رسید هم می توان hold نمود لذا هر دو پیکربندی $J=1, K=0$ و $J=0, K=0$ صحیح است لذا K قطعاً باید 0 باشد و J هم می تواند 0 باشد و هم 1 باشد بنابراین خواهیم داشت $J = X$ و $K = 0$. فلیپ فلپ D حالت بعدی تابع ورودی است لذا برای 1 شدن باید $D = 1$ باشد در فلیپ فلپ T چون تغییر حالت وجود نداشته $T=0$ خواهد بود.

ساختن فلیپ فلپ ها از روی یکدیگر

با توجه به اینکه 4 نوع فلیپ فلپ داریم می توانیم به 12 طریق مختلف فلیپ فلپ ها را از روی هم بسازیم برای این کار از جدول درستی استفاده خواهیم کرد.

ساختن فلیپ فلپ JK از روی SR

برای این تبدیل فرض می کنیم که یک فلیپ فلپ SR در اختیار داریم و می خواهیم فلیپ فلپ JK بسازیم بنابراین فلیپ فلپ SR را درون یک باکس قرار داده و خطوط ورودی JK را به آن باکس وارد می کنیم اکنون باید مدار واسطی طراحی کنیم که ارتباط بین J, K ورودی و S, R را برقرار نماید در واقع S و R در اینجا دو تابع بولی هستند که ورودی های آنها J, K است. برای بدست آوردن این توابع بولی جدول درستی را برای فلیپ فلپ هدف (JK) می نویسیم سپس S و R را ساده کرده و با گیت های مناسب پیاده سازی می کنیم.


J	K	Q	Q*	S	R
0	0	0	0	0	X
0	0	1	1	X	0
0	1	0	0	0	X
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	X	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1

KQ		K					
		00	01	11	10		
J	0	0	1	X	3	2	
	1	4	1	5	X	7	6

$S = J\bar{Q}$

KQ		K					
		00	01	11	10		
J	0	0	X	1	3	2	X
	1	4	5	7	1	6	1

$R = KQ$

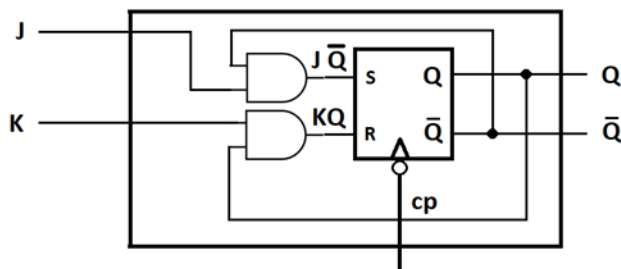

ساختن فلیپ فلاپ SR از روی JK

برای این تبدیل فرض می‌کنیم که یک فلیپ‌فلاپ JK در اختیار داریم و می‌خواهیم فلیپ‌فلاپ SR بسازیم بنابراین فلیپ‌فلاپ JK را درون یک باکس قرار داده و خطوط ورودی S و R را به آن باکس وارد می‌کنیم اکنون باید مدار واسطی طراحی کنیم که ارتباط بین S, R و ورودی و J, K را برقرار نماید در واقع J و K در اینجا دو تابع بولی هستند که ورودی‌های آنها R, S است. برای بدست آوردن این توابع بولی جدول درستی را برای فلیپ‌فلاپ هدف (SR) می‌نویسیم سپس J و K را ساده کرده و مشاهده می‌شود که $J = S$ و $K = R$ می‌شود لذا اصلا نیاز به مدار واسط ندارد و مستقیم می‌توان ورودی‌ها را به J و K متصل نمود.

S	R	Q	Q*	J	K
0	0	0	0	0	X
0	0	1	1	X	0
0	1	0	0	0	X
0	1	1	0	X	1
1	0	0	1	1	X
1	0	1	1	X	0
1	1	0	X	X	X
1	1	1	X	X	X

RQ		R			
		00	01	11	10
S	0	0	1 X	3 X	2
	1	4 1	5 X	7 X	6 X


Q

$J = S$

RQ		R			
		00	01	11	10
S	0	0 X	1	3 1	2 X
	1	4 X	5	7 X	6 X

Q

$K = R$

 

ساختن فلیپ فلاپ T از روی SR

برای این تبدیل فرض می‌کنیم که یک فلیپ‌فلاپ SR در اختیار داریم و می‌خواهیم فلیپ‌فلاپ T بسازیم بنابراین فلیپ‌فلاپ SR را درون یک باکس قرار داده و تنها ورودی T را به آن باکس اعمال می‌کنیم در این حالت S و R دو تابع هستند که باید از روی ورودی‌های T و Q ساخته شوند. طبق روال جدول درستی ترسیم می‌کنیم و مشاهده می‌شود که توابع S و R ساده‌پذیر نیستند لذا با دو گیت AND پیاده‌سازی می‌نماییم.


T	Q	Q*	S	R
0	0	0	0	X
0	1	1	X	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1

T	Q	0	1
0	0	1	X
1	2	1	3

$$S = T\bar{Q}$$

T	Q	0	1
0	0	X	1
1	2	3	1



$$R = TQ$$

 

ساختن فلیپ فلاپ SR از روی T

برای این تبدیل فرض می‌کنیم که یک فلیپ فلاپ T در اختیار داریم و می‌خواهیم فلیپ فلاپ SR بسازیم بنابراین فلیپ فلاپ T را درون یک باکس قرار داده و ورودی‌های S و R را به آن باکس اعمال می‌کنیم در این حالت T تابعی از ورودی‌های S, R و Q می‌باشد. طبق روال جدول درستی ترسیم می‌کنیم و تابع T را بر حسب S و R و Q بدست آورده می‌نماییم و با استفاده از گیت‌های مناسب پیاده‌سازی می‌کنیم.



S	R	Q	Q*	T
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	0	X	X
1	1	1	X	X

  

ساختن فلیپ فلاپ JK از روی T

برای این تبدیل فرض می‌کنیم که یک فلیپ فلاپ T در اختیار داریم و می‌خواهیم فلیپ فلاپ JK بسازیم بنابراین فلیپ فلاپ T را درون یک باکس قرار داده و ورودی‌های J و K را به آن باکس اعمال می‌کنیم در این حالت T تابعی از ورودی‌های J, K و Q می‌باشد. طبق روال جدول درستی ترسیم می‌کنیم و تابع T را بر حسب J و K و Q بدست آورده می‌نماییم و با استفاده از گیت‌های مناسب پیاده‌سازی می‌کنیم.




J	K	Q	Q*	T
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1

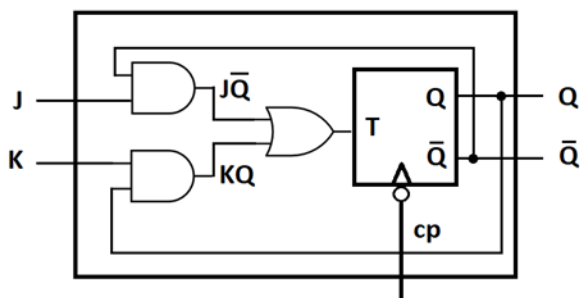 

ساختن فلیپ فلاپ T از روی JK

برای این تبدیل فرض می‌کنیم که یک فلیپ‌فلاپ JK در اختیار داریم و می‌خواهیم فلیپ‌فلاپ T بسازیم بنابراین فلیپ‌فلاپ JK را درون یک باکس قرار داده و ورودی T را به آن باکس اعمال می‌کنیم از قبل می‌دانیم با اتصال دو پایه J و K به هم و اتصال آن به ورودی T به هدف خود می‌رسیم اما با همان روش تحلیلی نیز می‌توانیم عمل نماییم.




T	Q	Q*	J	K
0	0	0	0	X
0	1	1	X	0
1	0	1	1	X
1	1	0	X	1

   

ساختن فلیپ فلاپ D از روی SR

برای این تبدیل فرض می‌کنیم که یک فلیپ‌فلاپ SR در اختیار داریم و می‌خواهیم فلیپ‌فلاپ D بسازیم بنابراین فلیپ‌فلاپ SR را درون یک باکس قرار داده و ورودی D را به آن باکس اعمال می‌کنیم از قبل می‌دانیم با اتصال D به S و اتصال نقیض D به R به هدف خود می‌رسیم اما با همان روش تحلیلی نیز می‌توانیم عمل نماییم.



D	Q	Q*	S	R
0	0	0	0	X
0	1	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	1	X	0

   

ساختن فلیپ فلاپ SR از روی D

برای این تبدیل فرض می‌کنیم که یک فلیپ‌فلاپ D در اختیار داریم و می‌خواهیم فلیپ‌فلاپ SR بسازیم بنابراین فلیپ‌فلاپ D را درون یک باکس قرار داده و ورودی‌های S و R را به آن باکس اعمال می‌کنیم.




S	R	Q	Q*	D
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	X	X
1	1	1	X	X

  

ساختن فلیپ فلاپ D از روی JK

برای این تبدیل فرض می‌کنیم که یک فلیپ‌فلاپ JK در اختیار داریم و می‌خواهیم فلیپ‌فلاپ D بسازیم بنابراین فلیپ‌فلاپ JK را درون یک باکس قرار داده و ورودی D را به آن باکس اعمال می‌کنیم از قبل می‌دانیم با اتصال D به J و اتصال نقیض D به K به هدف خود می‌رسیم زیرا فلیپ‌فلاپ JK بسیار شبیه SR می‌باشد اما با همان روش تحلیلی نیز می‌توانیم عمل نماییم.



D	Q	Q*	J	K
0	0	0	0	X
0	1	0	X	1
1	0	1	1	X
1	1	1	X	0

   

ساختن فلیپ فلاپ JK از روی D

برای این تبدیل فرض می‌کنیم که یک فلیپ‌فلاپ D در اختیار داریم و می‌خواهیم فلیپ‌فلاپ JK بسازیم. بنابراین فلیپ‌فلاپ D را درون یک باکس قرار داده و ورودی‌های J و K را به آن اعمال می‌کنیم. D تابعی از J, Q و K خواهد بود. جدول درستی را نوشته و ساده می‌کنیم.

J	K	Q	Q*	D
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

  



ساختن فلیپ فلاپ D از روی T

برای این تبدیل فرض می‌کنیم که یک فلیپ‌فلاپ T در اختیار داریم و می‌خواهیم فلیپ‌فلاپ D بسازیم. بنابراین فلیپ‌فلاپ T را درون یک باکس قرار داده و ورودی D را به آن اعمال می‌کنیم. T تابعی از D, Q و D خواهد بود. جدول درستی را نوشته و مشاهده می‌کنیم که T همان XOR خطوط D و Q است. که در شکل زیر پیاده‌سازی شده. (در سمت راست از گیت XOR برای سهولت استفاده شده)

D	Q	Q*	T
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	1
1	1	1	0

$$T = \bar{D}Q + D\bar{Q}$$

$$T = D \oplus Q$$

  


ساختن فلیپ فلاپ T از روی D

برای این تبدیل فرض می‌کنیم که یک فلیپ‌فلاپ D در اختیار داریم و می‌خواهیم فلیپ‌فلاپ T بسازیم. بنابراین فلیپ‌فلاپ D را درون یک باکس قرار داده و ورودی T را به آن اعمال می‌کنیم. D تابعی از T, Q و D خواهد بود. جدول درستی را نوشته و مشاهده می‌کنیم که D همان XOR خطوط Q و T است. که در شکل زیر پیاده‌سازی شده. (در سمت راست از گیت XOR برای سهولت استفاده شده)


T	Q	Q*	D
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

$$D = \bar{T}Q + T\bar{Q}$$

$$D = T \oplus Q$$

 

نکته: تاکنون فرض ما بر آن بوده که ورودی فلیپ‌فلاپ‌های مورد بحث با آمدن لبه کلاک خوانده شده و بر خروجی و حالت فلیپ‌فلاپ اثر می‌گذارد به همین دلیل به این ورودی‌ها سنکرون²⁶ یا همزمان می‌گویند اما فلیپ‌فلاپ می‌تواند ورودی غیر همزمان یا ورودی آسنکرون²⁷ نیز داشته باشد. معمولاً فلیپ‌فلاپ‌ها دو ورودی آسنکرون **clear** برای 0 شدن و ورودی **preset** برای 1 شدن دارند که در هر زمان که اعمال شود اثر می‌کند. ورودی‌های آسنکرون معمولاً حساس به سطح منفی هستند و بصورت \overline{CLR} و \overline{PRE} یا با قرار دادن حباب (bubble) در کنار ورودی نشان داده می‌شوند.

 

ماشین‌های میلی²⁸ و مور²⁹

ماشین میلی و ماشین مور دو مدل از ماشین‌های حالت متناهی³⁰ هستند. به زبان ساده ماشین‌های میلی و مور در هر زمان در یک حالت هستند و بر اساس ورودی در پالس ساعت بعدی حالت آنها عوض می‌شود و بر اساس ورودی به حالت جدیدی می‌روند. اگر به ازای هر حالت یک خروجی ثابت داشته باشیم ماشین مورد نظر مور نام دارد ولی اگر خروجی تابع ورودی و حالت موجود باشد ماشین میلی خواهیم داشت.


²⁶ synchronous

²⁷ asynchronous

²⁸ Mealy machine

²⁹ Moore machine


³⁰ Finite state machines

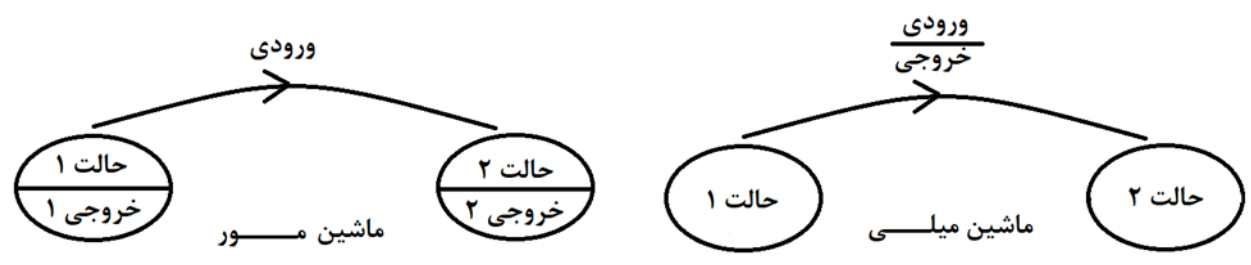


ماشین‌های میلی و مور برای پیاده‌سازی مدارات منطقی حافظه‌دار بکار می‌روند و پیاده‌سازی این ماشین‌ها با استفاده از فلیپ‌فلاپ‌ها انجام می‌گیرد. در ادامه چهار ماشین میلی و مور را با استفاده از فلیپ‌فلاپ‌های مختلف پیاده‌سازی می‌کنیم.

مثال: ماشین میلی زیر را با استفاده از فلیپ‌فلاپ‌های D پیاده‌سازی نمایید.

 
ابتدا حالات را از 00 تا 11 شماره‌گذاری می‌کنیم سپس تغییر از هر حالت با توجه به ورودی به حالت بعد را می‌نویسیم و از روی آن مقادیر DA و DB را محاسبه می‌کنیم






ABx	A*B*Y	DA	DB
000	0 1 1	0	1
001	1 0 0	1	0
010	1 1 0	1	1
011	0 0 1	0	0
100	1 1 1	1	1
101	0 1 0	0	1
110	0 0 1	0	0
111	1 1 0	1	1

 


$$DA = A \oplus B \oplus x$$

 

$$DB = Ax + \bar{B}\bar{x} + \bar{A}x$$

   


$$Y = \bar{B}\bar{x} + A\bar{x} + ABx$$

 



مثال: ماشین مور (فاقد خروجی) زیر را با استفاده از فلیپ‌های JK پیاده‌سازی نمایید.

 ابتدا حالات را از 00 تا 11 شماره‌گذاری می‌کنیم سپس تغییر از هر حالت با توجه به ورودی به حالت بعد را می‌نویسیم و از روی آن مقادیر JA,KA,JB,KB را با استفاده از جدول تحریک محاسبه می‌کنیم



A	B	x	A*	B*	JA	KA	JB	KB
0	0	0	1	1	1	X	1	X
0	0	1	0	1	0	X	1	X
0	1	0	0	0	0	X	X	1
0	1	1	1	0	1	X	X	1
1	0	0	0	1	X	1	1	X
1	0	1	1	1	X	0	1	X
1	1	0	1	0	X	0	X	1
1	1	1	0	0	X	1	X	1

A		B x			
		00	01	11	10
JA	0	1	X	1	X
	1	X	X	X	X

$$JA = \bar{B}\bar{x} + Bx$$

A		B x			
		00	01	11	10
KA	0	X	X	X	X
	1	1	X	1	X



$$KA = \bar{B}\bar{x} + Bx$$

A		B x			
		00	01	11	10
JB	0	1	1	X	X
	1	1	1	X	X

$$JB = 1$$

A		B x			
		00	01	11	10
KB	0	X	1	1	X
	1	X	X	1	1


$$KB = 1$$

  











مثال: ماشین میلی زیر را با استفاده از فلیپ‌فلاپ‌های SR پیاده‌سازی نمایید.

 ابتدا حالات را از 00 تا 11 شماره‌گذاری می‌کنیم سپس تغییر از هر حالت با توجه به ورودی به حالت بعد را می‌نویسیم و از روی آن مقادیر S_A, S_A, R_B, R_B را با استفاده از جدول تحریک محاسبه می‌کنیم.




A	B	X	A*	B*	Y	S _A	R _A	S _B	R _B
0	0	0	0	1	1	0	X	1	0
0	0	1	1	1	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	X	X	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	X
1	0	1	1	1	1	X	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	X	0	X	0

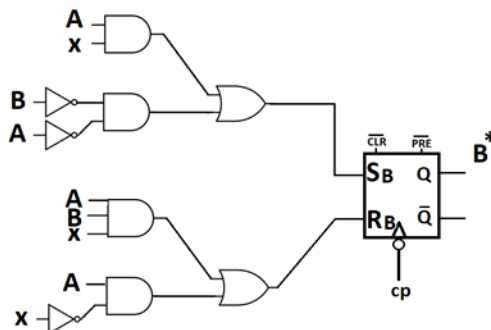       




 
مثال: ماشین مور زیر را با استفاده از فلیپ‌فلاپ‌های T پیاده‌سازی نمایید.




A	B	x	A*	B*	Y	T _A	T _B
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1	1	0
0	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	0	0

 




$$T_A = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}x$$

 
 
$$T_B = \bar{B}x + \bar{A}x + AB\bar{x}$$



$$Y = \bar{B}x + Ax + \bar{A}B\bar{x}$$

   

نکته: هرگاه N وضعیت داشته باشیم نیاز به $\log_2 N$ فلیپ فلاپ خواهیم داشت.




نکته: هرماشین میلی را میتوان با افزودن حالات بیشتر به ماشین مور تبدیل نمود.



قبل از پرداختن به موضوع ثبات‌ها با بررسی یک مثال وضعیت فلیپ‌فلاپ‌ها را بعد از اعمال چند پالس ساعت بررسی می‌کنیم. در اینگونه مثالها در لحظه ورود پالس ساعت هر فلیپ‌فلاپ فقط بر اساس مقادیری که در ورودی قرار دارد مقدار خواهد گرفت و مقادیر جدید برای پالس ساعت بعدی محاسبه خواهند شد.

 مثال: فرض کنید مقادیر هر سه فلیپ‌فلاپ زیر در لحظه صفر برابر با 0 باشد پس از اعمال دو پالس ساعت مقادیر هر سه فلیپ‌فلاپ را بدست آورید




راه حل: مقادیر فعلی فلیپ‌فلاپ‌ها را با رنگ مشکی نشان می‌دهیم پس از اعمال پالس ساعت اول فلیپ‌فلاپ SR به حالت SET می‌رود لذا $A=1$ می‌شود که در شکل با رنگ قرمز نشان داده شده فلیپ‌فلاپ JK بر اساس ورودی‌های قبلی خود (رنگ مشکی) به حالت toggle رفته و خروجی خود را معکوس می‌کند $B=1$ و فلیپ‌فلاپ T بر اساس ورودی قبلی خود toggle نموده و خروجی خود را یک می‌کند $C=1$. پس از اعمال پالس ساعت دوم (رنگ سبز) فلیپ‌فلاپ SR باز هم در حالت SET خواهد بود لذا $A=1$ می‌ماند که در شکل با رنگ سبز نشان داده شده فلیپ‌فلاپ JK بر اساس ورودی‌های قبلی خود (رنگ قرمز) به حالت jump رفته و خروجی خود را یک نگه می‌دارد $B=1$ و فلیپ‌فلاپ T بر اساس ورودی قبلی خود که صفر بوده (رنگ قرمز) hold نموده و خروجی یک خود را حفظ می‌کند $C=1$.

ثبات³¹ها


ثبات‌ها از کنارهم قرار دادن فلیپ‌فلاپ‌ها بدست می‌آیند. هر فلیپ‌فلاپ می‌تواند یک بیت داده را ذخیره نماید لذا یک ثبات n بیتی از n فلیپ‌فلاپ ساخته شده است. معمولاً از فلیپ‌فلاپ‌های D برای ساخت ثبات استفاده می‌گردد. ثبات‌ها علاوه بر ذخیره‌سازی داده‌های n بیتی امکاناتی نظیر شیفت به راست و چپ و چرخش را برای ثبات در نظر گرفت.

³¹ register

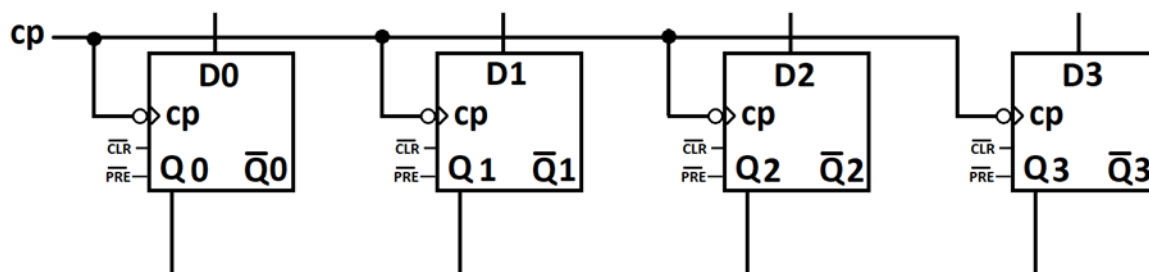اولین ثباتی که بررسی می‌گردد ثبات چهاربیتی است که در شکل زیر نشان داده شده است. این ثبات از اتصال چهار فلیپ‌فلاپ D به هم ساخته شده که پالس ساعت مشترکی دارند و در لبه پایین رونده مقادیر D0 الی D3 در فلیپ‌فلاپ‌ها قرار می‌گیرند.




 حال اگر بخواهیم یک خط کنترلی load داشته باشیم به نحوی که اگر $load = 0$ باشد در لبه پایین رونده پالس ساعت، مقدار فعلی ثبات حفظ شود و اگر $load = 1$ باشد مقادیر جدید i_0 الی i_3 به فلیپ‌فلاپ‌ها بارگزاری گردد از سازوکار زیر استفاده می‌کنیم.



همانگونه که مشاهده گردید اگر در ورودی فلیپ‌فلاپ ساختاری شبیه مالتی‌پلکسر قرار داده شود امکانات بیشتری می‌توان به ثبات افزود در شکل صفحه بعد ثبات چهاربیتی علاوه بر امکان حفظ وضعیت و بارگزاری

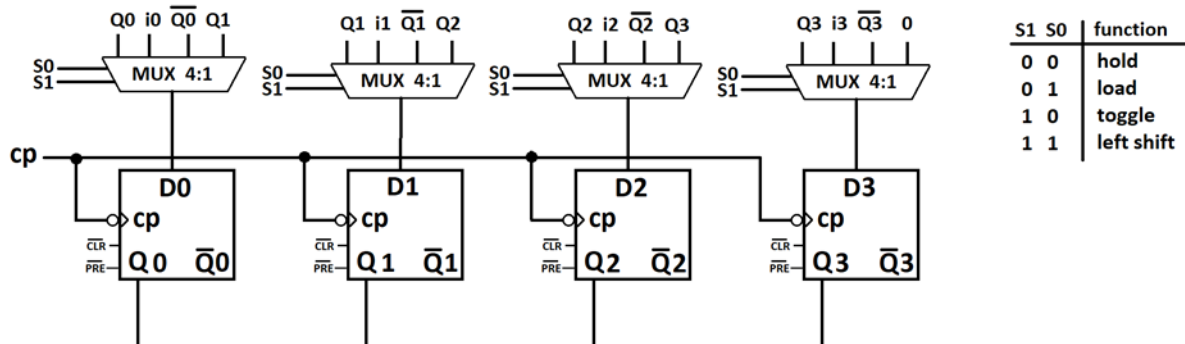داده جدید امکان شیفت به چپ و امکان معکوس شدن داده‌های فعلی را دارد برای این منظور از یک مالتی‌پلکسر چهار به یک و دو خط کنترلی استفاده می‌نماییم.



در ثبات فوق هرگاه $S_1=0$ و $S_0=0$ باشد ورودی شماره صفر (ورودی اول) مالتی‌پلکسر روی خروجی‌ها قرار می‌گیرد با توجه به اینکه مقدار فعلی فلیپ‌فلاپ‌ها در ورودی اول قرار گرفته به آن معنی است که مقدار فعلی در فلیپ‌فلاپ‌ها قرار می‌گیرد و این عمل hold یا نگهداری است. هرگاه $S_1=0$ و $S_0=1$ باشد ورودی شماره یک (ورودی دوم) مالتی‌پلکسر روی خروجی‌ها قرار می‌گیرد با توجه به اینکه ورودی‌های جدید به ورودی دوم مالتی‌پلکسر متصل است به این معنی است که ورودی‌های جدید در فلیپ‌فلاپ‌ها بارگزاری می‌گردد و لذا عمل load یا بارگزاری رخ داده. هرگاه $S_1=1$ و $S_0=0$ باشد ورودی شماره دو (ورودی سوم) مالتی‌پلکسر روی خروجی‌ها قرار می‌گیرد با توجه به اینکه ورودی سوم همان مقدار معکوس فلیپ‌فلاپ است لذا مقدار معکوس در ورودی قرار می‌گیرد و مانند آن است که مقدار فعلی ثبات toggle یا معکوس می‌گردد (مکمل یک مقدار فعلی در ثبات قرار می‌گیرد). هرگاه $S_1=1$ و $S_0=1$ باشد ورودی سه (ورودی چهارم) مالتی‌پلکسر روی خروجی‌ها قرار می‌گیرد با توجه به اینکه D_0 مساوی Q_1 و به همین ترتیب ورودی D_n مساوی Q_{n+1} است به این معنی است که کلیه بیت‌ها یک واحد به سمت چپ شیفت (حرکت) می‌کنند و لذا عمل left shift یا شیفت چپ انجام می‌گیرد. عمل شیفت چپ مانند ضرب در عدد 2 می‌باشد.

در شکل زیر یک ثبات چهاربیتی نشان داده شده که داده‌ها بصورت سریال (متوالی) از سمت چپ وارد شده و بر اثر هر پالس ساعت هر فلیپ‌فلاپ مقدار فلیپ‌فلاپ سمت چپ خود را به عنوان ورودی دریافت می‌نماید و لذا عمل ورود متوالی (serial input) انجام می‌پذیرد و پس از چهار پالس ساعت می‌توان مقدار ثبات را از خروجی بصورت موازی (parallel output) دریافت نمود.



NOR آن را به صفر تبدیل کرده و این صفر به R متصل شده و معکوس آن یعنی یک به S متصل می‌شود و فلیپ‌فلاپ در حالت SET قرار می‌گیرد. نکته دیگر وجود سیگنال غیرهمزمان (آسنکرون) MR است که مخفف Master Reset است و هرگاه فعال شود (یعنی صفر شود) تمامی فلیپ‌فلاپ‌ها بدون در نظر گرفتن سیگنال CP (پالس ساعت) ریست می‌شوند. و لذا در حالت کارکرد عادی باید مقدار این سیگنال یک باشد.

کنترل عملکرد اصلی این ثبات با سیگنال PE/ می‌باشد. هرگاه این سیگنال صفر (فعال) باشد عمل بارگزاری یا Load بصورت موازی انجام می‌گیرد به این صورت که مقادیر P0 الی P3 در فلیپ‌فلاپ‌های 0 الی 3 قرار می‌گیرند. سیگنال PE/ در فلیپ‌فلاپ اول از چپ صفر پس از دو بار عبور از گیت NOT بصورت همان صفر به دو گیت AND سمت چپ و وسط وارد می‌شود لذا مقادیر خروجی این دو گیت صفر بوده و تاثیری در گیت NOR نخواهند داشت. سیگنال PE/ پس از یکبار عبور از گیت NOT یعنی با مقدار یک به گیت AND سمت راست روی همان فلیپ‌فلاپ سمت چپ وارد شده لذا مقدار P0 با مقدار یک AND شده یعنی همان مقدار P0 وارد گیت NOR می‌شود سایر ورودی‌های گیت NOR همه مقادیر صفر هستند لذا آنچه از گیت NOR خارج خواهد شد معکوس سیگنال P0 است که مستقیماً به ورودی RESET فلیپ‌فلاپ اول از سمت چپ وارد شده و معکوس آن به گیت SET اعمال می‌شود لذا مقدار P0 در فلیپ‌فلاپ اول قرار می‌گیرد. هرگاه PE/ مساوی یک (یعنی غیر فعال) باشد عمل ورود سریال و خروج سریال انجام خواهد شد به این شکل که با توجه به وضعیت J و مقدار فلیپ‌فلاپ اول از سمت چپ معین می‌شود اگر $z=k=0$ باشد خروجی دو AND مرتبط با z و k صفر خواهد بود و AND سمت راست نیز به دلیل $PE=1$ دارای ورودی صفر است و لذا تمامی AND ها خروجی صفر را به گیت NOR وارد می‌کنند گیت NOR در اثر سه ورودی صفر خروجی یک تولید خواهد کرد و یک به RESET و معکوس آن به SET اعمال شده و فلیپ‌فلاپ مقدار صفر را خواهد گرفت لذا $z=0$ $k=0$ منجر خواهد شد به $q_0 = 0$. هرگاه $z=k=1$ آنگاه ورودی‌های گیت NOR شامل صفر از سمت راست و q_0 و q_0 خواهد بود در این حالت اگر $q_0=0$ باشد $q_0=1$ خواهد بود و اگر $q_0=1$ در هر صورت یکی از ورودی‌های گیت NOR برابر با یک خواهد بود لذا خروجی گیت NOR مساوی صفر است و صفر به ورودی RESET و معکوس آن یک به ورودی SET اعمال خواهد شد و فلیپ‌فلاپ مقدار یک را اخذ خواهد نمود. هرگاه $z=0$ $k=1$ باشد AND های چپ و راست خروجی صفر تولید می‌کنند و فقط AND وسط دارای دو ورودی یک است لذا خروجی آن q_0 خواهد بود که به گیت NOR اعمال خواهد شد و خروجی گیت NOR برابری با q_0 خواهد بود که به ورودی RESET اعمال شده و نقیض آن به SET اعمال می‌شود لذا مقدار فلیپ‌فلاپ برابر با q_0 خواهد بود. هرگاه $z=1$ $k=0$ باشد AND های راست و وسط خروجی صفر تولید می‌کنند و فقط AND سمت چپ دارای دو ورودی یک



است لذا خروجی آن q_0 خواهد بود که به گیت NOR اعمال خواهد شد و خروجی گیت NOR برابری با q_0 خواهد بود که به ورودی RESET اعمال شده و نقیض آن به SET اعمال می‌شود لذا مقدار فلیپ‌فلاپ برابر با q_0 خواهد بود. در خصوص سایر فلیپ‌فلاپ‌ها نیز هرگاه PE مساوی یک باشد گیت AND سمت راست خروجی صفر تولید خواهد کرد و گیت AND سمت چپ به دلیل آنکه یکی از ورودی‌های آن یک است (به دلیل آنکه PE مساوی یک است) ورودی دیگر آن در خروجی ظاهر می‌شود لذا مقدار q_0 در فلیپ‌فلاپ 1 مقدار q_1 در فلیپ‌فلاپ 2 و به همین ترتیب مقدار q_2 در فلیپ‌فلاپ 3 قرار می‌گیرد یعنی شیفت به سمت راست انجام می‌گیرد. جدول خلاصه بحث فوق را نشان می‌دهد. (این جدول از روی برگه داده datasheet این قطعه الکترونیکی کپی شده است)

MODE SELECT — TRUTH TABLE

OPERATING MODES	INPUTS					OUTPUTS				
	MR	PE	J	K	P_n	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3	$\overline{Q_3}$
Asynchronous Reset	L	X	X	X	X	L	L	L	L	H
Shift, Set First Stage	H	h	h	h	X	H	q_0	q_1	q_2	$\overline{q_2}$
Shift, Reset First	H	h	l	l	X	L	q_0	q_1	q_2	$\overline{q_2}$
Shift, Toggle First Stage	H	h	h	l	X	$\overline{q_0}$	q_0	q_1	q_2	$\overline{q_2}$
Shift, Retain First Stage	H	h	l	h	X	q_0	q_0	q_1	q_2	$\overline{q_2}$
Parallel Load	H	l	X	X	P_n	p_0	p_1	p_2	p_3	$\overline{p_3}$

L = LOW voltage levels

H = HIGH voltage levels

X = Don't Care


l = LOW voltage level one set-up time prior to the LOW to HIGH clock transition.

h = HIGH voltage level one set-up time prior to the LOW to HIGH clock transition.

p_n (q_n) = Lower case letters indicate the state of the referenced input (or output) one set-up time prior to the LOW to HIGH clock transition.

شمارنده³² ها

شمارنده‌ها برای تولید دنباله‌ای از اعداد (معمولاً متوالی) بصورت صعودی و نزولی بکار می‌روند. شمارنده‌ها بر دو نوع هستند نوع اول شمارنده‌های سنکرون که در آنها کلاک بصورت مشترک به همه فلیپ‌فلاپ‌ها اعمال می‌شود و شمارنده‌های آسنکرون (موج گونه) که کلاک فلیپ‌فلاپ بعدی از روی خروجی قبلی است. در ادامه یک شمارنده سنکرون چهاربیتی با استفاده از فلیپ‌فلاپ T طراحی می‌کنیم. برای سادگی فرض می‌کنیم همه فلیپ‌فلاپ‌ها در لحظه اول دارای مقدار صفر هستند.

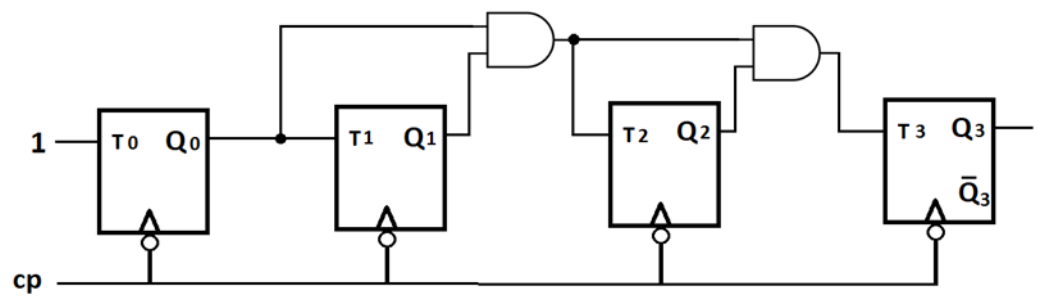


در شکل فوق با آمدن هر لبه پایین رونده پالس ساعت فلیپ فلاپ صفر toggle می شود یعنی از صفر به یک و از یک به صفر تغییر می کند در پالس دوم و سوم و ... به همین ترتیب زیرا ورودی آن همیشه یک است

- 0000
- 0001
- 0010
- 0011
- 0100
- 0101
- ⋮


فلیپ فلاپ اول فقط زمانهایی toggle می کند که مقدار فلیپ فلاپ صفر برابر با یک باشد یعنی در پالس های زوج (دوم، چهارم ...). فلیپ فلاپ دوم فقط در زمانهایی toggle می کند که مقادیر فلیپ فلاپ های صفر و یک هر دو یک باشند (در شکل با رنگ قرمز مشخص شده) زیرا ورودی آن از AND بین q_1 و q_0 تشکیل شده. در خصوص فلیپ فلاپ سوم هم هرگاه q_1 q_2 q_0 همه یک باشند آنگاه عمل toggle صورت می پذیرد. همانطور که دیده می شود این ساختار اعداد 0 الی 15 را به ترتیب ایجاد می کند.

 هرگاه ورودی فلیپ فلاپ های بعدی را از q_0 و q_1 and q_1 و ... بگیریم شمارنده ما نزولی خواهد شمرد که در شکل زیر نشان داده شده است.




شمارنده نزولی

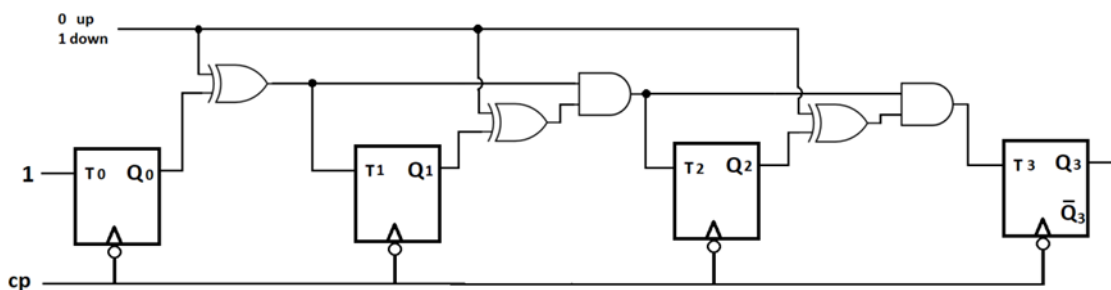هرگاه بخواهیم یک شمارنده داشته باشیم که به دلخواه ما صعودی یا نزولی بشمرد باید بتوانیم روی انتخاب مقادیر ورودی فلیپ‌فلاپ‌ها کنترل داشته باشیم برای این کار از گیت XOR استفاده می‌کنیم. هرگاه یکی از ورودی‌های گیت XOR صفر باشد ورودی آن به خروجی منتقل می‌شود و هرگاه یکی از دو ورودی گیت XOR یک باشد ورودی دوم معکوس شده در خروجی قرار می‌گیرد.




 در حالت کلی یک شمارنده چهار بیتی می‌تواند یک مقدار اولیه را بارگزاری نموده (load) یا بدون در نظر داشتن پالس ساعت مقدار آن 1111 شود (pre set) یا بدون در نظر داشتن پالس ساعت مقدار آن 0000 شود (clear) و یا داشتن پایه کنترلی صعودی یا نزولی بشمرد. دیاگرام چنین شمارنده‌ای در شکل زیر نشان داده شده است.




بدون در نظر داشتن پالس ساعت هرگاه $Pre = 1$ و $Clr = 0$ شود مقدار 1111 در شمارنده قرار می‌گیرد به همین نحو هرگاه $Pre = 0$ و $Clr = 1$ شود مقدار 0000 در شمارنده قرار می‌گیرد. وقتی بخواهیم مقدار شمارنده از ورودی‌های A0 الی A3 بارگزاری شود باید $Pre = 0$ ، $Clr = 0$ و $Load = 1$ شود. برای شمارش صعودی لازم است $Pre = 0$ ، $Clr = 0$ ، $Pre = 0$ و $up/down = 1$ شود و برای شمارش نزولی لازم است $Pre = 0$ ، $Clr = 0$ ، $Pre = 0$ و $up/down = 0$ شود.

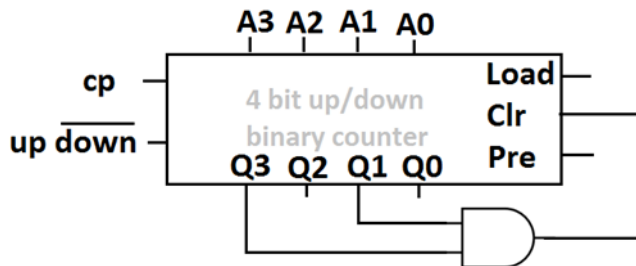اکنون می‌خواهیم یک شمارنده BCD بسازیم که اعداد 0 تا 9 را شمارش نماید برای این کار هرگاه الگوی 1010 که معادل باینری عدد 10 است در خروجی ظاهر شد مقدار Clr را فعال می‌کنیم تا عدد بعد از 9 صفر باشد.



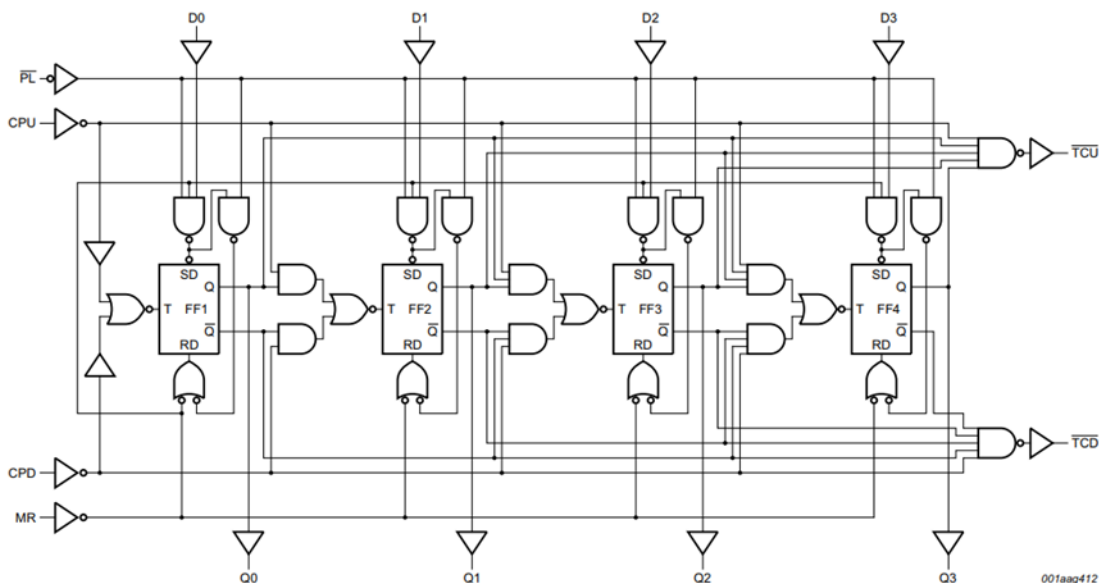یک مثال واقعی از شمارنده‌ها آی سی 74HC193 است که ساختاری نسبتاً پیچیده ولی عملکردی ساده دارد



جدول عملکرد آن بشرح زیر است.

Operating mode	Inputs								Outputs					
	MR	\overline{PL}	CPU	CPD	D0	D1	D2	D3	Q0	Q1	Q2	Q3	\overline{TCU}	\overline{TCD}
Reset (clear)	H	X	X	L	X	X	X	X	L	L	L	L	H	L
	H	X	X	H	X	X	X	X	L	L	L	L	H	H
Parallel load	L	L	X	L	L	L	L	L	L	L	L	L	H	L
	L	L	X	H	L	L	L	L	L	L	L	L	H	H
	L	L	L	X	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H
	L	L	H	X	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
Count up	L	H	↑	H	X	X	X	X	count up				H ^[2]	H
Count down	L	H	H	↑	X	X	X	X	count down				H	H ^[3]

[1] H = HIGH voltage level

L = LOW voltage level

X = don't care


↑ = LOW-to-HIGH clock transition.

[2] \overline{TCU} = CPU at terminal count up (HHHH)

[3] \overline{TCD} = CPD at terminal count down (LLLL).

وقتی می‌خواهیم شمارنده 74HC193 بصورت صعودی شمارش نماید باید پایه‌های $MR=0$ و $PL=1$ باشد سپس $CPD=1$ و سیگنال پالس ساعت به CPU اعمال گردد. برای آنکه شمارنده بصورت نزولی شمارش نماید باید پایه‌های $MR=0$ و $PL=1$ باشد سپس $CPD=1$ و سیگنال پالس ساعت به CPU اعمال گردد. برای آنکه عمل بارگزاری انجام گیرد باید پایه $PL=0$ و $MR=0$ باشد.

 
مثال: با استفاده از شمارنده استاندارد شمارنده‌ای طراحی نمایید که اعداد 7 الی 3 را بصورت نزولی شمارش نماید.




همانطور که مشاهده می‌شود پایه up/down و پایه‌های Clr و Pre باید به 0 متصل گردد همچنین به محض آنکه عدد 2 در خروجی ظاهر شد باید عدد 7 بارگزاری گردد در این صورت عمل شمارش از 7 به 6 به ... به 3 انجام می‌گردد و پس از 3 هنگامی که عدد 2 در خروجی ظاهر می‌شود سیگنال Load فعال شده و لذا عدد 2 هرگز دیده نمی‌شود و به جای آن عدد 7 بارگزاری می‌شود. برای راه‌اندازی شمارنده ابتدا کلید باید برای مدت بسیار کوتاهی (کمتر از پالس ساعت) در وضعیت a باشد و سپس به وضعیت b سوئیچ نماید.

شمارنده حلقوی که در شکل زیر نشان داده شده به این صورت کار می‌کند که در ابتدا با سیگنال مقداردهی اولیه³³ مقدار 1 در فلیپ‌فلاپ سمت چپ قرار می‌گیرد و سایر فلیپ‌فلاپ‌ها 0 می‌شوند یعنی عدد 1000 معادل در شمارنده قرار می‌گیرد. پس از آمدن اولین سیگنال پالس ساعت فلیپ‌فلاپ Q3 مقدار 1 خود را به فلیپ‌فلاپ Q2 می‌دهد لذا 0100 تشکیل می‌شود که معادل 4 است و به همین ترتیب پس از آمدن سیگنال پالس ساعت بعدی فلیپ‌فلاپ Q2 مقدار 1 خود را به فلیپ‌فلاپ Q1 می‌دهد لذا 0010 تشکیل می‌شود که معادل 2 است پس از آمدن سیگنال پالس ساعت بعدی فلیپ‌فلاپ Q1 مقدار 1 خود را به فلیپ‌فلاپ Q0 می‌دهد لذا 0001 تشکیل می‌شود که معادل 1 است و پس از آن دوباره 8 ظاهر می‌شود زیرا از مسیر feedback عدد 1 از فلیپ‌فلاپ Q0 به فلیپ‌فلاپ Q3 منتقل می‌شود.


³³ Initialization

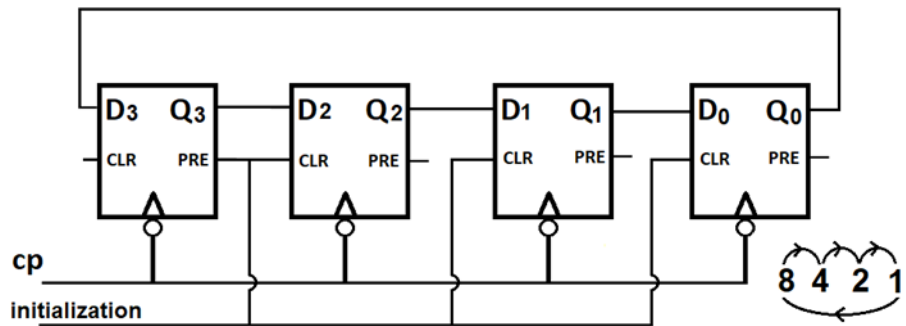

شمارنده جانسون³⁴ که در شکل زیر نشان داده شده به این صورت کار می‌کند که در ابتدا با سیگنال مقداردهی اولیه مقدار 0000 در شمارنده قرار می‌گیرد پس از اولین سیگنال پالس ساعت نقیض مقدار فلیپ‌فلاپ Q0 یعنی مقدار 1 از مسیر feedback به Q3 منتقل شده و مقدار 1000 ایجاد می‌شود پس از پالس بعدی مقدار Q3 به Q2 منتقل شده و باز هم نقیض مقدار Q0 به Q3 منتقل شده و لذا مقدار 1100 ایجاد می‌گردد و به همین ترتیب 1110 و 1111 ایجاد می‌شود پس از آن مقدار 0111 تشکیل می‌شود زیرا نقیض مقدار Q0 به Q3 منتقل شده که 0 است و به همین ترتیب 0011 و 0001 و 0000 ایجاد می‌شود. هر شمارنده جانسون با n فلیپ‌فلاپ 2n حالت تولید می‌کند

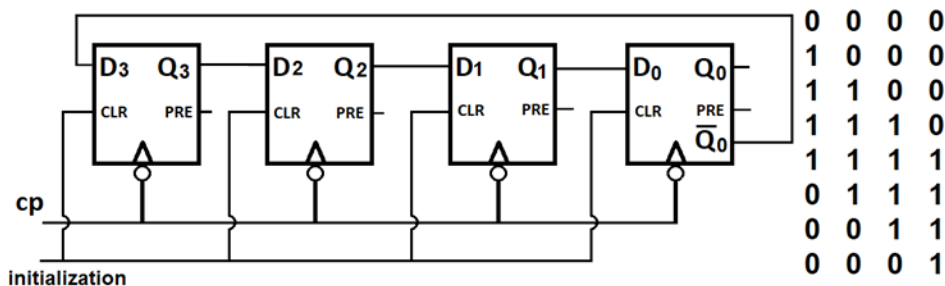

 شمارنده آسنکرون به این صورت است که بر خلاف معمول سیگنال پالس ساعت برای تمامی فلیپ‌فلاپ‌ها یکسان نیست بلکه به غیر از فلیپ‌فلاپ اول که به آن سیگنال پالس ساعت اعمال می‌شود سایر فلیپ‌فلاپ‌ها سیگنال پالس ساعت خود را از خروجی فلیپ‌فلاپ‌های دیگر می‌گیرند.



³⁴ Johnson counter






ضمیمه شماره یک

نمونه سوالات مدار منطقی پایان ترم نیمسال اول 96-97

بارم	سوال 1 (مبناهای عددی و کدینگ)							
1 نمره	الف) عدد $(11101)_2$ را به مبنای 10 تبدیل نمایید. ب) مکمل 4 $(4321)_5$ را بدست آورید. ج) مکمل 1 عدد $(101101101)_2$ را به دست آورید. د) عدد $(1001010110)_g$ را از کد گری به باینری تبدیل کنید.							
بارم	سوال 2 (کندهای تشخیص و تصحیح خطا)							
1 نمره	الف) حداقل فاصله همینگ را برای آنکه کدی بتواند همزمان دو خطا را تشخیص داده و یک خطا را تصحیح کند بدست آورید. ب) رشته 1101 را به روش همینگ ارسال نمایید. (راهنمایی $d4=1, d3=1, d2=0, d1=1$)							
	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>d4</td><td>d3</td><td>d2</td><td>p3</td><td>d1</td><td>P2</td><td>P1</td> </tr> </table> <p style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 20px;">parity groups : p1,d1,d2,d4 p2,d1,d3,d4 p3,d2,d3,d4</p>	d4	d3	d2	p3	d1	P2	P1
d4	d3	d2	p3	d1	P2	P1		
بارم	سوال 3 (نمایش اعداد اعشاری در استاندارد IEEE754)							
2 نمره	عدد 23.25 را با استاندارد IEEE-754 تبدیل نمایید. (راهنمایی: آفست توان 127 می باشد)							
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; width: 10%;">0</td> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: left; width: 10%;">23 22</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; width: 10%;">31 30</td> <td style="width: 80%; border: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: left; width: 10%;"></td> </tr> </table>	0		23 22	31 30			
0		23 22						
31 30								
بارم	سوال 4 (ساده سازی به روش نقشه های کارنو)							
1 نمره	الف) تابع $f(a, b, c, d) = \sum m(0,1,2,3,7,8,12,13) + d(5,10)$ را با روش کارنو بصورت فرم استاندارد مینیمم SOP ساده نمایید ب) تابع $f(a, b, c) = \prod M(1,2,5,6)$ را با روش کارنو بصورت فرم استاندارد مینیمم POS ساده نمایید							
بارم	سوال 5 (ساده سازی به روش کوئین مک کلاسکی)							
1 نمره	تابع $f(a, b, c, d) = \sum m(1,3,5,7,13,15)$ را با روش کوئین مک کلاسکی تا یک سطح ساده نمایید.							
بارم	سوال 6 (دیکدر و مالتی پلکسر)							
2 نمره	الف) تابع $f(a, b, c) = \sum m(2,3,5,6)$ را با یک دیکدر 3 به 8 و یک گیت NAND و تعداد دلخواه گیت NOT پیاده سازی نمایید ب) با استفاده از دو مالتی پلکسر 4 به 1 (مجهز به فعال ساز En) یک مالتی پلکسر 8 به 1 بسازید. (راهنمایی: از یک گیت OR و یک گیت NOT می توانید استفاده کنید)							

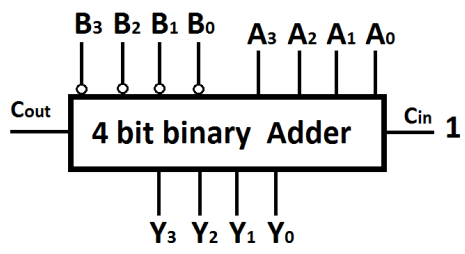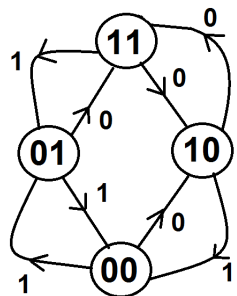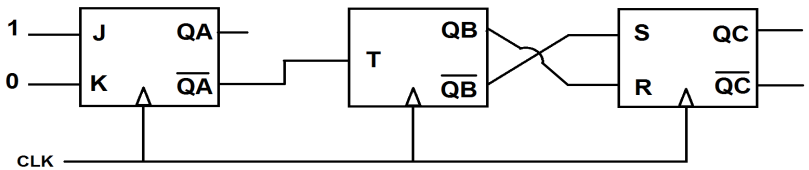

<p>سوال 7 (جمع‌کننده)</p> <p>عملکرد مدار زیر را شرح دهید. (رابطه خروجی Y با ورودی‌های A و B را بنویسید)</p> 	<p>بارم</p> <p>1 نمره</p>
<p>سوال 8 (ماشین میلی و مور)</p> <p>دیگرام حالت یک ماشین میلی مطابق شکل است مدار فاقد خروجی است. این مدار را با دو فلیپ‌فلاپ دلخواه پیاده‌سازی نمایید. (راهنمایی: در صورت لزوم استفاده از گیت XOR سه ورودی مجاز است)</p> 	<p>بارم</p> <p>2 نمره</p>
<p>سوال 9 (تبدیل فلیپ‌فلاپها)</p> <p>الف) از روی فلیپ‌فلاپ JK یک فلیپ‌فلاپ T بسازید (شکل را رسم کنید)</p> <p>ب) از روی فلیپ‌فلاپ T یک فلیپ‌فلاپ JK بسازید (جدول درستی را بنویسید سپس معادلات را بدست آورده و شکل را رسم کنید)</p>	<p>بارم</p> <p>2 نمره</p>
<p>سوال 10 (وضعیت فلیپ‌فلاپها)</p> <p>پس از گذشت 2 (دو) کلاک پالس ساعت مقادیر QA, QB و QC را بدست آورید وضعیت اولیه هر سه فلیپ‌فلاپ 0 است.</p> 	<p>بارم</p> <p>2 نمره</p>



ضمیمه شماره دو

نمونه سوالات مدار منطقی پایان ترم نیمسال دوم 95-96

سوال 1: تبدیل مبنا و مکمل (2 نمره)

الف) عدد (10100110.11101) را از مبنای 2 به مبنای 16 تبدیل کنید.

ب) عدد (3122) را از مبنای 4 به مبنای 2 تبدیل کنید.

ج) مکمل 4 عدد $5(434123.23)$ را بدست آورید (عدد 434123.23 در مبنای 5 است).

د) مکمل دو عدد 100101111 را بدست آورید.

سوال 2: کدینگ (2 نمره)

الف) عدد 7 را در کدینگ BDC و Excess-3 نمایش دهید.

ب) عدد 6 را در سیستم وزن دار $1 \bar{1} 2 \bar{4} 8$ نشان دهید. (بالای اعداد 2 و 1 خط وجود دارد).

ج) عدد $(111011010100)_g$ را از کد گری (gray) به کد باینری تبدیل کنید.


د) عدد $(101111000101)_b$ را از کد باینری به کد گری (gray) تبدیل کنید.

سوال 3: جمع و تفریق مکمل دو (1 نمره)

الف) عملیات $(+3) - (-5)$ را در یک سخت افزار 4 بیتی به روش مکمل دو انجام دهید و در مورد نتیجه توضیح دهید.

ب) عملیات $(-2) + (+3)$ را در یک سخت افزار 3 بیتی به روش مکمل دو انجام دهید و در مورد نتیجه توضیح دهید.

 سوال 4: عدد اعشاری -23.625 را به روش استاندارد IEEE754 32 بیتی نمایش دهید. (2 نمره)



IEEE 754 32 bit

سوال 5: مینترم و ماکسترم (1 نمره)

الف) مینترم m_{11} را با متغیرهای a b c d نمایش دهید.

ب) ماکسترم M_8 را با متغیرهای x y z t نمایش دهید.

سوال 6: ساده سازی توابع بولی با روش جداول کارنو (2 نمره)

الف) تابع بولی $f(a, b, c, d) = \sum m(1,3,5,7,8,12) + d(10,11,14)$ را به فرم بهینه استاندارد SOP ساده کنید.

ب) تابع بولی $f(x, y, z) = \prod M(1,4,5)$ را به فرم بهینه استاندارد POS ساده کنید.

سوال 7: رفع مخاطره در مدارات SOP (1 نمره)

تابع بولی $f(a, b, c) = \bar{b}c + ab$ را با افزودن یک جمله رفع مخاطره (hazard free) نمایید.
(راهنمایی: تابع را در جدول کارنو وارد کنید)

سوال 8: پیاده‌سازی با گیت NAND (1 نمره)


تابع بولی $f(a, b, c) = \bar{a}b + ac + a\bar{b}$ را فقط با گیت NAND پیاده‌سازی کنید و شکل آن را ترسیم نمایید.

سوال 9: پیاده‌سازی با دیکدر و یک گیت خاص (2 نمره)


تابع بولی $f(a, b, c) = \sum m(1, 5, 6)$ را در نظر بگیرید.
الف) تابع فوق را فقط با استفاده از یک دیکدر و یک گیت NAND پیاده‌سازی کنید و شکل آن را ترسیم نمایید.
ب) تابع فوق را فقط با استفاده از یک دیکدر و یک گیت NOR پیاده‌سازی کنید و شکل آن را ترسیم نمایید.
در هر حالت می‌توانید به تعداد دلخواه از گیت NOT یا bubble استفاده نمایید.

سوال 10: پس از گذشت دو پالس ساعت (clock pulse) مقادیر فلیپ فلاپ‌های QA و QB و QC را بدست آورید (1 نمره)

مقادیر QA و QB و QC در لحظه شروع 0 می‌باشند.

 

 سوال 11: دیاگرام حالت یک ماشین مطابق شکل زیر است آن را با استفاده از دو فلیپ فلاپ T طراحی نمایید (2 نمره)





ضمیمه شماره سه


نمونه سوالات مدار منطقی پایان ترم نیمسال اول 97-98

سوال 1 (در این سوال کافی است به چهار مورد پاسخ دهید)

- 1-1) عدد $(123)_4$ را از مبنای 4 به مبنای 5 تبدیل نمایید $(\quad)_5$
- 2-1) عدد $(11010.10)_2$ را از مبنای 2 به مبنای 4 تبدیل نمایید $(\quad)_4$
- 3-1) عدد $(7821)_9$ را از مبنای 9 به مبنای 3 تبدیل نمایید $(\quad)_3$
- 4-1) مکمل 4 عدد $(3214.211)_5$ را بدست آورید.
- 5-1) مکمل 2 عدد $(10110101100100)_2$ را بدست آورید.
- 6-1) عدد $(1010110)_g$ از گری (gray) به باینری تبدیل نمایید. $(\quad)_b$
- 7-1) عدد 8 را بصورت کدینگ 3 excess بنویسید
- آیا می‌توانیم عملیات 2-3-2 به روش مکمل 2 در یک سخت افزار 4 بیتی انجام دهیم؟ (آن را انجام داده و پاسخ را تحلیل نمایید)

سوال 2

- 1-2) عدد 58.75- را با استفاده از استاندارد IEEE 754 نمایش دهید. (راهنمایی آفست توان 127 می‌باشد)

 

سوال 3

- 1-3) کدی دارای فاصله همینگ 5 است اگر بخواهیم این کد یک خطا را تصحیح نماید همزمان می‌تواند چند خطای دیگر را تشخیص دهد؟
- 2-3) داده 1010 را مطابق روش همینگ کدگذاری نمایید.

data = 1010
d4 d3 d2 P3 d1 P2 P1

--	--	--	--	--	--	--

سوال 4

- 1-4) تابع $f(a, b, c, d) = \sum m(0,4,7,14,15) + d(3,6)$ را به روش کارنو (SOP) ساده نمایید.
- 2-4) تابع $f(a, b, c) = \prod M(0,1,6) \times D(3,7)$ را به روش کارنو (POS) ساده نمایید.

سوال 5

- 1-5) تابع $f(a, b, c, d) = \sum m(2,3,6,7)$ را به روش کوئین مک کلاسکی ساده نمایید.


سوال 6

- 1-6) تابع $f(a, b, c) = \sum m(2,3,7)$ را فقط با گیت NAND پیاده‌سازی نمایید
- 2-6) تابع $a \text{ xor } b$ را فقط با گیت NOR پیاده‌سازی نمایید

سوال ۷

 (۱-۷) تابع $f(a, b, c) = \sum m(1,2,7)$ را با استفاده از یک دیکدر 3:8 و یک گیت NOR پیاده‌سازی نمایید (NOT به هر تعداد مجاز هستید)

سوال ۸ (از بین سوالات ۸ و ۹ کافی است به دلخواه به یک سوال پاسخ دهید)



تابع شکل مقابل را در نظر بگیرید

(۱-۸) آن را به شکل یک عبارت جبری (جبر بول) فرم SOP

نمایش دهید


(۲-۸) آن را با استفاده از یک مالتی‌پلکسر 4:1 پیاده‌سازی نمایید

(۳-۸) تابع را با استفاده از یک گیت XOR و یک مالتی‌پلکسر

2:1 بسازید.

 (۴-۸) آیا می‌توان تابع را فقط با یک گیت (سه ورودی) پیاده‌سازی کرد؟

سوال ۹ (از بین سوالات ۸ و ۹ کافی است به دلخواه به یک سوال پاسخ دهید)



تابع شکل مقابل را در نظر بگیرید

(۱-۹) آن را به شکل استاندارد SOP (canonical) نمایش دهید

(۲-۹) آن را با استفاده از یک مالتی‌پلکسر 4:1 پیاده‌سازی نمایید. آیا میتوان با 2:1

پیاده‌سازی کرد

(۳-۹) آن را ساده نمایید و فقط با گیت NAND پیاده‌سازی نمایید


(۴-۹) آیا تابع اصلا به ورودی 'a' وابسته است؟ آیا می‌توان آنرا با یک گیت دو ورودی

ساخت؟

سوال ۱۰

شکل مقابل را در نظر بگیرید در ابتدا مقادیر $QA=QB=QC=0$

 (۱-۱۰) پس از گذشت دو کلاک (پالس ساعت) مقادیر QA, QB, QC را بدست آورید.





ضمیمه شماره چهار

نمونه سوالات میانترم مدار منطقی نیمسال دوم 97-98

سوال 1:

الف) عدد $(11101)_2$ را به مبنای 10 تبدیل نمایید.

ب) مکمل 4 $(4321)_5$ را بدست آورید.

ج) عدد $(5742)_9$ را به مبنای 3 تبدیل نمایید.

د) عدد $(1001010110)_g$ را از کد گری به باینری تبدیل کنید.


سوال 2: داده 1101 را به روش همینگ کد نمایید

P1 P2 P3 d1 d2 d3 d4

--	--	--	--	--	--	--	--

سوال 3: عدد 123.625 را به روش IEEE754 ذخیره نمایید


بیت علامت

 

سوال 4:

الف) تابع $f(a, b, c, d) = \sum m(0,2,4,5,13) + d(7,8,9,10,11,15)$ را به روش SOP ساده نمایید.

ب) تابع مدار شکل زیر را به روش POS ساده نمایید.

 

سوال 5: تابع $f(a, b, c, d) = \sum m(4,6,7,12,14,15)$ را به روش کوئین مک کلاسیکی ساده نمایید.

ضمیمه شماره پنج

نمونه سوالات پایانترم مدار منطقی نیمسال دوم 97-98

سوال 1: (1 نمره)


تابع $f(a, b, c) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7)$ را با یک دیکدر 3:8 و یک گیت NOR و تعداد دلخواه گیت NOT پیاده‌سازی نمایید

سوال 2: (1 نمره)

یک دیکدر 5:32 را با چهار دیکدر 3:8 و یک دیکدر 2:4 بسازید متغیرهای ورودی a, b, c, d, e هستند (a با ارزشترین متغیر است)


سوال 3: (2 نمره)

مدار تابع شکل مقابل را فقط با استفاده از سه گیت NOR و یک گیت NOT پیاده‌سازی نمایید

 


سوال 4: (1 نمره)

شکل مقابل یک نیم جمع کننده است با استفاده از دو نیم جمع کننده و هر تعداد گیت دلخواه یک تمام جمع کننده بسازید

 

سوال 5: (2 نمره)

تابع (جدول درستی) مدار شکل مقابل را بدست آورید

 

سوال 6: (2 نمره)

با توجه به جدول درستی تمام تفریق کننده تابع قسمت b out را فقط با استفاده از یک مالتی پلکسر 2:1 و یک گیت AND و یک گیت OR بسازید

a	b	b in	d	b out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1


سوال 7: (1 نمره)

با استفاده از یک فلیپ فلاپ T یک فلیپ فلاپ SR بسازید




سوال 8: (1 نمره)

نمودار خروجی فلیپ فلاپ D شکل زیر را با توجه به ورودی و پالس ساعت CLK ترسیم نمایید مقدار اولیه $Q = 0$ می باشد

 


سوال 9: (2 نمره)

ماشین میلی (فاقد خروجی) زیر را با استفاده از فلیپ فلاپ های JK طراحی نمایید

 

سوال 10: (2 نمره)

جدول عملکرد ثبات زیر را تکمیل نمایید

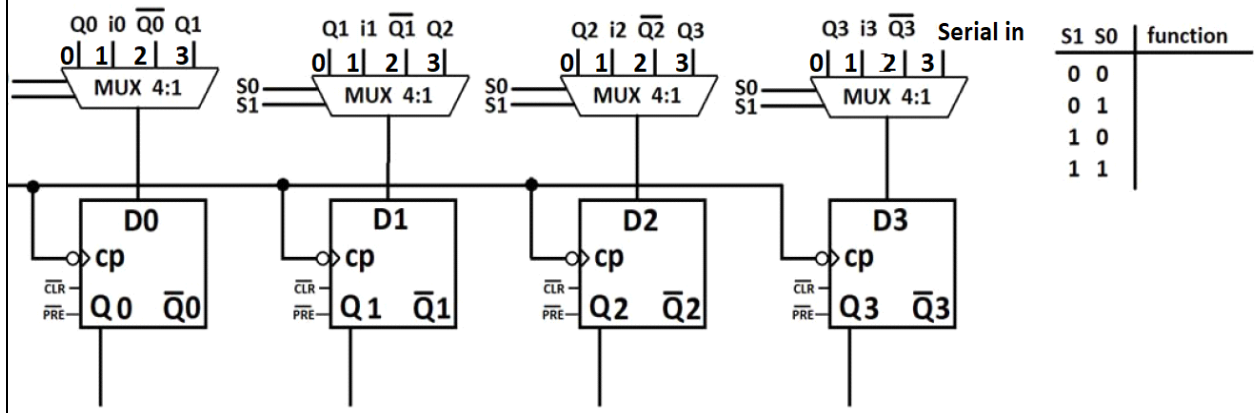



ضمیمه شماره شش

نمونه سوالات میانترم مدار منطقی نیمسال اول 98-99

سوال 1:

الف) عدد $(54762)_8$ را از مبنای 8 به مبنای 4 و مبنای 2 تبدیل نمایید.

ب) عدد $(1011101101)_b$ را بصورت کد گری بنویسید.

ج) عدد $(122102)_9$ را از مبنای 9 به مبنای 3 تبدیل نمایید.

د) عدد 3 را در سیستم عددی $84\bar{2}1$ بنویسید.

ه) اگر $(AAA)_3 = (1A2)_4 = A$ مقدار A را محاسبه نمایید.

سوال 2) الف) داده مقابل با روش همینگ دریافت شده است. اگر فقط احتمال بروز یک خطا وجود داشته باشد آیا داده صحیح است؟ اگر نیست تصحیح گردد.


d4	d3	d2	P3	d1	P2	P1
1	1	1	0	1	0	1

ب) داده مقابل با روش همینگ ارسال کنید $d4 d3 d2 d1 = 0011$

ج) اگر حداقل فاصله همینگ در یک کد برابر 8 باشد و این کد قابلیت اصلاح 2 خطا را داشته باشد **علاوه بر آن** چند خطای دیگر را می تواند تشخیص دهد؟

سوال 3:

 الف) عدد زیر به روش IEEE754 ذخیره شده است آن عدد را محاسبه نمایید.



ب) عدد -12.875 به روش IEEE754 نمایش دهید

سوال 4:

الف) تابع $f(a, b, c, d) = \prod M(1,3,4,9,11,12) \times D(5,7,13,15)$ را به روش POS از طریق نقشه کارنو ساده نمایید.

ب) تابع $f(a, b, c, d, e) = \sum m(7,9,11,15,23,24,25,26,27,31) + d(4,5,16,18)$ را به روش SOP از طریق نقشه کارنو ساده نمایید.

سوال 5: الف) تابع $f(a, b, c) = \sum m(0,1,2,4,6,7)$ را به روش کوئین مک کلاسیکی ساده نمایید.

ب) تابع $f(a, b, c, d) = \sum m(0,3,4,6,8,9,11,12,14) + d(1,2,15)$ را به روش POS از طریق کوئین مک کلاسیکی ساده نمایید.