




معماری کامپیوتر

جلسه دوم: یادآوری مباحث از مدار منطقی

ادامه فصل یک و قسمتی از فصل دو
جمع کننده تا دیکدر



 
- جمع کننده
- فلیپ فلاپ SR
- فلیپ فلاپ D
- فلیپ فلاپ JK و T
- فلیپ فلاپ حساس به سطح و لبه
- جداول تحریک فلیپ فلاپ ها
- مدار ترتیبی
- لیست تمرینات فصل یک
- دیکدر
- توسعه دیکدر ها



نیم جمع کننده

x	y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

(a) Truth table

 


(b) Logic diagram

Figure 1-16 Half-adder.

$$S = x'y + xy' = x \oplus y$$

$$C = xy$$

 

تمام جمع کننده

TABLE 1-2 Truth Table for Full-Adder


Inputs			Outputs	
x	y	z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$C = xy + (x'y + xy')z$$


$$S = x \oplus y \oplus z$$

$$C = xy + (x \oplus y)z$$


Figure 1-17 Maps for full-adder.

 


$$S = x'y'z + x'yz' + xy'z' + xyz$$

 


$$C = xy + xz + yz$$

 

تمام جمع کننده

 


(a) Logic diagram

 


(b) Block diagram

Figure 1-18 Full-adder circuit.

 

فلیپ فلاپ SR

 


(a) Graphic symbol


S	R	$Q(t+1)$	
0	0	$Q(t)$	No change
0	1	0	Clear to 0
1	0	1	Set to 1
1	1	?	Indeterminate

(b) Characteristic table

Figure 1-19 SR flip-flop.

 

فلیپ فلاپ D

 


(a) Graphic symbol


D	$Q(t+1)$	
0	0	Clear to 0
1	1	Set to 1

(b) Characteristic table

Figure 1-20 D flip-flop.

 

فلیپ فلاپ JK و T

 


(a) Graphic symbol

J	K	$Q(t+1)$	
0	0	$Q(t)$	No change
0	1	0	Clear to 0
1	0	1	Set to 1
1	1	$Q'(t)$	Complement

(b) Characteristic table


Figure 1-21 JK flip-flop.

 



(a) Graphic symbol

T	$Q(t+1)$	
0	$Q(t)$	No change
1	$Q'(t)$	Complement



(b) Characteristic table

 


فلیپ فلاپ حساس به سطح و لبه

  

  (a) Positive-edge-triggered *D* flip-flop.



 (b) Negative-edge-triggered *D* flip-flop.




جداول تحریک فلیپ فلاپ ها

TABLE 1-3 Excitation Table for Four Flip-Flops

SR flip-flop				D flip-flop		
$Q(t)$	$Q(t + 1)$	S	R	$Q(t)$	$Q(t + 1)$	D
0	0	0	x	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0
1	1	x	0	1	1	1

JK flip-flop				T flip-flop		
$Q(t)$	$Q(t + 1)$	J	K	$Q(t)$	$Q(t + 1)$	T
0	0	0	x	0	0	0
0	1	1	x	0	1	1
1	0	x	1	1	0	1
1	1	x	0	1	1	0

 

$$D_A = Ax + Bx$$

$$D_B = A'x$$


$$y = Ax' + Bx'$$


$$D_A = Ax + Bx \quad D_B = A'x$$

$$y = Ax' + Bx'$$

TABLE 1-4 State Table for Circuit of Fig. 1-25

Present state		Input x	Next state		Output y
A	B		A	B	
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0

 


 


لیست تمرین های مهم فصل یک

 - ۲ •
- ۳ •
- ۴ •
- ۸ •
- ۹ •
- ۱۰ •
- ۱۷ •
- ۱۹ •





دیکدر

 

Truth Table

A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0


Minterm Equations

$$D_0 = \overline{A_1} \cdot \overline{A_0}$$


$$D_1 = \overline{A_1} \cdot A_0$$

$$D_2 = A_1 \cdot \overline{A_0}$$

$$D_3 = A_1 \cdot A_0$$

 

پیاده سازی تابع با دیکدر

 


 



TABLE 2-1 Truth Table for 3-to-8-Line Decoder

Enable	Inputs			Outputs								
	E	A_2	A_1	A_0	D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0
0	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

 

دیکدر NADN


Figure 2-2 2-to-4-line decoder with NAND gates.

 

(a) Logic diagram

E	A_1	A_0	D_0	D_1	D_2	D_3
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0
1	x	x	1	1	1	1

(b) Truth table

 

توسعه دیکدرها

Figure 2-3 A 3×8 decoder constructed with two 2×4 decoders.

